
najah213.com · نجاح 213

الاسم :
اللقب :
القسم :

المستوى01متوسط
المدة :ساعة ونصف

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الاولى (06ن):

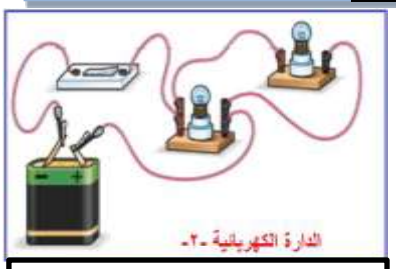

ذهب أنس مع عائلته في رحلة إستكشافية لأحد المدن الأثرية وفي المساء قام الوالد بتركيب الخيمة للمبيت فيها وقام أنس بتركيب دارة كهربائية لإنارة الخيمة كما هو موضح في السند1 المقابل :

1- مانوع الربط في هذا التركيب؟ .....


-مثل مخططها النظامي

** وعند غلق القاطعة لم يتوهج المصباحين ، وعند تفقد أنس للتركيب وجد أن أحد الاسلاك منقطع فقام بوضع في كل مرة أحد المواد المذكورة في الجدول التالي في المكان المنقطع لإعادة تشغيل المصباحين :

2- أكمل الجدول التالي :

المواد	عازلة للكهرباء أو ناقلة للكهرباء	حالة المصباحين
قطعة حديد		
ملعقة المنيوم		
قطعة قماش		
غرافيت قلم الرصاص		

الوضعية الثانية(06ن) :

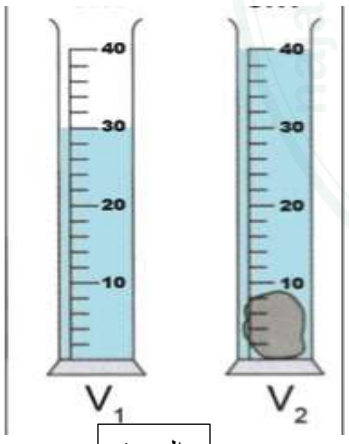

السند1

وجد زكرياء قطعة معدنية فأراد معرفة حجمها فقام بإجراء التجربة كما هو موضح في السند1 المقابل :

1- كيف تكون القراءة صحيحة على المخبار لمعرفة مقدار الحجم؟

.....

2- ماذا تسمى هذه الطريقة لقياس الحجم؟


.....

3- ماهو حجم القطعة المعدنية؟.

.....

.....

4- عبر عن حجم القطعة ب cm^3.....

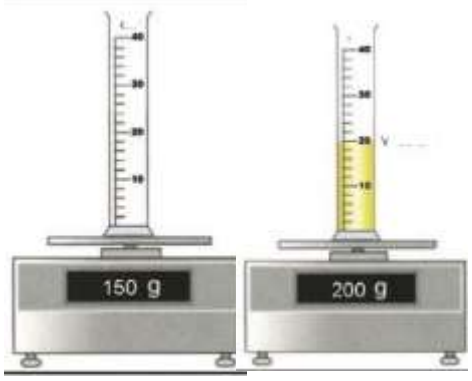

السند2

*بعد معرفة زكرياء لحجم القطعة أراد معرفة كتلة السائل الموجود في المخبارباستعمال الميزان كما هو موضح في السند2 المقابل :

5- ماهي كتلة السائل ؟

....

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


الوضعية الادماجية(08ن) : :

نظمت أحد المؤسسات مسابقة بين أقسام مستوى سنة أولى، فتسابق فوج العلم وفوج العلماء في المرحلة الأخيرة، حيث طلبت اللجنة من الفوجين تركيب دارات كهربائية ، وبعد عرض النتائج على اللجنة سجلوا الملاحظات الموضحة في الجدول التالي :

التعليمة :

*قدم تفسيرا لملاحظات اللجنة واقترح حلا لكل تركيبة ثم مثل المخطط النظامي لها.

(الاجابة في الجدول).

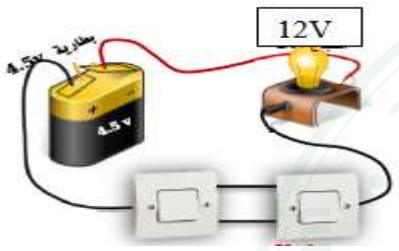الأفواج	فوج العلم	فوج العلماء
تركيب الدارات الكهربائية (السندات)		
ملاحظات اللجنة	حدوث شرارة كهربائية عدم توهج المصباح	توهج المصباح ضعيف
السبب		
إقتراح الحل		
تمثيل مخطط الدارة الكهربائية		

بالتوفيق للجميع.

12V