

# كيفية ربط راسم الاهتزاز في مختلف الحالات في الدارة $RC$
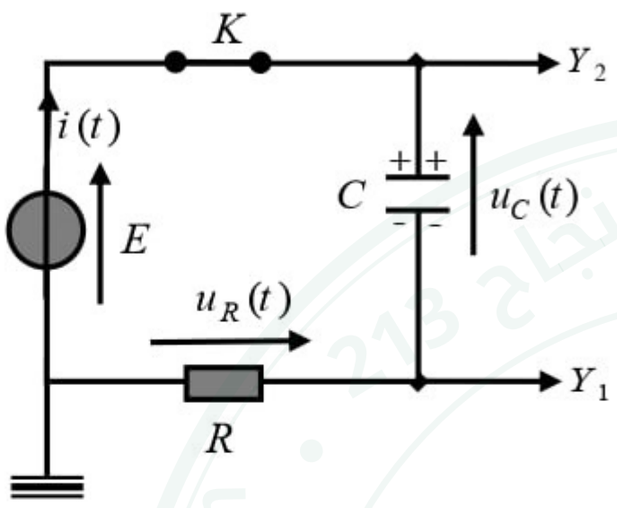
## الحالة الأولى: مشاهدة التوتر بين طرفي الناقل الأومي وبين طرفي المولد.





- على المدخل $Y_1$ نشاهد التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R(t)$
- على المدخل $Y_2$ نشاهد التوتر بين طرفي المولد $E$
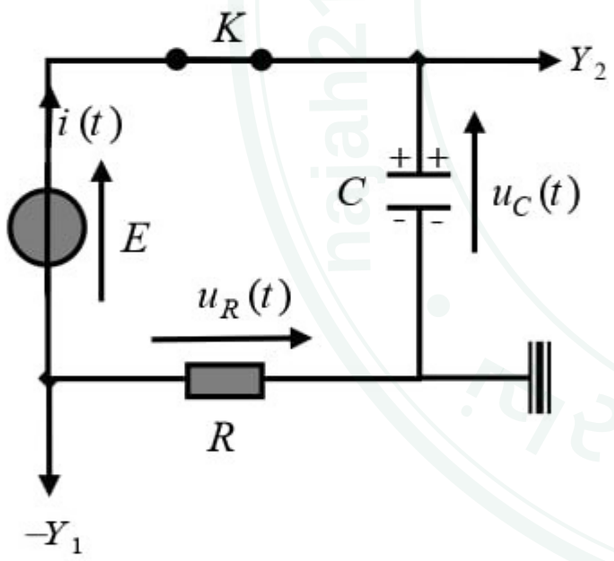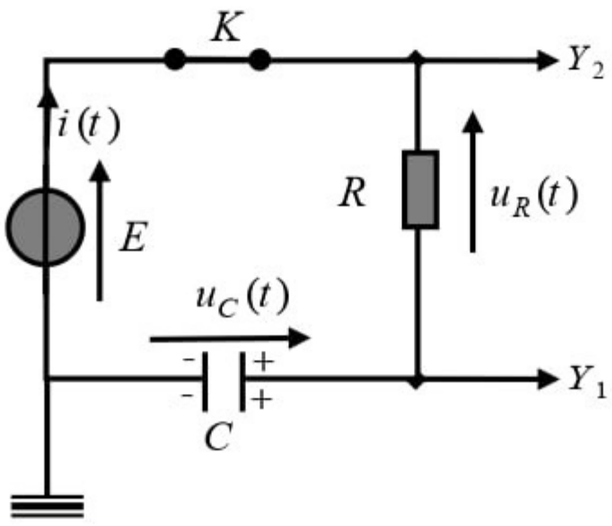
## الحالة الثانية: مشاهدة التوتر بين طرفي الناقل الأومي وبين طرفي المكثفة.




- على المدخل $Y_1$ نشاهد التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R(t)$ وذلك بعد الضغط على زر قلب البيان.
- على المدخل $Y_2$ نشاهد التوتر بين طرفي المكثفة $u_C(t)$

## الحالة الثالثة: مشاهدة التوتر بين طرفي المكثفة وبين طرفي المولد.




- على المدخل $Y_1$ نشاهد التوتر بين طرفي الناقل المكثفة $u_C(t)$
- على المدخل $Y_2$ نشاهد التوتر بين طرفي المولد $E$

**الأستاذ: جوادة أحمد لخضر**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً