najah213.com · نجاح 213

المستوى: أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (TCST)	نوفمبر 2014
اختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا هندسة كهربائية	المدة: 1 0 سا 00

التمرين الاول اختر الجواب المناسب(6 نقاط)

أ- نقيس التيار الكهربائي باستعمال

امبير متر ☐ فولطمتر ☐ الجهاز المتعدد القياسات ☐

ب - الواط هي وحدة قياس

الاستطاعة الكهربائية ☐ كمية الكهرباء ☐ الطاقة الكهربائية ☐

ج- وحدة شدة التوتر الكهربائي

فولط متر ☐ فولط ☐ اوم ☐

د- شدة التيار الكهربائي تساوى

$\frac{U}{R}$ ☐ U.I ☐ U.R ☐

ذ- دورا لمنصهرة هو

حماية الأجهزة الكهربائية ☐ مرور التيار ☐ توهج المصباح ☐

ر-عند الربط على التسلسل

$R_{eq}=\frac{R1}{R2}$ ☐ $R_{eq}=R_1+R_2$ ☐ $R_{eq}=R_1-R_2$ ☐

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

التمرين الثاني(6 نقاط)

إليك الجدول التالي :

U(v)	0	2	4	6	8
I(A)	0	0.3	0.6	0.9	0.12

ا-أرسم المنحنى U =F(I) مع إعطاء معادلة رياضية لذلك؟

.....

.....

ب-ماذا يمل الميل؟

.....


.....

ج- استنتج قانون المستهدف من هذا المنحنى ؟


.....

التمرين الثالث(8 نقاط)

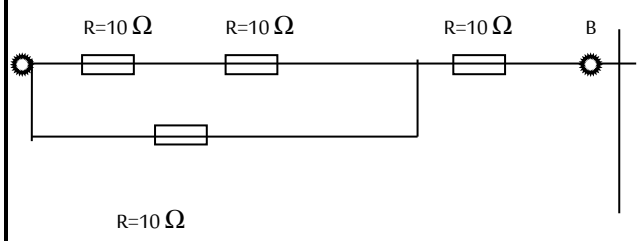احسب المقاومة المكافئة R_{A-B} لكل من التراكيب التالية



الشكل(2)

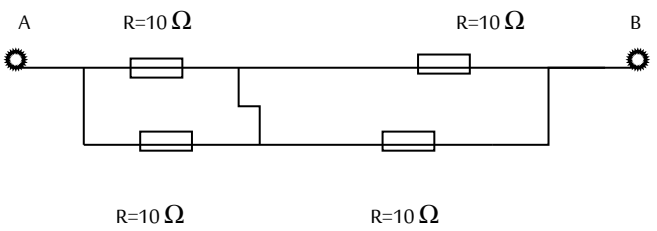

الشكل(1)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

حساب المقاومة المكافئة R_{A-B} للشكل (1)

.....

.....

.....

.....

.

حساب المقاومة المكافئة R_{A-B} للشكل (2)

.....

.....

.....

.....

بالتوفيق

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213

مستوى ج .م.ع.ث نوفمبر 2014

تصحيح اختبار فصل الأول لمادة التكنولوجيا هندسة كهربائية

الاسم	العلامة
اللقب	
القسم	

التمرين الاول اختر الجواب المناسب(6 نقاط)

ا- امبير متر ○ فولطمتر ○ الجهاز المتعدد القياسات

ب - الواط هي وحدة قياس

الاستطاعة الكهربائية ○كمية الكهرباء ○ الطاقة الكهربائية

ج- وحدة شدة التوتر الكهربائي

○ فولط متر فولط ○ اوم

د- شدة التيار الكهربائي تساوى

$\frac{U}{R}$ ○ U.I ○ U.R ○

ذ- دورا لمنصهرة هو

حماية الأجهزة الكهربائية ○ مرور التيار ○ توهج المصباح

ر-عند الربط على التسلسل

$R_{eq}=\frac{R1}{R2}$ ○ $R_{eq}=R_1+R_2$ $R_{eq}=R_1-R_2$ ○

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

التمرين الثانى(6 نقاط)

إليك الجدول التالي :

U(v)	1	3	5	7	9
I(A)	0.390	0.117	0.195.	0.273	0.351

ا-أرسم المنحنى U =F(I) مع إعطاء معادلة رياضية لذلك؟

المنحنى هو عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ إذن هو دالة خطية إي

$U=a.I \leftrightarrow Y=a.x$

a هو معامل التوجيه اى الميل

ب-ماذا يمل الميل؟


$$a = \frac{u4-u0}{I4-I0}$$

. a=25.64 Ω


ج- استنتج قانون المستهدف من هذا المنحنى ؟

التمرين الثالث(8 نقاط)

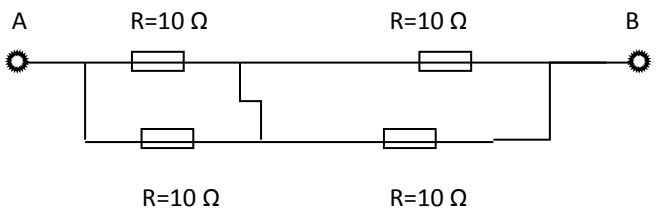احسب المقاومة المكافئة R_{A-B} لكل من التراكيب التالية



الشكل(1)

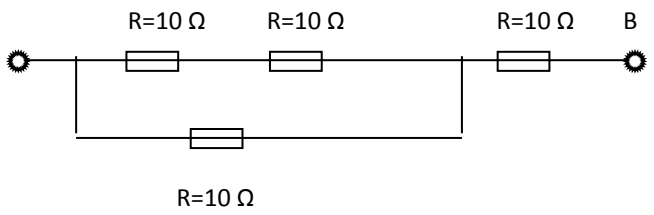

الشكل(2)

حساب المقاومة المكافئة R_{A-B} للشكل (1)

$$R_{eq1}=\frac{R1*R2}{R1+R2}=\frac{10*10}{10+10}=5\ \Omega$$

$$\mathbf{R_{eq2}=\frac{R1*R2}{R1+R2}=\frac{10*10}{10+10}=5\Omega}$$

$$\mathbf{R_{eq}=R_{eq1}+R_{eq2}=10\ \Omega}$$

حساب المقاومة المكافئة R_{A-B} للشكل (2)

$$\mathbf{Req1=R1+R2=10+10=20\ \Omega}$$

$$\mathbf{Req2=\frac{Req1*R3}{Req1+R3}=\frac{20*10}{20+10}=6.66\ \Omega}$$

$$\mathbf{Req=Req2+R4=6.66+10=16.666\ \Omega}$$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً