najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: 2017

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) — المدة: 04 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

نظام آلي لتوضيب حُزَم ورق مقاس A4

يحتوي هذا الموضوع على 8 صفحات (من الصفحة 15/1 إلى 15/8)
العرض : من الصفحة 15/1 إلى 15/5
العمل المطلوب : الصفحة 15/6
وثائق الإجابة : الصفحتان 15/7 و 15/8

دفتر الشروط:

1) **هدف التألية :** يسمح النظام بتعبئة حزم ورق **A4** داخل علب.

2) **وصف التشغيل:**

يحتوي النظام على:

- **أشغولة التعبئة:** بعد حضور علبة فارغة تقوم الرافعة **A** بتعبئتها بخمس(**5**) حزم ورق **A4** التي تنزل الواحدة تلوى الأخرى عبر قناة الإتيان.(نظام احضار العلب غير مدروس).

- **أشغولة التحويل إلى البساط:** يتم تحويل العلبة المعبأة إلى البساط بخروج ذراع الرافعة **B** حتى الضغط على b_1 ثم تعود حتى الضغط على b_0 وتنتهي الأشغولة.

- **أشغولة التقديم:** يتم تقديم العلبة الى مركز الطّي و المَسْك بواسطة المحرك **M**.
- **أشغولة الطّي والمسك:** عند الكشف عن علبة بواسطة s_2 يتم طيُّ جوانبها بالرافعتين **C** و **D** ثم مَسْكها بالرافعة **E**.


3) **الاستغلال:** يتطلب النظام حضور عامل مختص لعمليات القيادة والصيانة الدورية و عامل دون اختصاص لتصريف العلب الجاهزة وتزويد حامل المسّاكات وملء قناة الاتيان بالحزم الورقية.

4) **الأمن:** حسب القوانين المعمول بـها دوليا.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

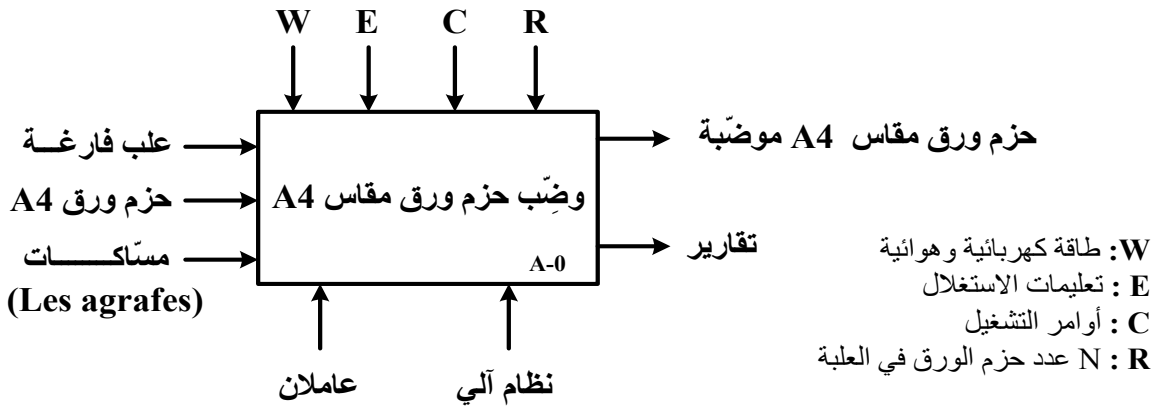5) التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة (مخطط النشاط A-0)



W: طاقة كهربائية وهوائية
E : تعليمات الاستغلال
C : أوامر التشغيل
R : N عدد حزم الورق في العلبة

6) المناولة الهيكلية: (الشكل1)

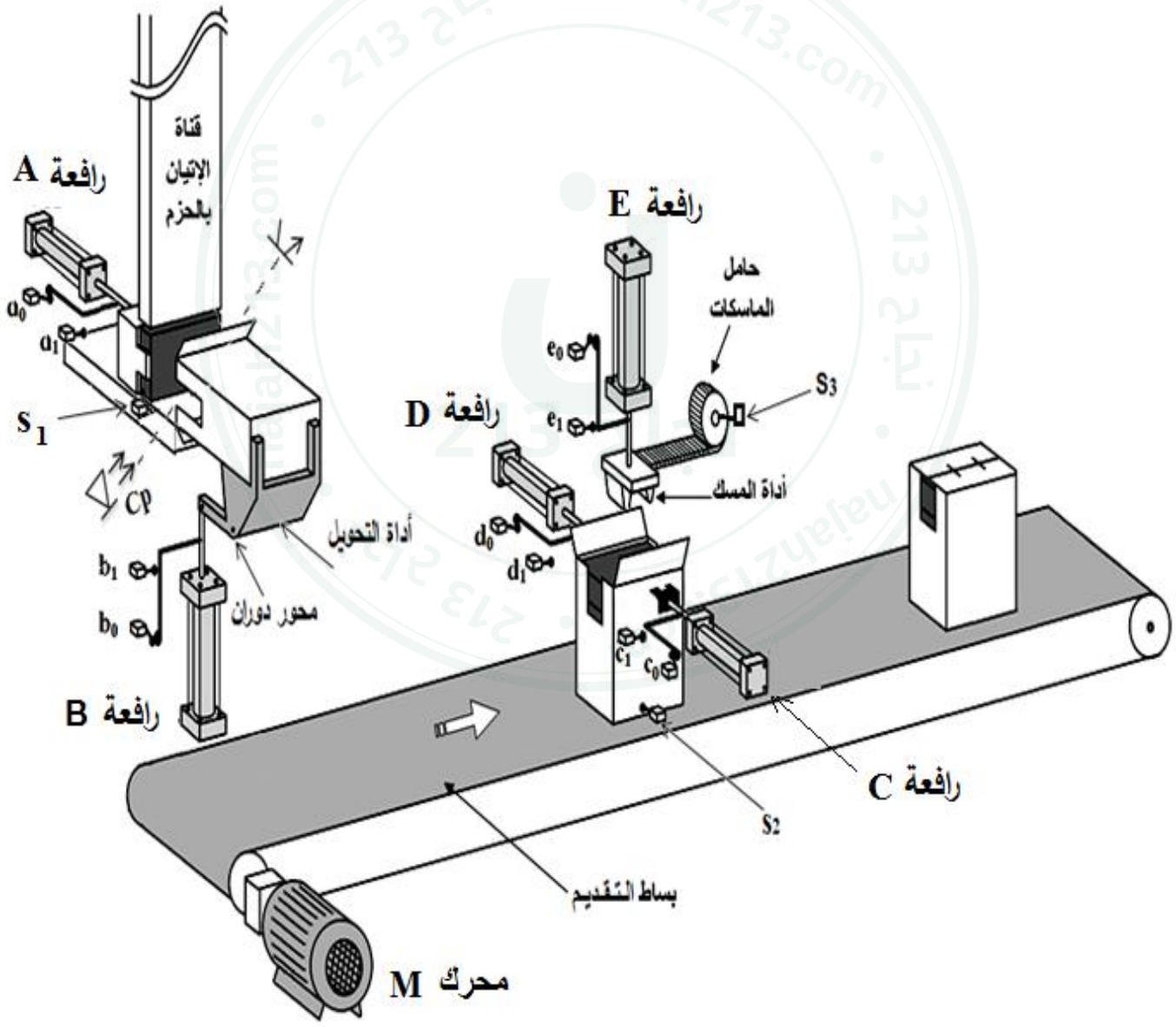


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


7) المناولة الزمنية:

ملاحظة: النظام مراقب بمتمن الأمن GS و يقوده متمن القيادة والتهيئة GCI


متمن الإنتاج العادي (الشكل2)

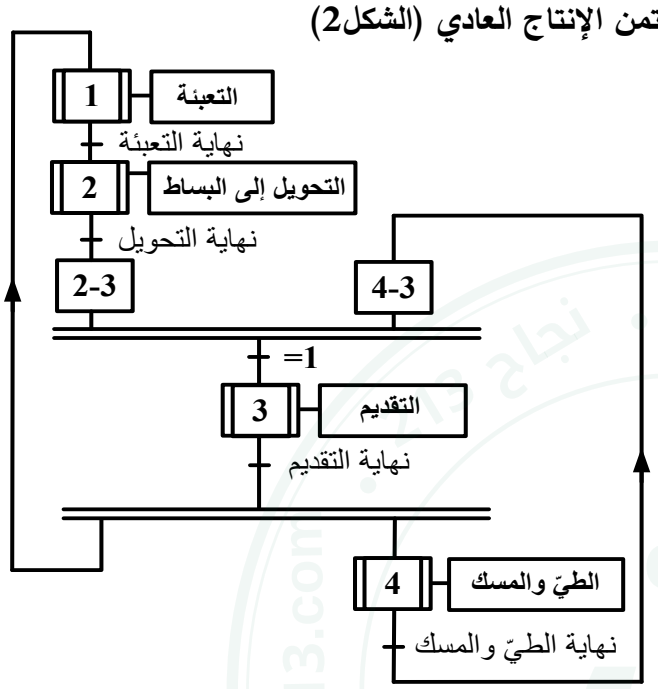


تدرج المتامن (الشكل3)

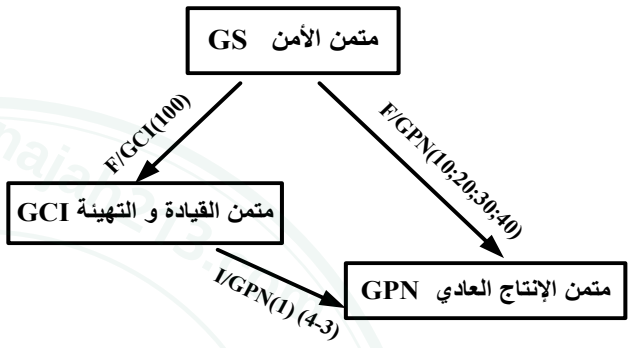

متمن أشغولة التعبئة (الشكل4)

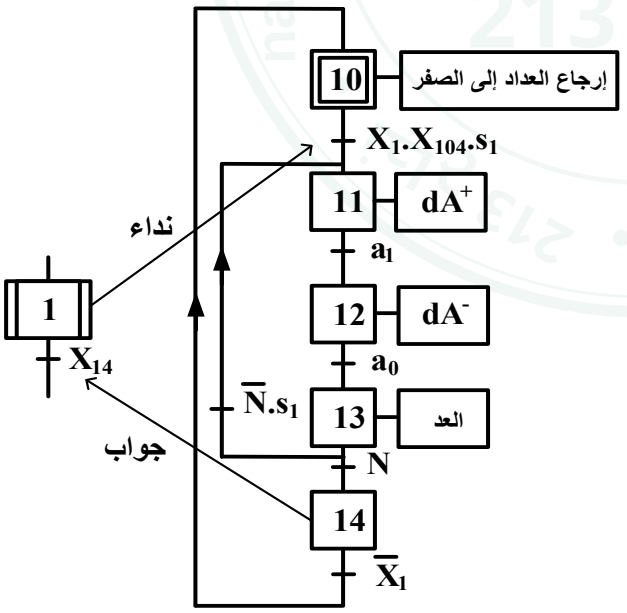

متمن أشغولة التقديم (الشكل5)

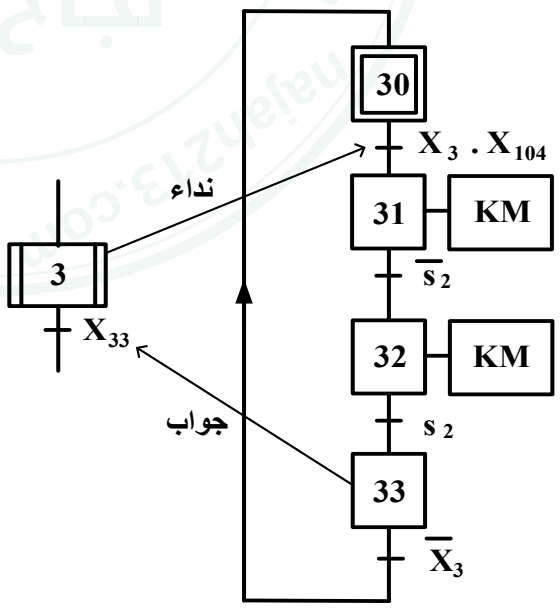


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

8) الاختيارات التكنولوجية:

الأشغولات	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات	عناصر القيادة والحماية
التعبئة	**A**: رافعة ثنائية المفعول لوضع حزم الورق في العلبة.	dA^-,dA^+: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي ~**24v**.	a_0 ,a_1: ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة **A**. s_1: ملتقط الكشف عن وجود حزمة الورق . **Cp**:خلية الكشف عن مرور حزمة (عدد الحزم **N**).	**RT**: مرحل حراري لحماية المحرك**M**. **AU**: زر التوقف الاستعجالي.
التحويل إلى البساط	**B**: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة التحويل إلى البساط.	dB^-,dB^+: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي ~**24V**.	b_0 ,b_1: ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة **B**.	**Auto/Manu**: مبدلة اختيار نمط التشغيل(آلي/يدوي). **MA**: زر التشغيل. **Ar**: زر التوقيف.
التقديم	**M**: محرك لا تزامني ~3 **220/380v** مزود بمخفض سرعة .	**KM**: ملامس كهرومغناطيسي ~**24V**	s_2: ملتقط الكشف عن حضور العلبة في مركز الطّي والمسك.	
الطّي والمسك	**C**: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة الطّي.	dC^-,dC^+: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي ~**24v**.	c_0 ,c_1: ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة **C**.	**Init**: زر التهيئة. **RAZ**: ارجاع يدوي للعداد. **Réa**: زر إعادة التسليح.
	D: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة الطّي.	dD^-,dD^+: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي~**24v**.	d_0 ,d_1: ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة **D**.	
	E: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة المسك.	dE^-,dE^+: موزع 5/2 ثنائي الاستقرار، تحكم كهروهوائي~**24v**.	e_0 ,e_1: ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة **E**.	

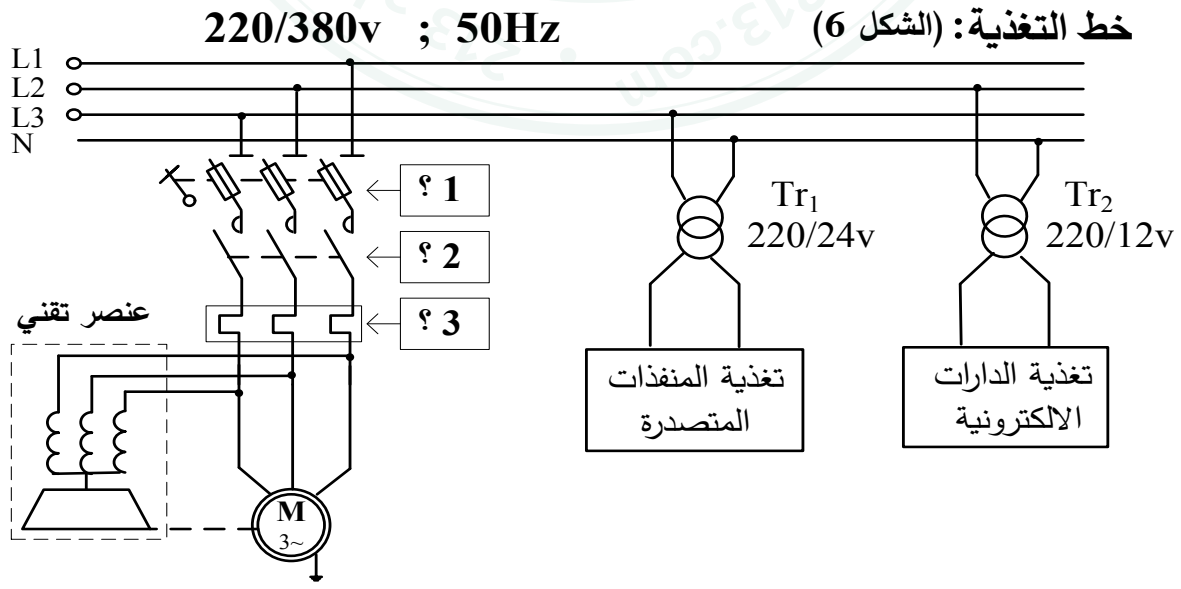خط التغذية: (الشكل 6) **220/380v ; 50Hz**




فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

9) الانجازات التكنولوجية:

- **دارة الكشف والعدّ: (الشكل7)**

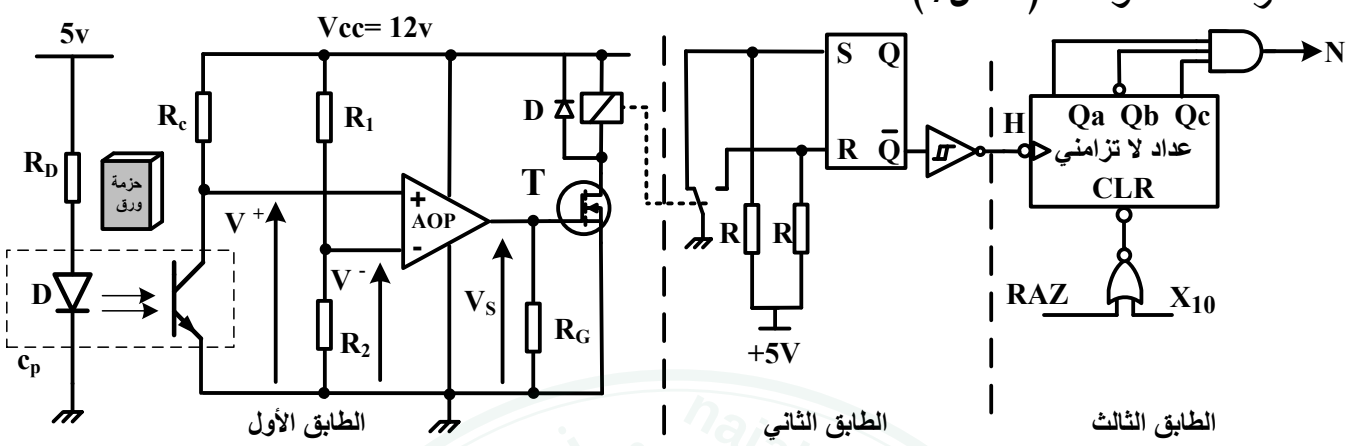

- **دارة المنبه الصوتي: (الشكل 8)**

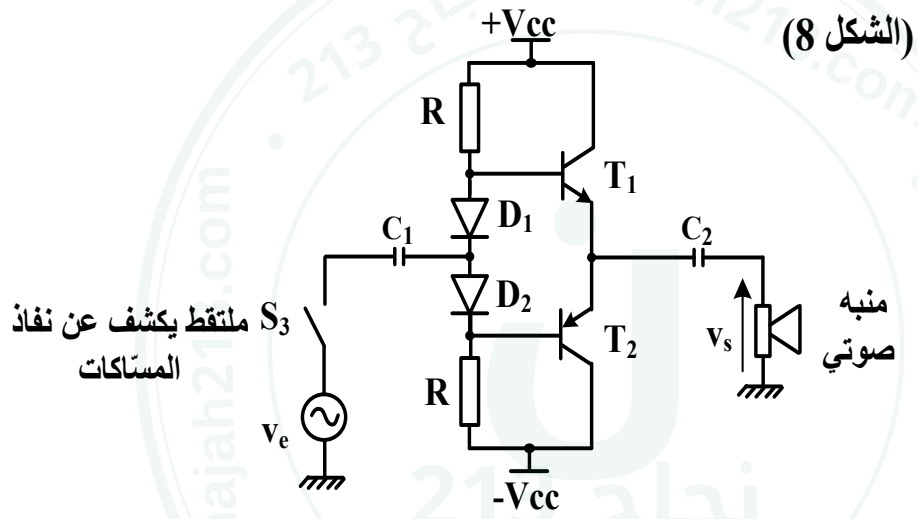

مرجع الثنائيات
D_1: 1N4007
D_2: 1N4007

10) الوثائق التقنية:

- **وثيقة الصانع للمقاحل في حالة التشغيل :**

المقاحل / المقادير المميزة	BC550	BC337	BC560	BC327
توتر جامع– باعث أعظمي $V_{CE\ max}$	45 V	45 V	-45 V	-45 V
توتر العتبة للوصلة قاعدة–باعث V_{BE0}	0,6 V	0,7 V	-0,6 V	-0,7 V
تيار الجامع الأعظمي $I_{C\ max}$	100 mA	800 mA	100 mA	800 mA
النوع type	NPN	NPN	PNP	PNP

- **وثيقة الصانع للثنائيات:**

Diode	V_{INVmax}	I_{Dmax}	V_0
1N4007	1000 V	1A	0,7 V

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

العمل المطلوب:

الجزء الأول: (06.5 نقاط)

س1 : أكمل النشاط البياني التنازلي **A0** على وثيقة الإجابة**1** (صفحة15/7).

س2 : ارسم متمن الأشغولة **2** "**التحويل الى البساط**" من وجهة نظر جزء التحكم.

س3 : أكمل معادلات التنشيط والتخميل للمراحل **X11** و**X12** و**X13** من الأشغولة **1** "**التعبئة**" على وثيقة الاجابة **1** (صفحة15/7).

س4 : أكمل ربط المعقب الكهربائي للأشغولة **3** "**التقديم**" مع ربط المنفذ المتصدر على وثيقة الإجابة**1** (صفحة15/7).

الجزء الثاني: (07 نقاط)

- **دارة الكشف والعد**:(الشكل**7**) (صفحة15/5).

س5 : ما دور المقاومة R_D و الدارة **AOP** ؟ وما نوع المقحل **T** ؟

س6 : احسب قيمة التوتر V^- علما أن $R_1 = R_2$ ، كيف يسمى هذا التوتر؟

س7 : أكمل جدول التشغيل لدارة الكشف والعد على وثيقة الإجابة**2** (صفحة15/8).

س8 : أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة**2** (صفحة15/8).

- **دارة المنبه الصوتي**: (الشكل**8**) (صفحة15/5)

تستعمل هذه الدارة لتنبيه العامل بإشارة صوتية في حالة قُرْب نفاذ المسَّاكات .

س9 : ما اسم هذه الدارة ؟

س10 : باستعمال وثائق الصانع(صفحة15/5) استخرج توتر العتبة للثنائيتين D_1،D_2 ثم اختر المقاحل المناسبة للدارة مع تبرير الإجابة.

الجزء الثالث: (06.5 نقاط)

- **خط التغذية** :(الشكل**6**) (صفحة15/4)

دارة الاستطاعة للمحرك **M**

س11 : اذكر أسماء العناصر الثلاثة **(1؟)**،**(2؟)**،**(3؟)** المهيكلة لخط تغذية المحرك.

س12 : حدد نوع الإقلاع ؟ و ما وظيفة العنصر التقني؟

المحول Tr_2 **(220/12v)** المستعمل لتغذية الدارات الالكترونية أجريت عليه التجارب التالية : – في الفـــــــراغ : $P_{10}=1,8W$; $U_{20}=12,6V$

– في الدارة القصيرة : $P_{1cc}=2,1W$; $I_{2cc}=I_{2n}=3,5A$

س13 : ماذا تمثل P_{10} و P_{1cc} ؟ واحسب نسبة التحويل في الفراغ.

يغذي هذا المحول حمولة مقاومية بالتيار الاسمي.

س14 : احسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي R_s ثم أوجد الهبوط في التوتر ΔU_2 .


س15 : احسب الاستطاعة في الثانوي P_2 و مردود المحول.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة 1 (تعاد مع أوراق الإجابة)


ج1) النشاط البياني التنازلي A0:

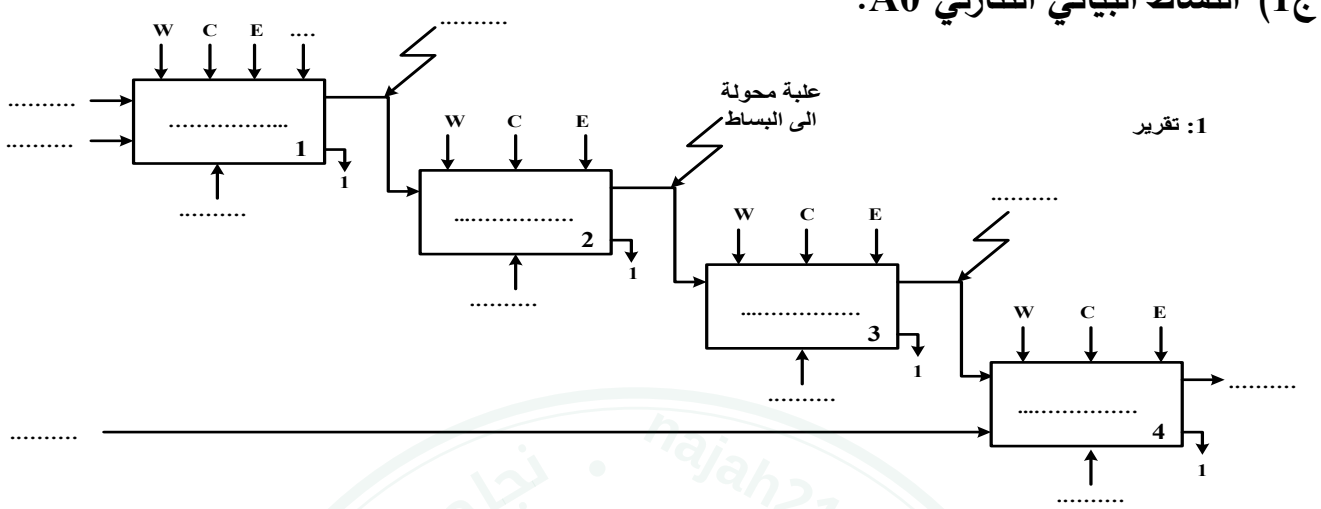

ج3) جدول معادلات التنشيط و التخميل

المرحلة	التنشيط	التخميل
X11		
X12		X13+X200
X13		

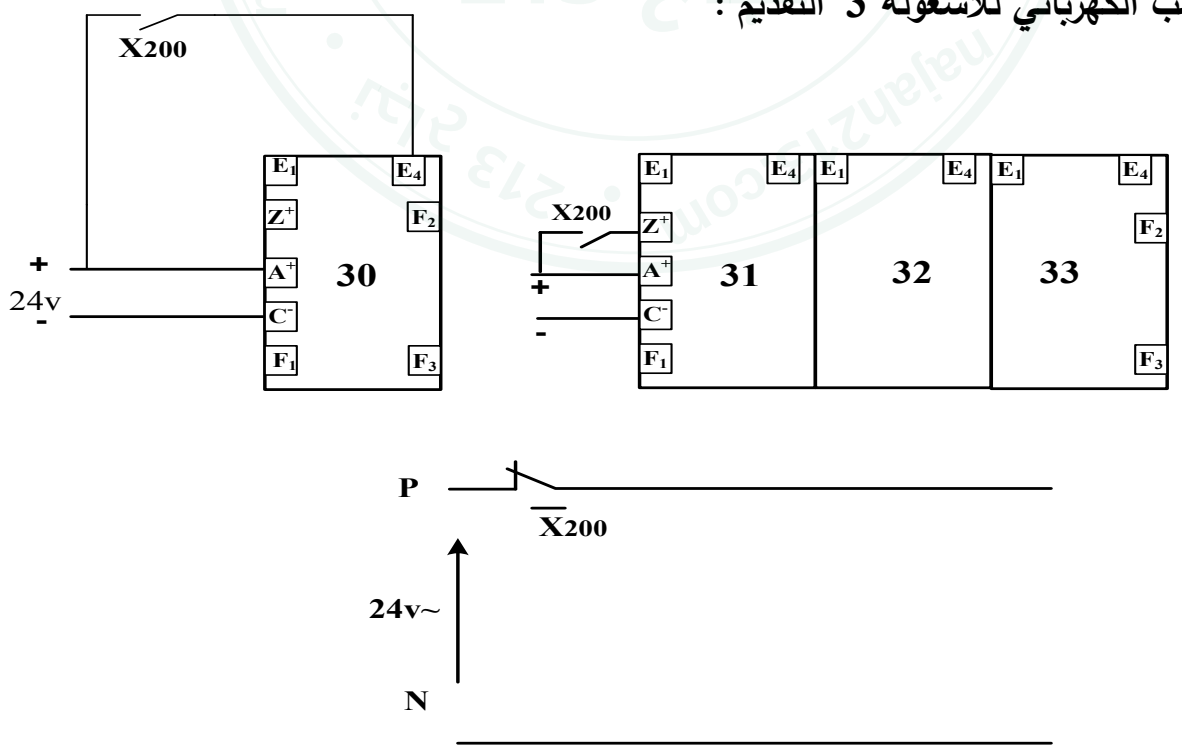ج4) المعقب الكهربائي للأشغولة 3 "التقديم":



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة 2 (تعاد مع أوراق الإجابة)

ج7) جدول التشغيل لدارة الكشف والعد:

	قيمة التوتر V^+	توتر الخروج V_S	حالة المقحل T	S	R	Q
غياب حزمة الورق						
حضور حزمة الورق						

ج8) المخطط المنطقي للعداد:

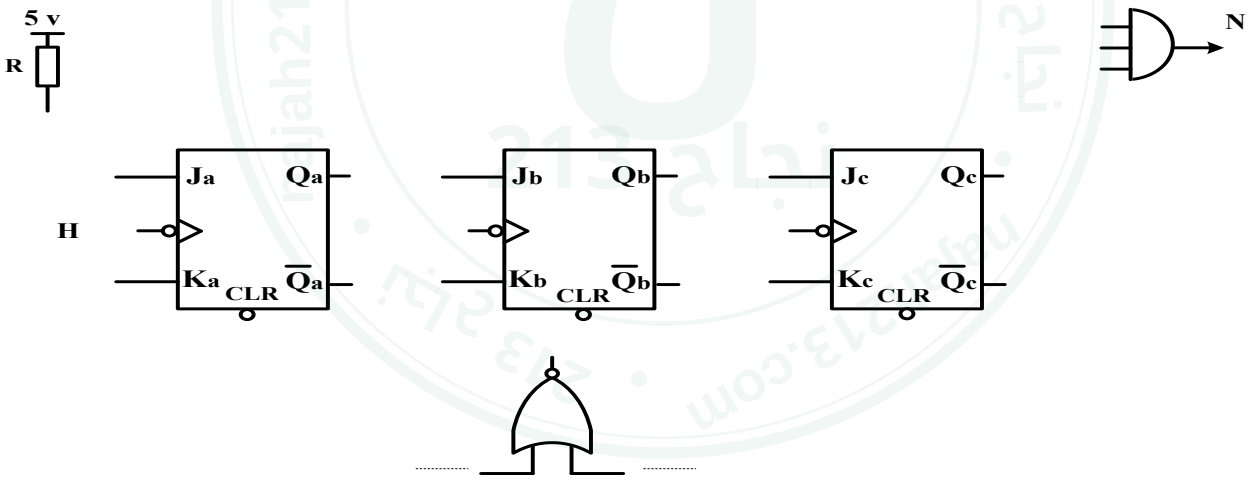

انتهى الموضوع الأول

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع الثاني

نظام آلي للثقب و الطّي

يحتوي هذا الموضوع على 7 صفحات (من الصفحة 15/9 إلى 15/15)
العرض : من الصفحة 15/9 إلى 15/13
العمل المطلوب : الصفحة 15/14
وثيقة الإجابة : الصفحة 15/15

دفتر الشروط :

1) **الهدف من التألية:** يهدف النظام إلى ثقب وطيّ صفائح نحاسية بصفة آلية.

2) **وصف التشغـيل :**

بعد الضغط على زر التشغيل **Dcy** وتحقق الشروط الابتدائية ينطلق العمل التحضيري.

- **العمل التحضيري :** الكشف عن صفيحة يؤدي إلى تقديمها ثم ثقبها لتحضير النظام للعمل الآلي.
- **العمل الآلي:** ينطلق بتقديم الصفائح النحاسية ثم ثقبها و طيِّها في آن واحد .

أشغولة الطّي:


تبدأ الأشغولة بدخول ذراع الرافعة **B** حتى b_0 ليتم طيُّ الصفيحة بنزول ذراع الرافعة **C** حتى c_1 ثم يعود ،عندئذ يصعد ذراع الرافعة **B** لاستخراج الصفيحة المطوية وتنتهي الأشغولة.

ملاحظة: عند الانتهاء من عد **48** صفيحة جاهزة يتوقف النظام لمدة **10s** لتصريف العلبة المملوءة وإحضار علبة فارغة (نظام التصريف و الإحضار خارج عن الدراسة).

3) **الأمن:** حسب القوانين المعمول بها دوليا.

4) **الاستغلال:** يستوجب حضور عاملين واحد دون اختصاص لتعبئة الخزان بالصفائح النحاسية والثاني مختص في القيادة والصيانة الدورية.

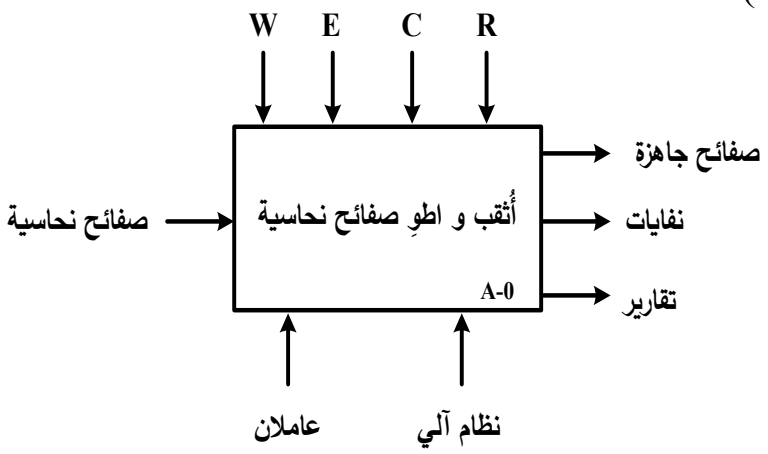
5) **الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط : (A-0)**



W: طاقة كهربائية وهوائية
E : تعليمات الاستغلال
C : أوامر التشغيل
R : N عدد حزم الورق في العلبة
t زمن التأجيل .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

6 – المناولة الهيكلية:

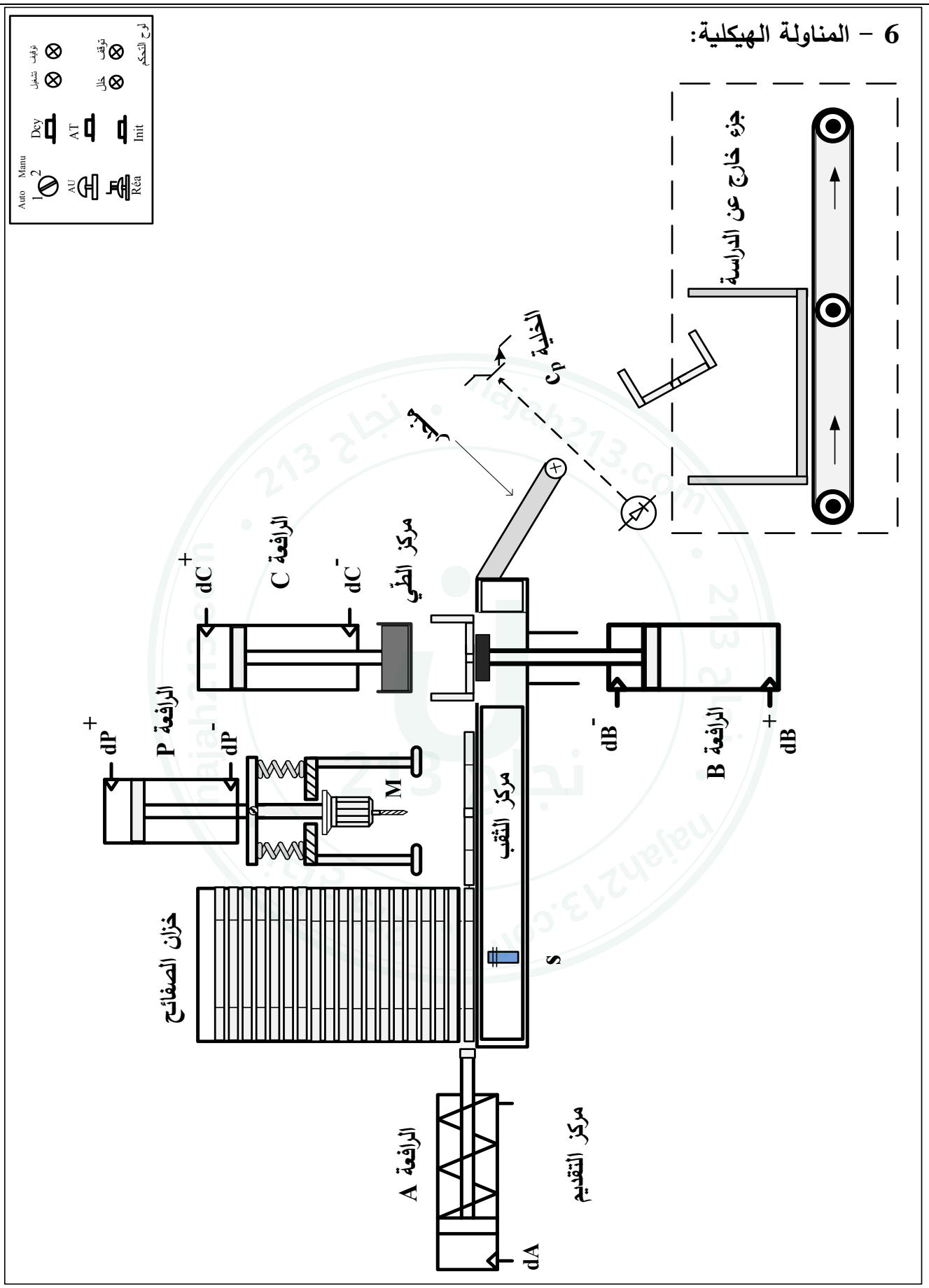


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

7) المناولة الزمنية :


متمن القيادة و التهيئة (GCI)

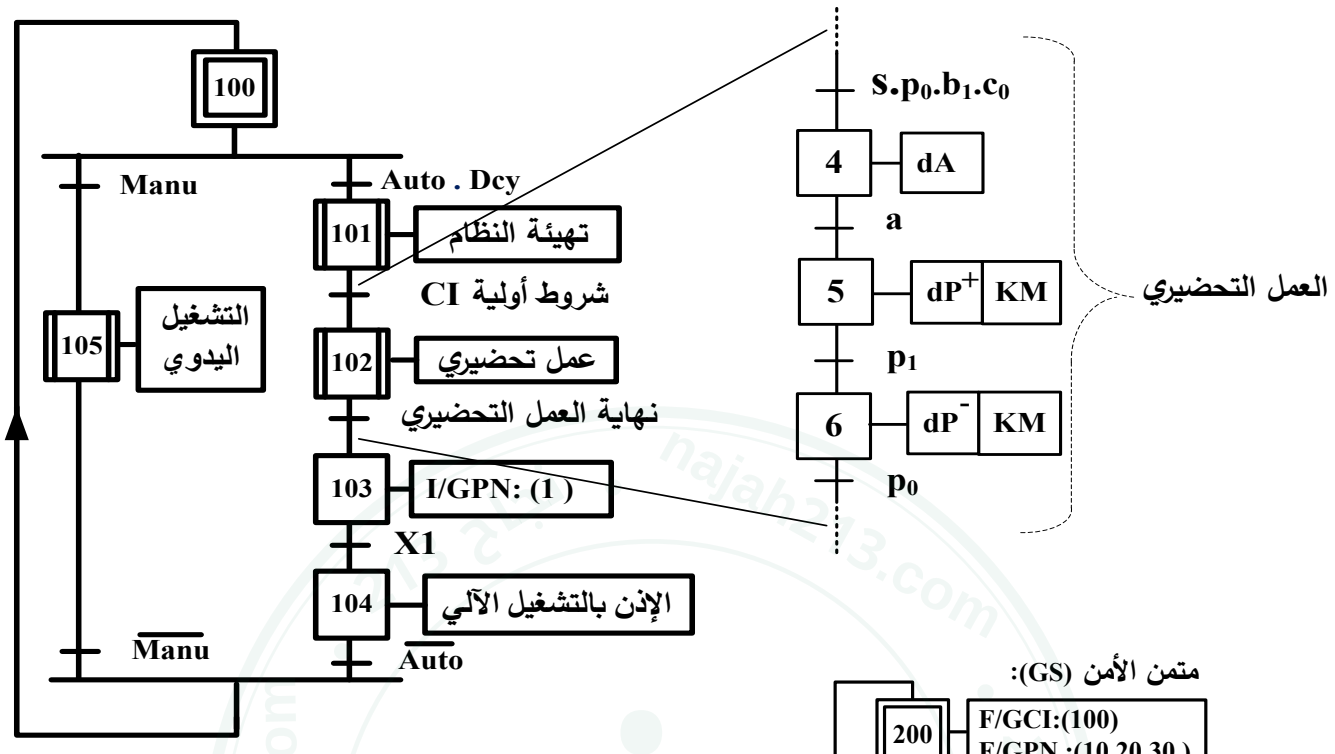


متمن الأمن (GS):

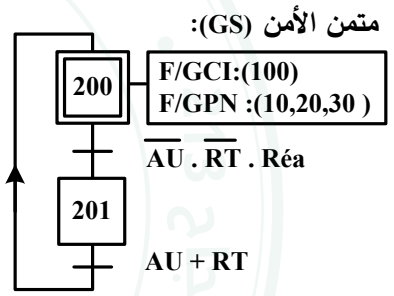

متمن الإنتاج العادي (GPN):

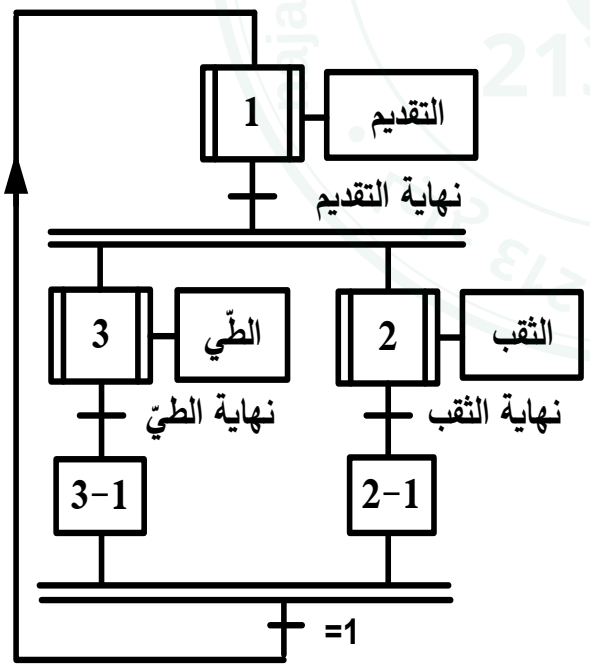

متمن أشغولة التقديم

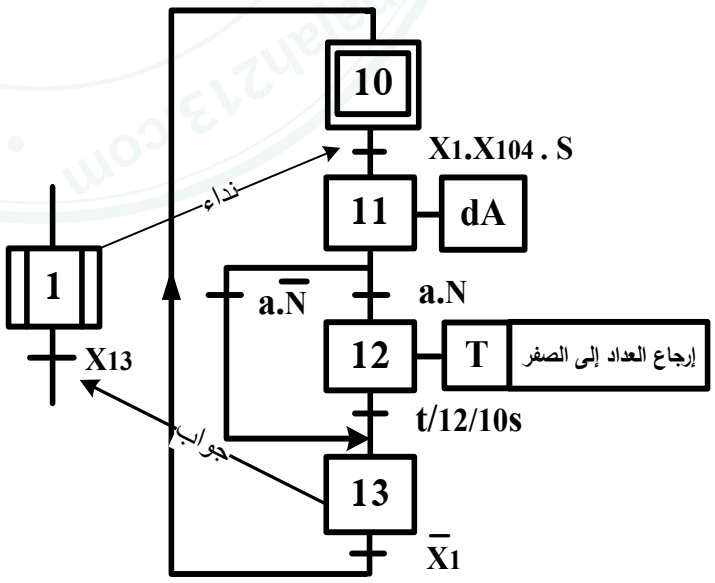

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


8) جدول الاختيارات التكنولوجية:

شبكة التغذية : 50 Hz ; 220 / 380 V

	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات
التقديم	**A**: رافعة بسيطة المفعول لتقديم الصفيحة .	**dA**: موزع كهروهوائي **3/2** أحادي الاستقرار ~ **24v** . **T**: مؤجلة.	**a**: ملتقط نهاية الشوط لذراع الرافعة **A** . **s** : ملتقط الكشف عن وجود الصفائح في مركز التقديم . **N** : عدد الصفائح الجاهزة. **t=10s** :زمن التأجيل .
الثقب	**P**: رافعة مزدوجة المفعول. **M**:محرك أحادي الطور .	**dP^-،dP^+**: موزع كهروهوائي**5/2** ثنائي الاستقرار ~ **24v** . **KM**: ملامس كهرومغناطيسي**24v~**	**p_1،p_0** : ملتقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة **P** .
الطّي	**B**: رافعة مزدوجة المفعول. **C**: رافعة مزدوجة المفعول	**dB^-، dB^+**:موزع كهروهوائي **5/2** ثنائي الاستقرار**~ 24 v** . **dC^-، dC^+**: موزع كهروهوائي **5/2** ثنائي الاستقرار**~24v** .	**b_1،b_0**: ملتقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة **B**. **c_1،c_0**: ملتقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة **C** .

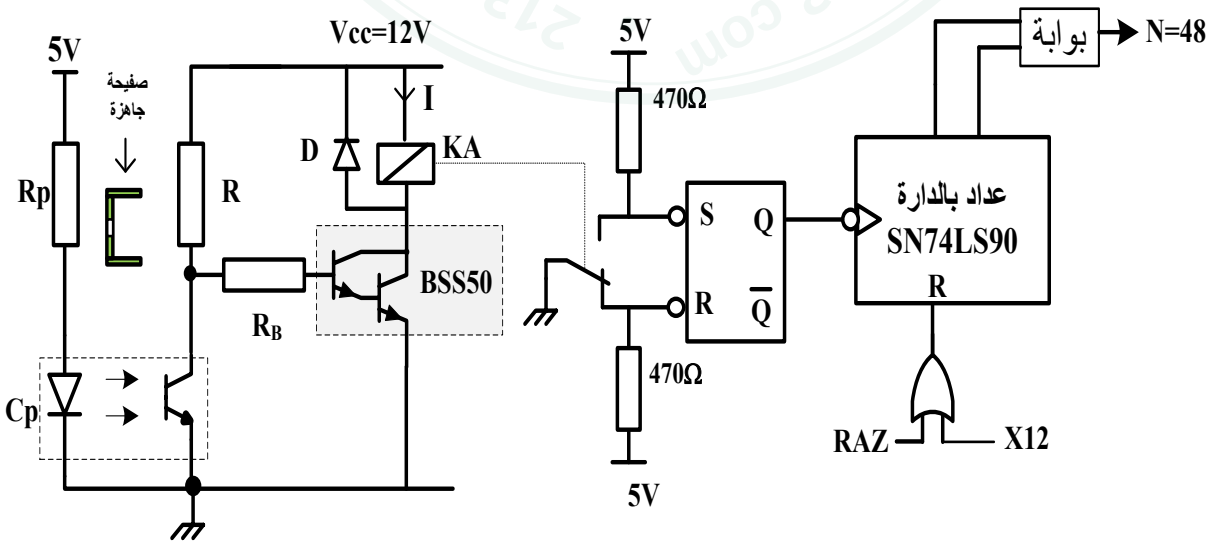9) إنجازات تكنولوجية:


- دارة **كشف** و عد **48** صفيحة: **(الشكل 1)**



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- دارة المؤجلة T : (الشكل 2)

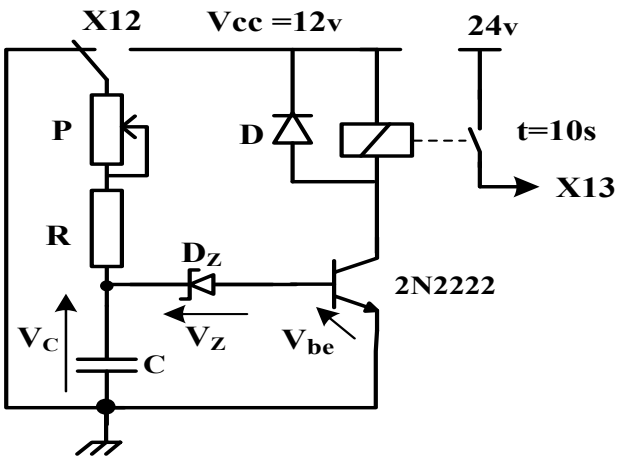


R=33KΩ

C= 220µF

Vz = 6.2 v

0KΩ ≤ P ≤ 100 KΩ

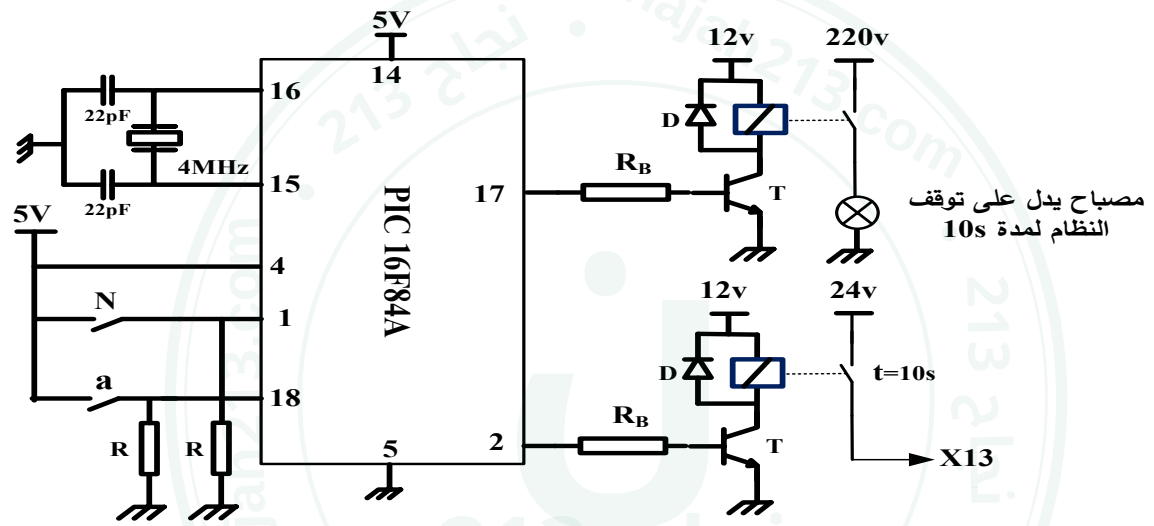- دارة الميكرومراقب PIC 16F84A: (الشكل 3)



10) وثائق الصانع


المقاحل

2N2222	V_{CEmax}= 40v	I_{Cmax}=800mA	V_{CESat}= 0.3V	V_{be}=0.7V	β=100
BSS50	V_{CEmax} = 30v	I_{Cmax} = 1A	V_{CESat} = 0.3V	V_{be} = 1.4V	β >2000

المرحلات الكهرومغناطيسية(V23042A2)

توتر التغذية	5V	12V	24V
التيار الأقصى	2A	2A	2A
مقاومة الوشيعة R_L	100 Ω	500 Ω	1800 Ω

الميكرومراقب PIC16F84A

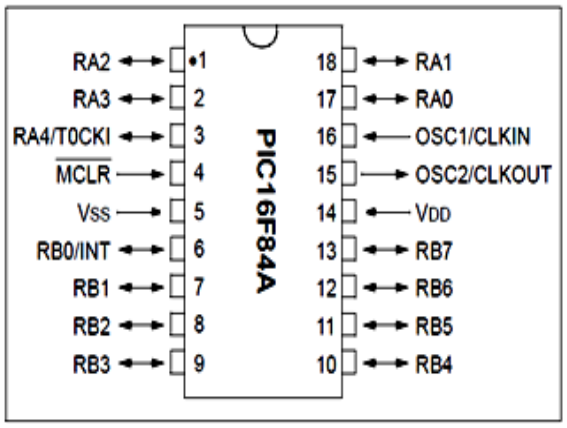

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

العمل المطلوب:

الجزء الأول: (09 نقاط)

س1 : أكمل مخطط التحليل الوظيفي التنازلي **A0** على وثيقة الإجابة(صفحة 15/15)

س2 : حدد الشروط الأولية **CI** في هذا النظام (صفحة 15/11).

س3 : ما هو دور المراحل **X2-1** و **X3-1** في متمن الانتاج العادي **GPN** (صفحة 15/11).

س4 : أنشئ متمن الأشغولة **3** (**الطّي**) من وجهة نظر جزء التحكم.

س5 : اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمتمن الأشغولة **1** (**التقديم**).

س6 : أكمل دارة المعقب الهوائي للأشغولة **1**(**التقديم**) على وثيقة الإجابة(صفحة 15/15).

الجزء الثاني: (08 نقاط)

- **دارة كشف وعد 48 صفيحة** (الشكل**1**)(صفحة 15/12):

س7 : ما اسم المقحل **BSS50** ؟

باستعمال وثائق الصانع للمرحلات الكهرومغناطيسية و المقاحل (صفحة 15/13)

س8 : أوجد مقاومة المرحل **KA** ثم احسب شدة التيار **I** المار فيه.

س9 : أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة (صفحة 15/15).

- **دارة المؤجلة T** (الشكل **2**) (صفحة 15/13):

س10 : ما نوع المؤجلة المستعملة ؟

س11 : احسب قيمة المقاومة المتغيرة **P** للحصول على زمن التأجيل **t = 10s**

- **دارة الميكروميراقب** PIC16F84A (الشكل **3**) (صفحة 15/13):

نقترح استبدال دارة المؤجلة **T** السابقة بدارة قابلة للبرمجة .

مستعينا بوثائق الصانع (صفحة 15/13)

س12 : حدّد المنافذ المستعملة كمداخل و المنافذ المستعملة كمخارج.

س13 : فسّر التعليمات movlw OX06 و movwf TRISA و bsf PORTA,0

الجزء الثالث: (03 نقاط)

- **شبكة التغذية :**

تم قياس الاستطاعة التي توفرها الشبكة بطريقة الواطمترين فكانت النتائج:

$P_B=P_2=340w$ ، $P_A=P_1=1200w$

س14 : احسب الاستطاعات (الفعالة **P** ، الارتكاسية (الردية) **Q** ، الظاهرية **S**)

س15 : أوجد معامل الاستطاعة **COSφ** .


س16 : ماذا تقترح لرفع معامل الاستطاعة؟

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة (تعاد مع أوراق الإجابة)


ج 1 / مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0:

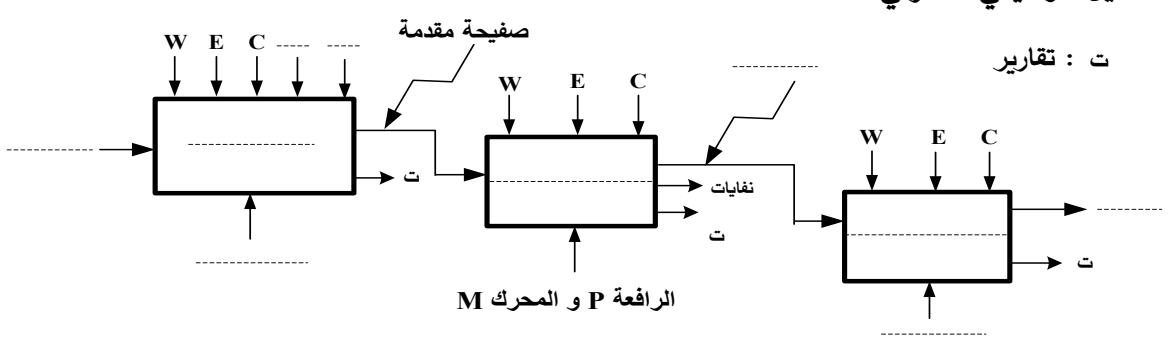

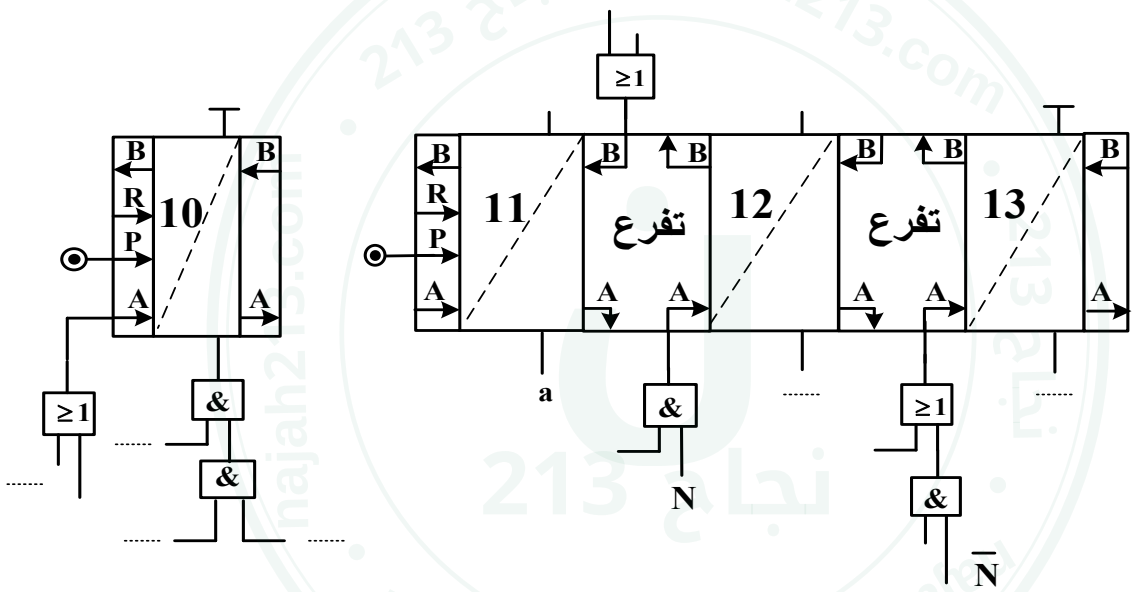ج 6 / المعقب الهوائي للأشغولة 1 (التقديم):




ج 9 / المخطط المنطقي للعداد:

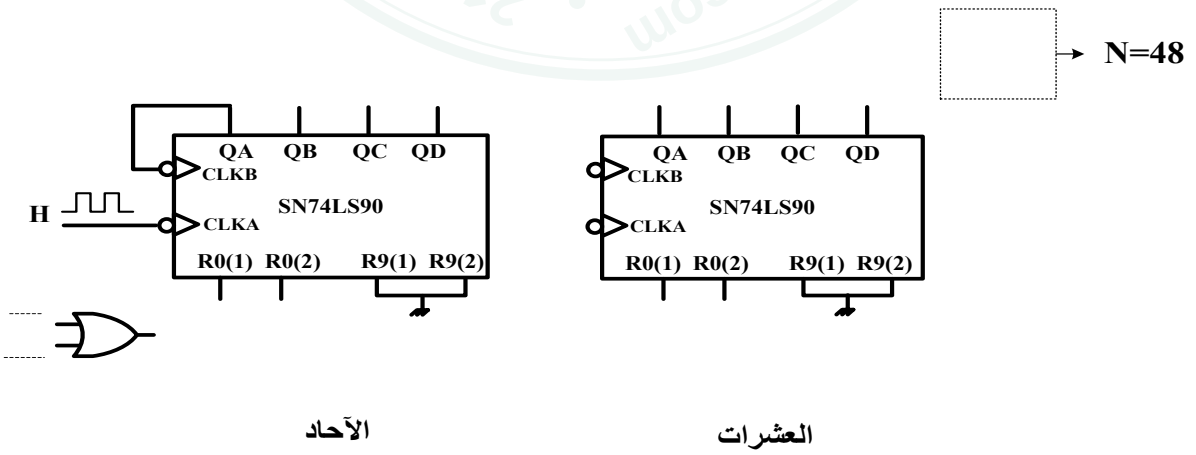

انتهى الموضوع الثاني

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

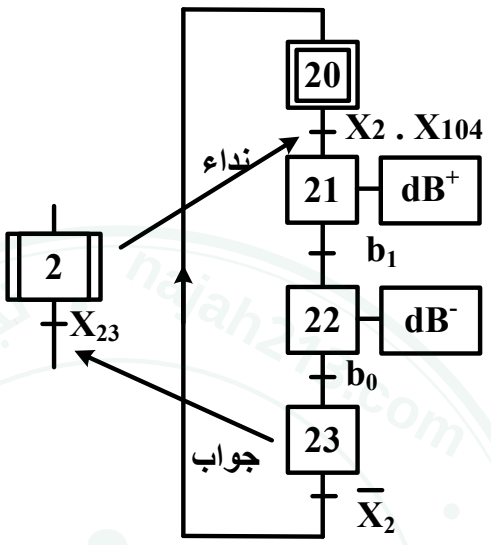عناصر الإجابة الموضوع الاول	العلامة مجزأة	 مجموع
ج1) النشاط البياني التنازلي A0: على ورقة الاجابة	–	–
ج2 . متمن ألاشغولة 2 "التحويل الى البساط":  	مرحلة + انتقال 0,25x4 الأشغولة + نداء + جواب 0,5	1.5 ن
ج3 . جدول التنشيط و التخميل: على ورقة الاجابة	--	--
ج4 . المعقب الكهربائي للأشغولة 3"التقديم" مع ربط المنفذ المتصدر :على ورقة الاجابة	--	–
ج5) دور المقاومة RD: **تحديد التيار المار في الثنائية الكهروضوئية** **(تقبل الاجابة :حماية الثنائية الكهروضوئية)** دور الدارة Aop: **مضخم عملي مقارن** نوع المقحل T : **MOSFET بقناة N أو(مقحل ذو تأثير المجال بقناة N)**	0.25 0.25 0.25	0.75 ن
ج6) **حساب التوتر V⁻** : $V^- = Vcc.\frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{Vcc}{2}$ $\mathbf{V^-} = 6v$ – يسمى هذا التوتر **بالتوتر المرجعيVref** (لا تقبل إجابة أخرى)	0.5 0.25 0.25	1 ن
ج7) جدول التشغيل لدارة الكشف والعد: على ورقة الاجابة	--	--
ج8) دارة العداد: على ورقة الاجابة	--	--

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ج9) اسم الدارة: **مضخم استطاعة : (صنف B) أو(دفع–جذب) أو (Push-Pull)**	0,5	**0.5 ن**
ج10) توتر عتبة الثنائيتين D_1 ; D_2 ($V_0 = 0,7v$) المقاحل المناسبة للدارة : **BC337(NPN) و BC327(PNP)** **التعليل:** تم اختيار المقحلين - **لأنهما متكاملين** - **و لهما توتر عتبة V_{BE} مساو لتوتر العتبة للثنائيات**	0,5 0, 5 0,25 0,25	**1.5 ن**
ج11) تسمية عناصر خط التغذية للمحرك M العنصر ؟1 — التسمية: **قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطاع (Q)** ؟2 — **ملامس كهرومغناطيسي (KM) ، (تقبل الاجابة ملامس تحكم)** ؟3 — **مرحل حراري (RT) (تقبل الاجابة مرحل حماية)**	0,25x3	**0.75 ن**
ج12) – نوع الاقلاع : **إقلاع مباشر** - وظيفة العنصر التقني :**كبح المحرك** **(تقبل الاجابات: مكبح ، مكبح كهربائي أو كهرومكبح ، مكبح بغياب التيار)**	0.5 0.5	**1 ن**
ج13) P_{10} : **تمثل الضياع في الحديد (الضياع المغناطيسي)** P_{1CC} : **تمثل ضياع جول في الظروف الاسمية(الضياع في النحاس)** – نسبة التحويل في الفراغ . $m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{12,6}{220}$ $\boldsymbol{m_0 = 0,057}$	0,5 0,5 0.5 0.25	**1.75 ن**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


1.5 ن	0.5 0.25 0.5 0.25	**ج14)** – المقاومة المرجعة إلى الثانوي **Rs** $R_s = \frac{P_{1cc}}{I^2_{2cc}} = \frac{2,1}{12,25}$ $\boldsymbol{R_s = 0,171\Omega}$ -الهبوط في التوتر ΔU_2 $\Delta U_2 = U_{20} - U_2$ $\Delta \mathbf{U_2} = 12,6 - 12 = \mathbf{0,6\ v}$ **أو** بما أن الحمولة مقاومية واسمية إذن $\Delta U_2 = Rs \cdot I_{2n}$ $\Delta \mathbf{U_2} = 0,171 \cdot 3.5 = \mathbf{0,6\ v}$
1.5 ن	0.5 0.25 0.5 0.25	**ج15)** الاستطاعة في الثانوي $\mathbf{P_2}$ $P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot COS\varphi_2 = U_{2n} \cdot I_{2n} \cdot 1$ $\mathbf{P_2} = 12 \cdot 3,5 = \mathbf{42\ w}$ **حساب مردود المحول** $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{10} + P_{1CC}}$ $\eta = \frac{42}{42 + 1,8 + 2,1} = 0,915 = \mathbf{91,5\%}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ورقة الاجابة 1

ج1)النشاط البياني التنازلي A0

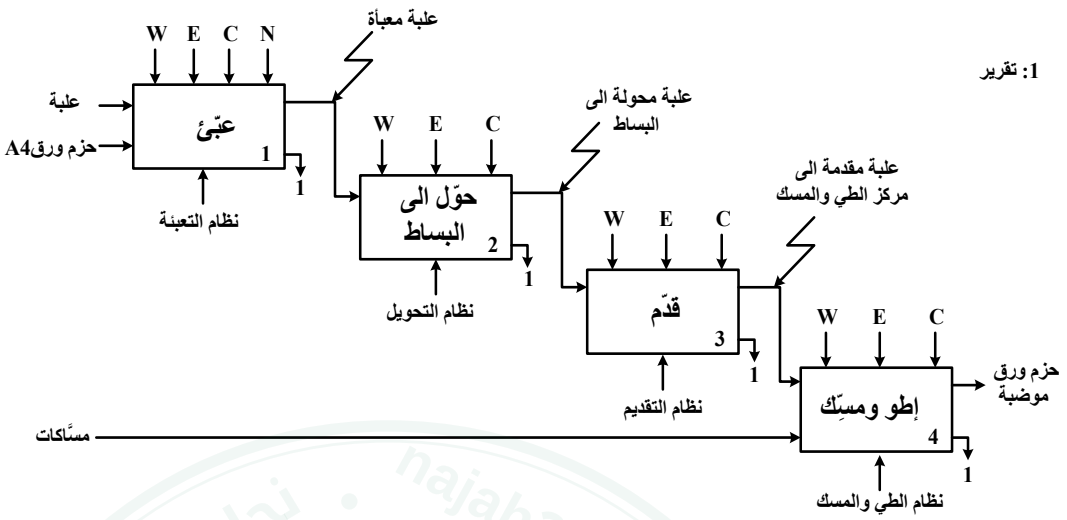


1.5 ن — 15x0.1

ج3) جدول معادلات التنشيط و التخميل

المراحل	تنشيط	تخميل
X11	$X_{10}.X_1.X_{104}.S_1 + X_{13}.\bar{N}.S_1$	$X_{12} + X_{200}$
X12	$X_{11}.a_1$	$X_{13}+X_{200}$
X13	$X_{12}.a_0$	$X_{11} + X_{14} + X_{200}$

1.25 ن — 5x0.25

ج4) المعقب الكهربائي لاشغولة التقديم

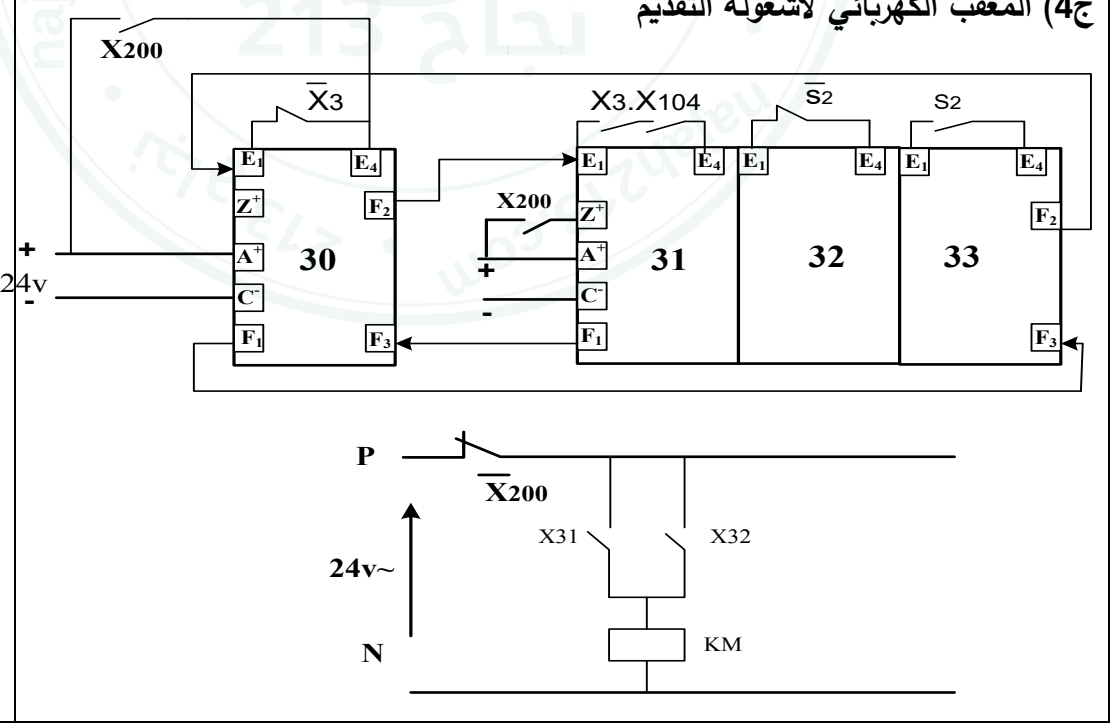

2 ن — التنشيط 5x0.25 — التخميل 0.25 — المخارج 2x0.25

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ورقة الاجابة 2


ج7) جدول التشغيل لدارة الكشف و العد

	قيمة التوتر V^+	توتر الخروج V_S	حالة المقفل T	S	R	Q
في غياب حزمة الورق	**V_{cesat}** أو**(0)**	**0**	**مسدود** أو **(0)**	**0**	**1**	**0**
في حضور حزمة الورق	**V_{cc}** أو **(12 v)** أو **(1)**	**V_{cc}** أو **(12 v)** أو **(1)**	**مشبع** أو **(1)**	**1**	**0**	**1**

12 x 0.125

1.5 ن

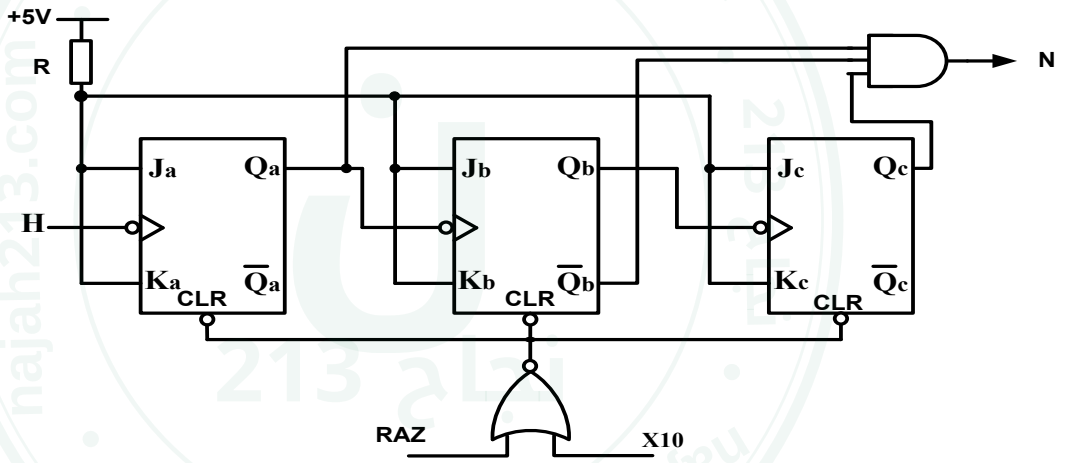ج8) المخطط المنطقي للعداد

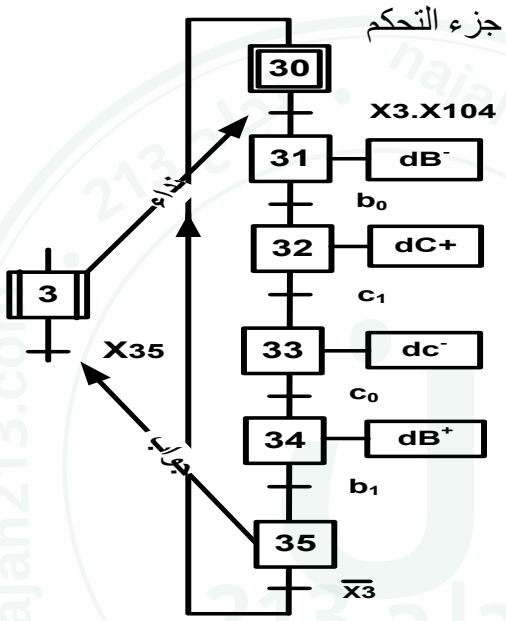


البوابة 0.5
المداخل 0.5
الدقاقة 0.5
الارجاع الى الصفر 0.5

2 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

عناصر الإجابة الموضوع الثاني	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
ج1/ مخطط التحليل الوظيفي التنازلي للنشاط البياني **A0** على وثيقة الإجابة	--	--
ج2/ الشروط الأولية CI : $\mathbf{CI= s.p_0.b_1.c_0}$	0.125x4	**0.5ن**
ج3/ دور المراحل X2-1 و X3-1 : **مراحل انتظار**	0.25x2	**0.5ن**
ج4/ متمن الأشغولة 3 (الطّي) من وجهة نظر جزء التحكم 	مرحلة + انتقال + فعل 0,25x6 جواب + نداء 0.5	**2 ن**
ج5/ جدول معادلات التنشيط والتخميل لمتمن الأشغولة 1 (التقديم)	0.25 x8	**2 ن**
ج6/ ربط المعقب الهوائي للأشغولة **1** (التقديم) على وثيقة الإجابة.	--	--

المراحل	تنشيط	تخميل
X10	$\mathbf{X_{13}.\bar{X}_1 + X_{200}}$	$\mathbf{X_{11}}$
X11	$\mathbf{X_{10}.X_1.X_{104}.S}$	$\mathbf{X_{12} + X_{13} + X_{200}}$
X12	$\mathbf{X_{11}.a.N}$	$\mathbf{X_{13}+X_{200}}$
X13	$\mathbf{X_{11}.a.\bar{N} + X_{12}.t}$	$\mathbf{X_{10}+X_{200}}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ج7/ اسم المقحل BSS50 : **مقحل دارلينقتون DARLINGTON**	0.5	**0.5 ن**
ج8/ مقاومة المرحل KA : حسب توتر التغذية 12v **$R_L = 500\Omega$** التيار المار في المرحل الكهرومغناطيسي $V_{CC} = R_L.I + V_{CE\,sat} \Rightarrow I = \frac{V_{CC} - V_{CE\,sat}}{R_L} = \frac{12 - 0,3}{500}$ **I= 23.4 mA**	0.5 0.75 0.25	**1.5 ن**
ج9/ المخطط المنطقي للعداد على ورقة الاجابة	--	--
ج10/ نوع المؤجلة المستعملة : **مؤجلة بخلية RC**	0.5	**0.5 ن**
ج11 / قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن تأجيل قدره 10s $t = (R+P).C\ln\left(\frac{Vcc}{Vcc-(Vz+V_{BE})}\right) \Longrightarrow P = \frac{t}{C\ln\left(\frac{Vcc}{Vcc-(Vz+V_{BE})}\right)} - R$ $P = \frac{10}{220.10^{-6}\ln\left(\frac{12}{12-(6,2+0,7)}\right)} - 33.10^{3}$ **P = 20KΩ**	1.25 0.25	**1.5 ن**
ج12/ المنافذ المستعملة كمداخل و المنافذ المستعملة كمخارج المداخل : **RA1 , RA2** تقبل الإجابة (قطب 1 و قطب 18) المخارج : **RA0 , RA3** تقبل الإجابة (قطب 2 و قطب 17) و تقبل الإجابة على شكل جدول	0.25X4	**1 ن**

RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
X	**0**	**1**	**1**	**0**

ج13/ تفسير التعليمات :

التفسير	التعليمة		
اشحن القيمة $(06)_{16}$ في سجل العمل w	movlw	ox06	0.5x3 **1.5ن**
أنقل محتوي سجل العمل w إلى السجل TRISA	movwf	TRISA	
اجعل RA0=1 أو (أشعِل مصباح توقف النظام)	bsf	PORTA,0	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


ج14/ الاستطاعات - الفعالة : $P=P_1+P_2$ **P=1540 w** - الارتكاسية (الردية) : $Q=\sqrt{3}\,.\,(P_1-P_2)$ **Q=1490 VAR** - الظاهرية $S=(P^2+Q^2)^{1/2}$ **S=2142 VA**	0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25	**2.25 ن**
ج15/ معامل الاستطاعة $COS\varphi= P/S$ **$COS\varphi= 0,72$**	0.25 0.25	**0.5 ن**
ج16/ لرفع معامل الاستطاعة نقترح : **إضافة مكثفات**	0.25	**0.25 ن**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة


ج 1 / مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0:

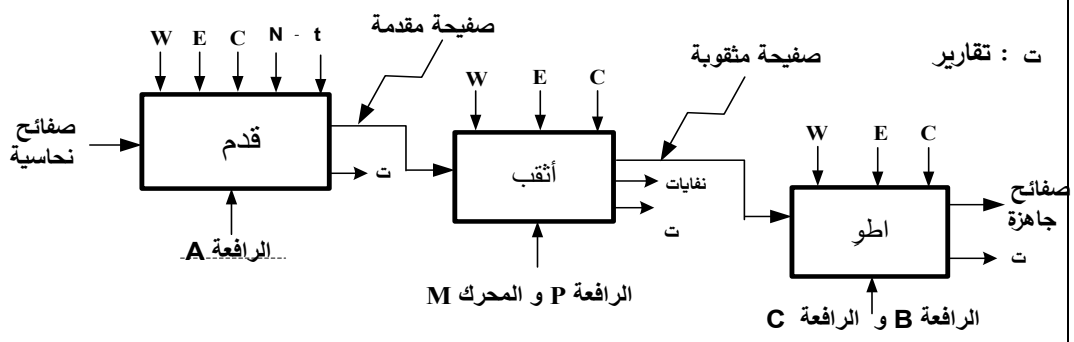

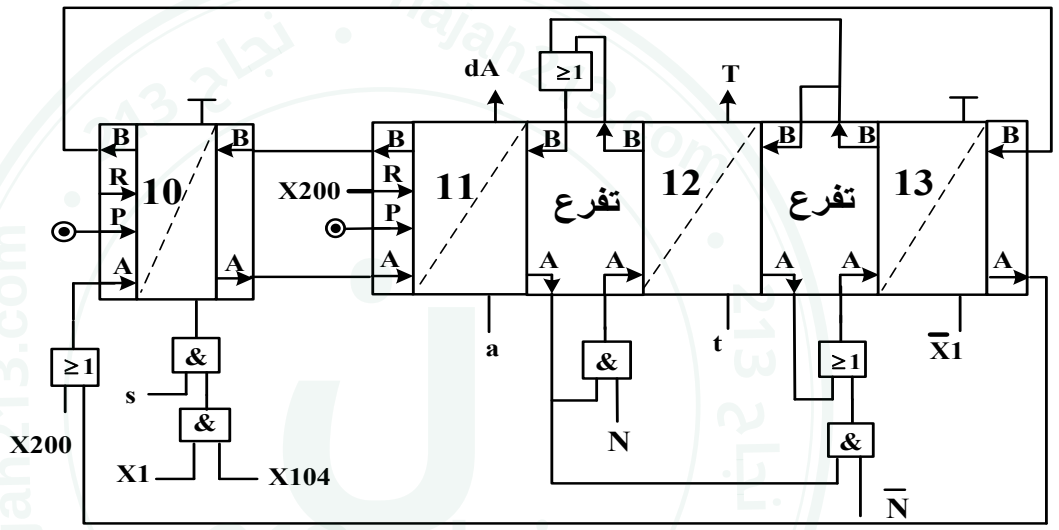ج 6 / المعقب الهوائي للأشغولة 1 (التقديم):



ج 9 / المخطط المنطقي للعداد:

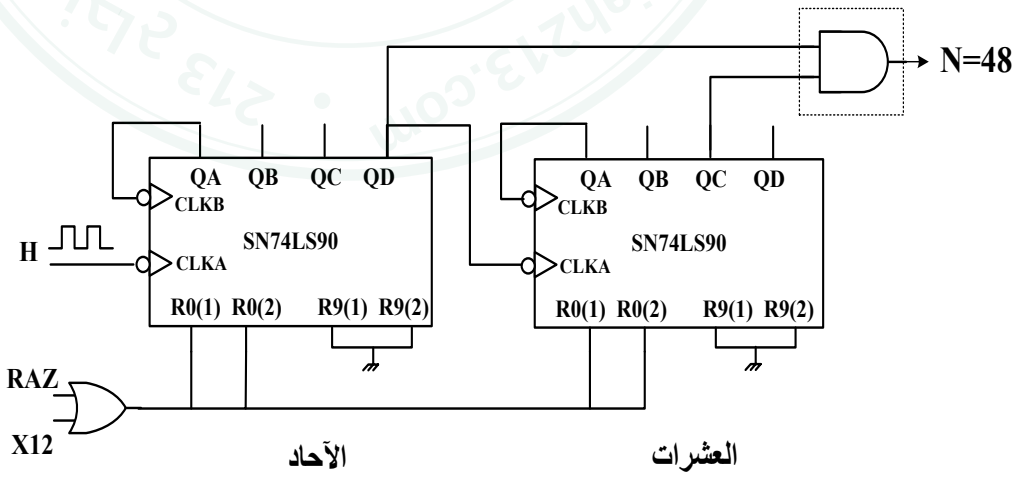

1.5 ن	0.15x10	
2.5 ن	تنشيط 10x0.1 تخميل 5x0.2 مخارج 2x0.25	
1.5 ن	البوابة 0.5 الارجاع الى الصفر 0.5 باقي الربط 0.5	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com