najah213.com · نجاح 213

ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم — 2 تقني رياضي هك — المدة: 45 دقيقة

الفرض الأول في مادة التكنولوجيا

الاسم: ..... اللقب:.....

السؤال الأول 2.5 pts : أكمل الجدول التالي بما يوافق دون توضيح العملية (الآلة الحاسبة ممنوعة)

HEX	GRAY	BIN
F7		
	11101	
		11110011

السؤال الثاني 1.5 pts: أنجز العمليات الحسابية التالية

$(-11111-1001)_2$ .....

.....

.....

السؤال الثالث 2 pts : بسط بالطريقة الجبرية المعادلات التالية

$L_1 = (a.b + a.b).c$

.....

.....

$L_2 = (a+b+c).(a+b+c)$ .....

.....

السؤال الرابع 2 pts : برهن صحة المساواة التالية

$F_2 = \overline{a.b + a.c} + \bar{a}.\bar{b}.c = \bar{a} + \bar{b}.\bar{c}$

.....


.....

.....

السؤال الخامس 2 pts: أكتب معادلة الدالة S للمخطط الكهربائي التالي

$S =$ .....

.....

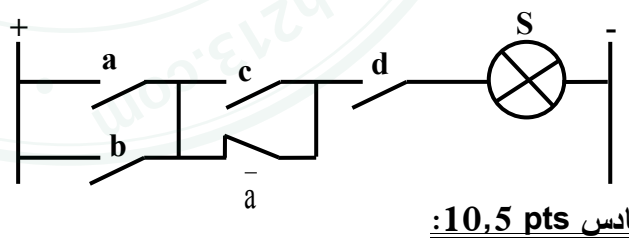

السؤال السادس 10,5 pts:

- نعتبر جدول الحقيقة للمخارج H_1, H_2, H بالمداخل S_0, S_1, S_2

S_0	S_1	S_2	H_1	H_2	H
0	0	0	0		
0	0	1	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	1	0	0		
1	1	1	0		

1. انطلاق من جدول الحقيقة أكتب معادلة H_1

.....

2. أكمل التصميم المنطقي للمعادلة H_1 بأقل عدد من البوابات

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

℘ يعطى جدول كارنوغ الذي يمثل المعادلة H_2

3. أوجد معادلة H_2 المبسطة

H_2				
S_0 \ S_1S_2	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	1	0

.....

4. أكمل جدول الحقيقة للمعادلة H_2
5. مثل معادلة H_2 باستعمال الدارة الكهربائية

℘ نعتبر المعادلة $H=H_1+H_2$ اعتمادا على معادلات H_1 وH_2 المحصل عليهما سابقا في السؤال 1 و 3

6. أوجد معادلة H بدلالة S_0, S_1, S_2

.....


7. بسط المعادلة H

.....


.....

8. أكمل جدول الحقيقة للدالة H
9. أنجز التصميم المنطقي للمعادلة H (استعمل الدالة أو استيعادي ذات مدخلين)

التصميم المنطقي للدالة H_1

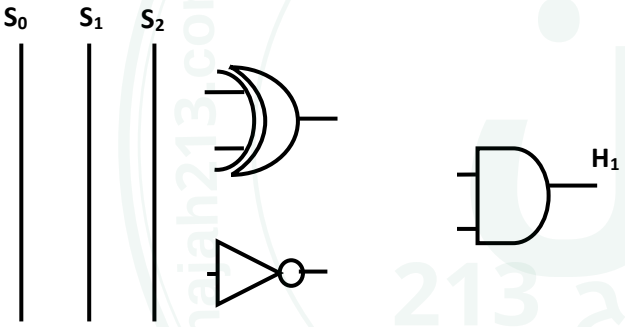

التصميم الكهربائي للدالة H_2

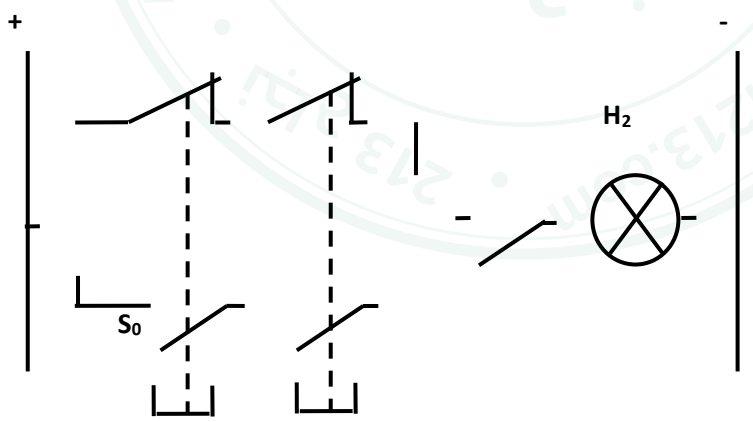

التصميم المنطقي للدالة H بالبوابة أو استبعادي

