najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — **مديريـة التربيـة سطيف**

امتحان بكالوريا تجريبي — **19 ماي 2015**

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية) — **المدة: 04 ساعات ونصف**

الموضوع الأول

نظام آلي لتشكيل الزخرفة على قطع معدنية

دفتر الشروط المبسط

* **الهدف من التألية :** يهدف النظام الآلي إلى تشكيل زخرفة على قطع معدنية ووضعها في علب بدقة وبوتيرة سريعة .

***المواد الأولية:**

- قطع معدنية مصنعة .
- علب .

* **وصف التشغيل :** يحتوي النظام على 4 أشغولات عاملة هي :

الاشغولة 1: الإتيان بالقطعة ، **الأشغولة2** : تشكيل الزخرفة على القطعة .

الاشغولة 3: تعبئة العلب بالمداليات ، **الأشغولة 4 :** إخلاء العلب .

*- تبدأ عملية الإتيان بالقطعة بخروج ذراع الرافعة (C_1) لنقل القطعة تحت أداة الطبع ليتم زخرفتها ثم تعبئتها في العلبة . يتم الكشف على (10) قطع بواسطة ملتقط الوزن(a_2) .

*- تتم أشغولة إخلاء العلب بدوران البساط (T) الذي يديره المحرك M والذي يستمر دورانه حتى حضور علبة أخرى وتفعيل الملتقط (a_1) .

أنماط التشغيل والتوقف :

- بعد إختيار النمط Auto و الضغط على Dcy هناك حالتين :

1- في حالة قناة غير مملوءة : تبدأ عملية التشغيل التحضيري بملء القناة بالقطع المعدنية لتنطلق بعدها دورة الإنتاج . .

2- في حالة قناة مملوءة : تنطلق دورة الإنتاج العادي مباشرة .

- في حالة حدوث خلل للمحرك أو الضغط على AU يتم قطع التغذية لتوقيف جميع المنفذات .
- بعد معالجة الخلل و الضغط على زرإعادة التسليح Rea وإبطال التوقف ألاستعجالي Au،يحضرالنظام من اجل بداية التشغيل وذلك بإخلاء مركز الزخرفة ومركز التعبئة من العلب يدويا من طرف العامل .
- بالضغط على Init يتم وضع جميع المنفذات في الحالة الابتدائية .
- بعد توفير الشروط الإبتدائية CI يصبح النظام في الحالة الإبتدائية (مهيأ للإنتاج).

***- مـــــلاحـــظـــة : ملء القناة يتم بنظام خارج الدراسة .**

الإستغلال : تحتاج العملية إلى وجود عاملين :

- عامل مختص في القيادة والصيانة والتوقيفات الدورية .
- عامل بدون إختصاص لنقل العلب المملوءة من مكان الإخلاء .

الأمن : حسب المقاييس الدولية الخاصة بأمن المنشآت الصناعية والذي تنص على مالي : تمنع معالجة الأمن مباشرة من دارة التحكم أو الآلي المبرمج وانما تشترط التأثير مباشرة على المنفذات المتصدرة .

التحليل الوظيفي:


- الوظيفة الشاملة (العامة) (A-0)

EE: طاقة كهربائية

EP: طاقة هوائية

E: تعليمات الإستغلال

Prog: برنامج التحكم في الرافعة C_2

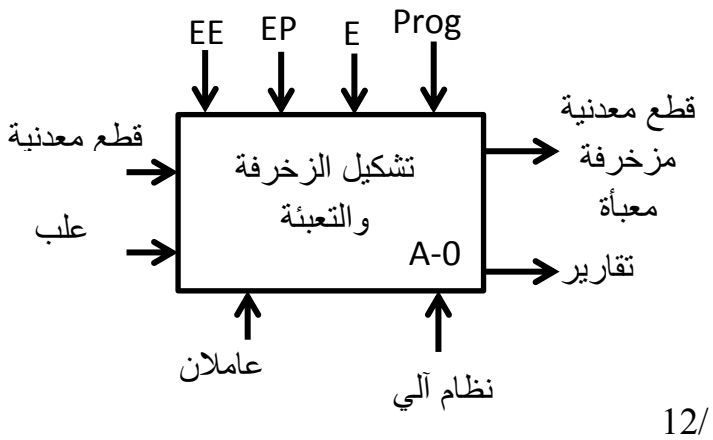


التحليل الوظيفي التنازلي (أنظر ورقة الإجابة 1) .


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


المناولة الزمنية :

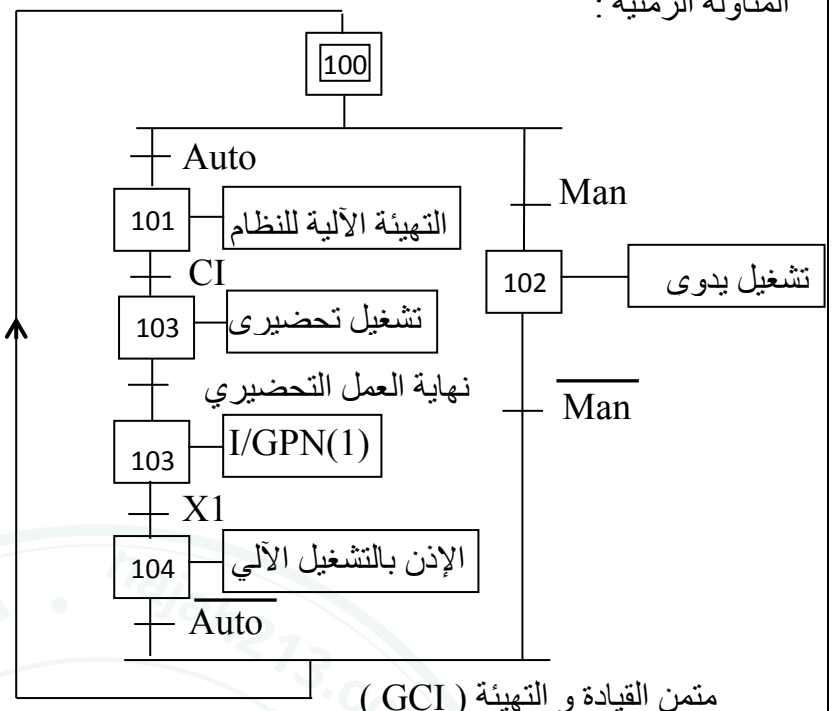


متمن القيادة و التهيئة (GCI)

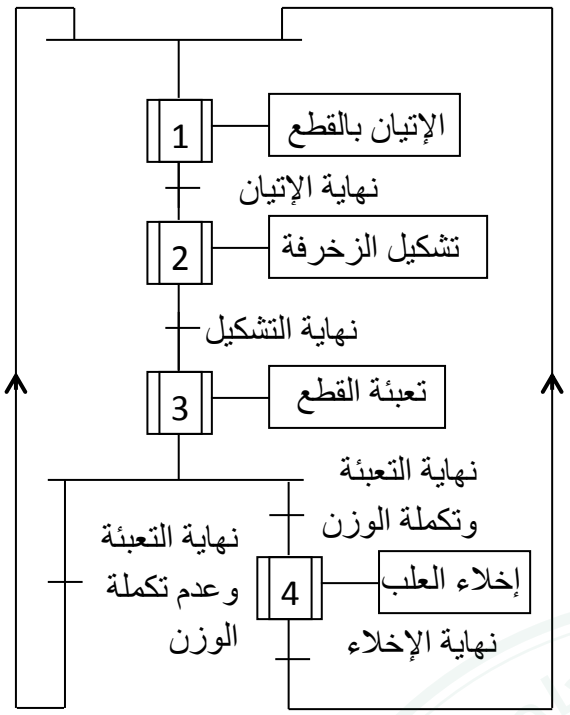


متمن تنسيق الأشغولات

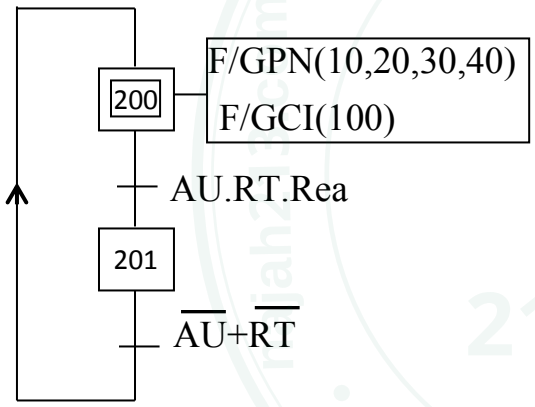


متمن الأمن (GS)

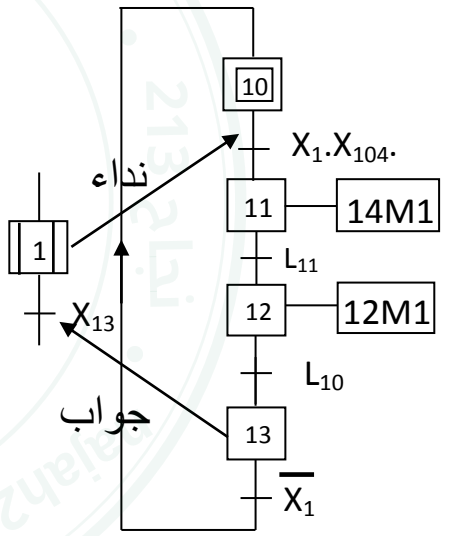

متمن أشغولة الإتيان بالقطع(1)

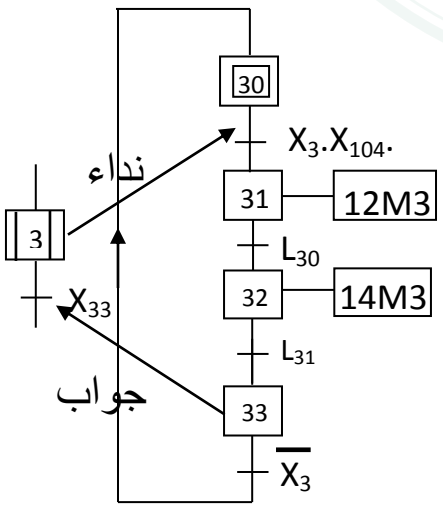

متمن أشغولة تعبئة القطعة في العلبة(3)

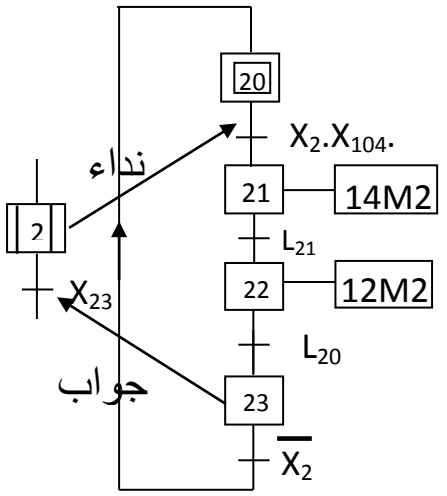

متمن أشغولة تشكيل الزخرفة(2)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

جدول الإختيارات التكنولوجية :

الأشغولات	الإتيان	تشكيل الزخرفة على القطع	تعبئة القطع في العلب	إخلاء العلب
المنفذات	الرافعة C_1 مزدوجة المفعول تدفع القطع المعدنية إلى مركز التشغيل و الزخرفة	الرافعة C_2 مزدوجة المفعول تقوم بإحداث الزخرفة على القطع	الرافعة C_3 مزدوجة المفعول تسمح باسقاط القطع المزخرفة إلى داخل العلب .	المحرك M لامتزامن ~3 220/380V 4,5kw Cos(φ)=0,71
المنفذات المتصدرة	12M1:دخول ذراع الرافعة C_1 14M1:خروج ذراع الرافعة C_1 موزع كهروهوائي 5/2 ثنائي الإستقرار 24V ⎓	12M2:دخول ذراع الرافعة C_2 14M2:خروج ذراع الرافعة C_2 موزع كهروهوائي 5/2 ثنائي الإستقرار 24V⎓	12M3:دخول ذراع الرافعة C_3 14M3:خروج ذراع الرافعة C_3 موزع كهروهوائي 5/2 ثنائي الإستقرار 24V ⎓	KM: ملامس كهرومغناطيسي يتحكم في إقلاع المحرك M 24V ~
الملتقطات	L_{10}: ملتقط نهاية الشوط للكشف عن دخول ذراع الرافعة C_1 L_{11}: ملتقط نهاية الشوط للكشف عن خروج ذراع الرافعة C_1	L_{20}: ملتقط نهاية الشوط للكشف عن دخول ذراع الرافعة C_2 L_{21}: ملتقط نهاية الشوط للكشف عن خروج ذراع الرافعة C_2	L_{30}: ملتقط نهاية الشوط للكشف عن دخول ذراع الرافعة C_3 L_{31}: ملتقط نهاية الشوط للكشف عن خروج ذراع الرافعة C_3	a_1 : ملتقط نهاية الشوط يكشف عن وصول العلبة إلى مركز التعبئة

التحكم والأمن :

AU : زر التوقيف الإستعجالي ، Init : زر التهيئة ، CI : الشروط الإبتدائية ، FC : نهاية الدورة .

Auto/Manu : مبدلة إختيار نمط التشغيل (Auto/Manu) (آلي/يدوي).

RT: المرحل الحراري للمحرك ، P : ملتقط للكشف عن ملء قناة التزويد بالقطع .


k: ملتقط للكشف عن فراغ قناة التزويد من القطع ،

a_2 : ملتقط وضع للكشف عن تكملة عملية عد العلب (وجود 10 قطع في العلبة) .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

المناولة الهيكلية نظام تشكيل زخرفة

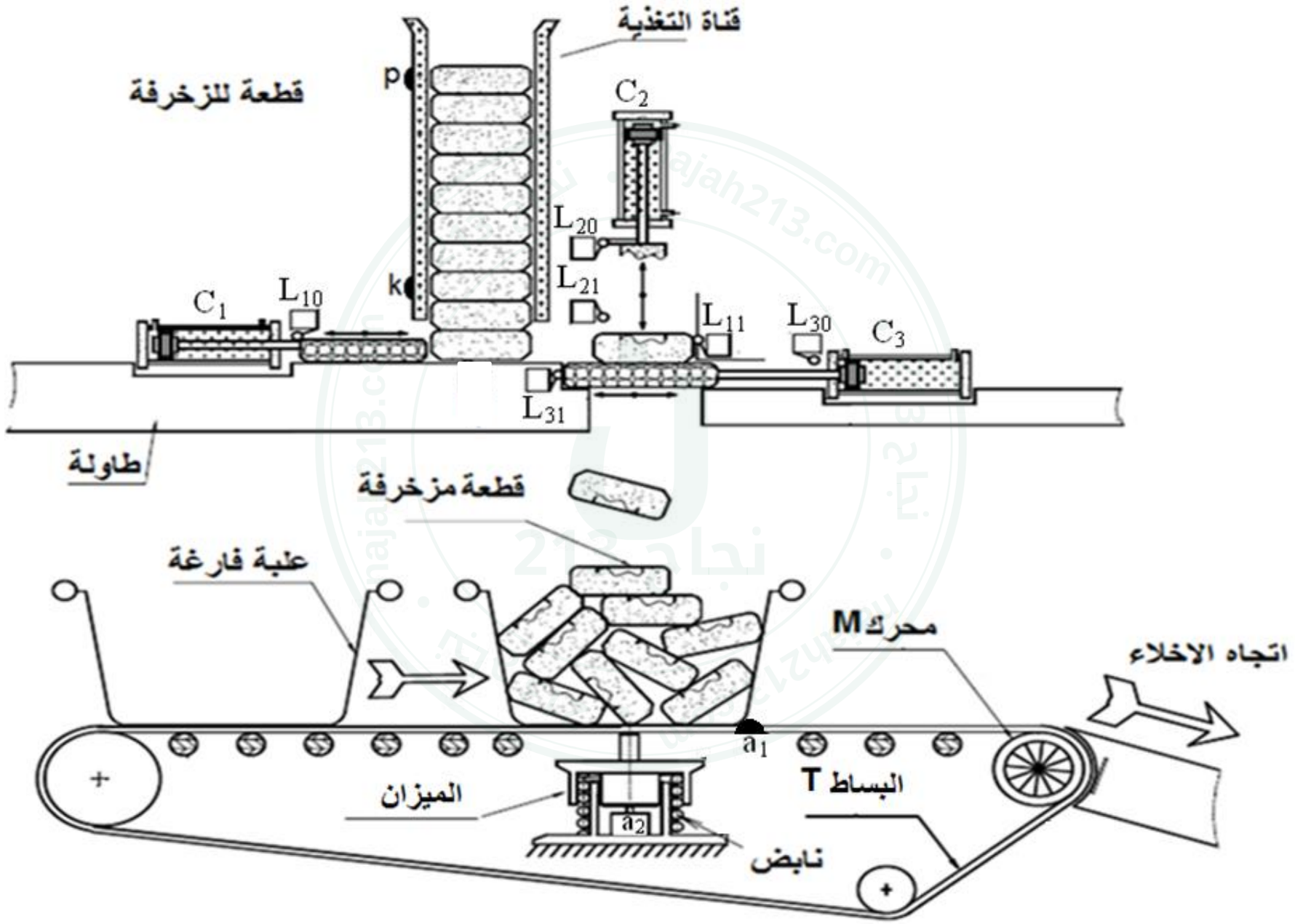


12/4

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


الإنجازات التكنولوجية :

دارة الملتقط الكهروضوئي الشكل-1-

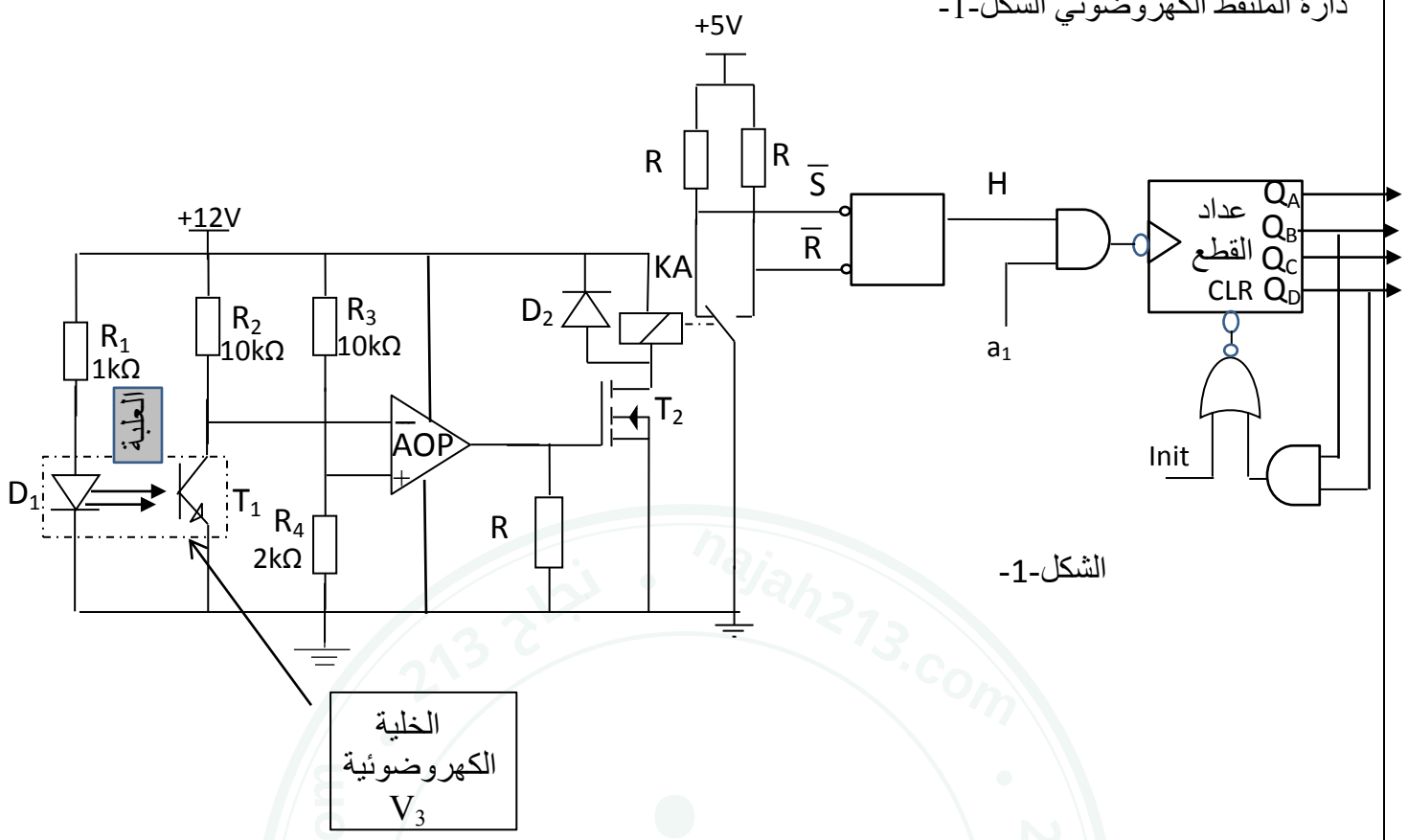

الشكل-1-


دارة التحكم في المحرك M الشكل-2-

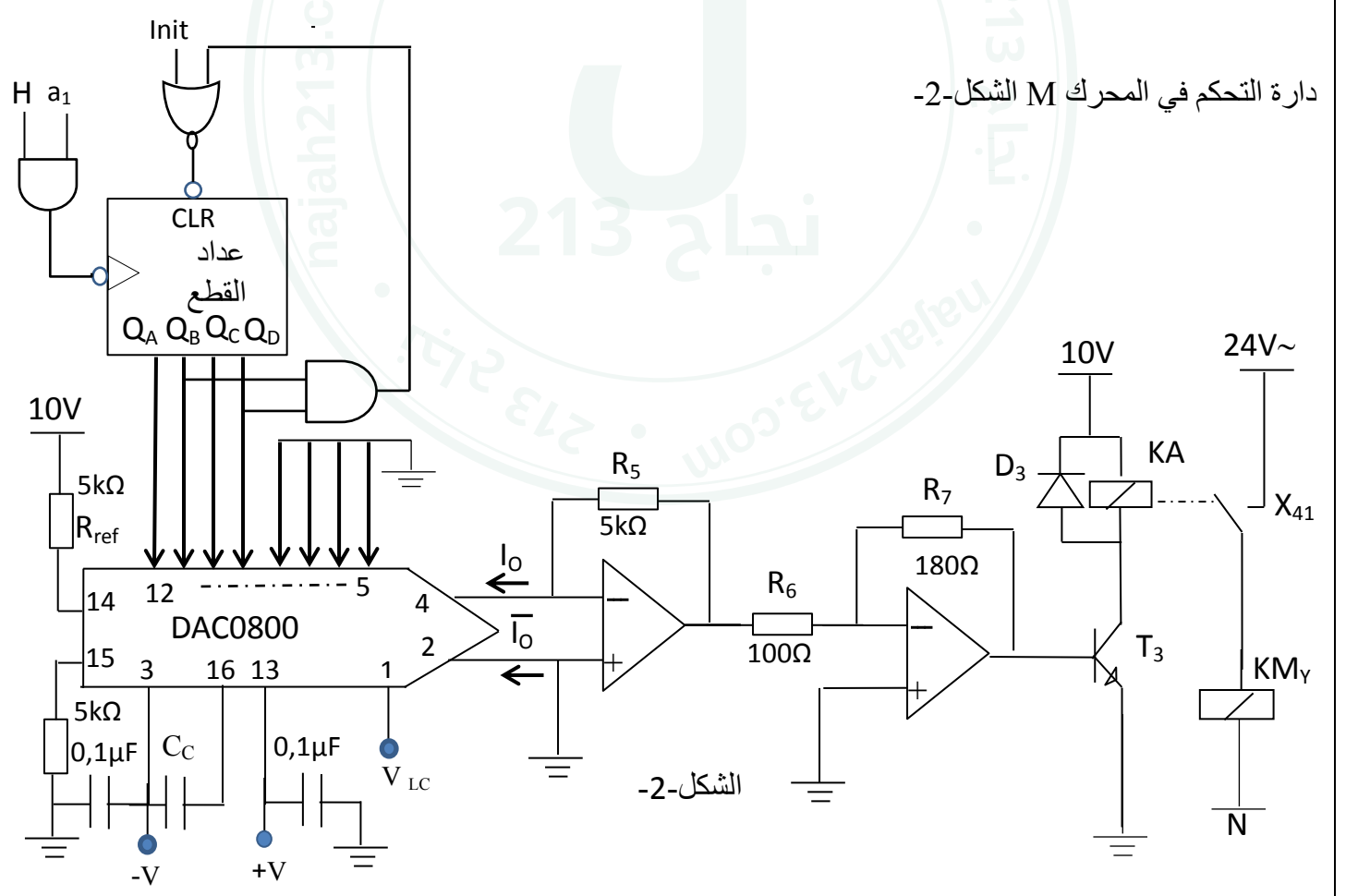

الشكل-2-


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

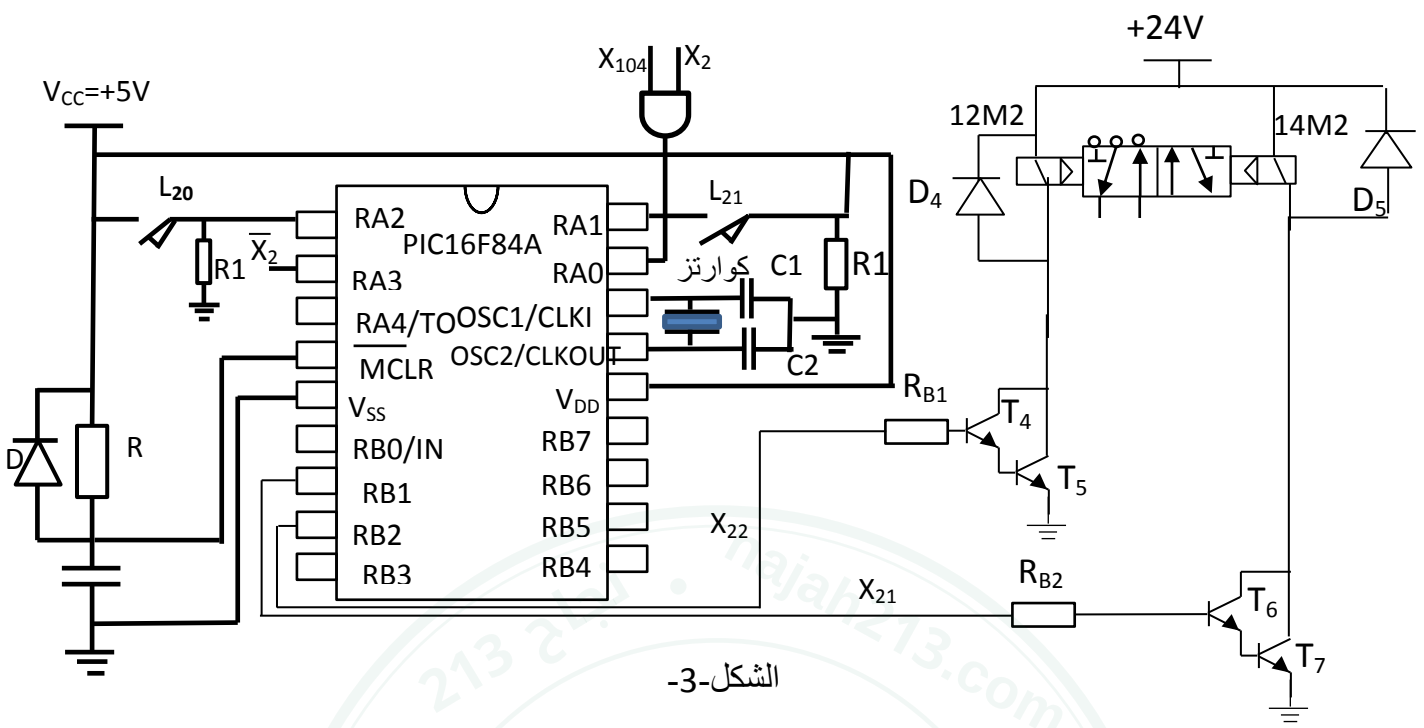دارة التحكم في الرافعة C_2 الشكل-3-(تجسيد الأشغولة 2 الـ PIC



الشكل-3-


مقطع للمحرك خطوة/خطوة : الشكل-4-

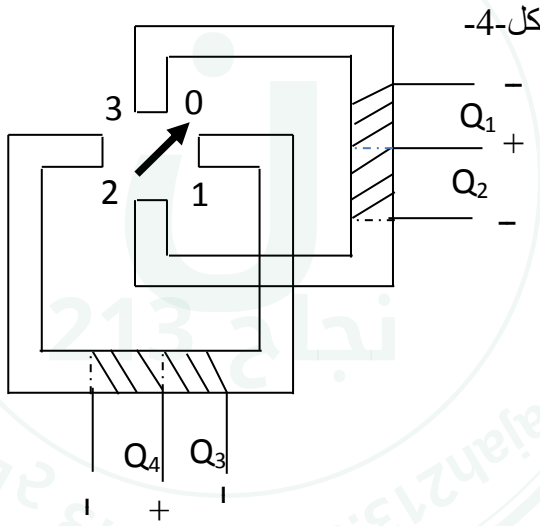


الشكل-4-

ملحق

الدارة المندمجة DAC0800

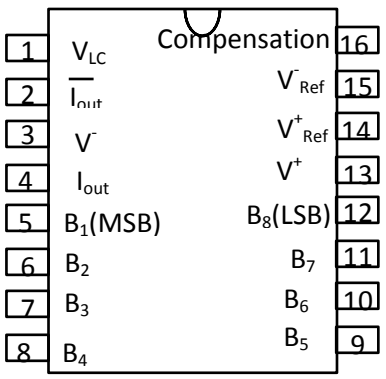

الدارة المندمجة SAA1027

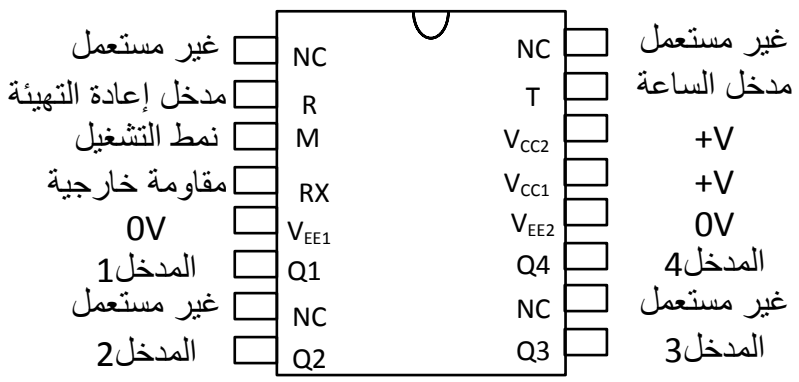

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

أسئلة الإمتحان

I التحليل الوظيفي :

س1- أكمل المخطط البياني التنازلي (A0) على وثيقة الإجابة الصفحة **12/9**

II التحليل الزمني :

س2- أرسم متمن للأشغولة (4) أشغولة إخلاء العلب .

س3- أكتب على شكل جدول معدلات التنشيط و التخميل والأفعال للأشغولة 3 .

س4- أكمل رسم دارة المعقب الكهربائي للأشغولة 3 و ربط المنفذات و المنفذات المتصدرة على ورقة الإجابة الصفحة 12/9.

س5- أكمل مخطط GEMMA على ورقة الإجابة الصفحة 12/10 حسب دفتر الشروط.

*- نرغب في دارة التحكم بالمبرمج الآلي Crouzet Millémum3.

س6- أكمل جدول تعيينات المداخل والمخارج على ورقة الإجابة الصفحة 12/10ثم أعد رسم متمن الأشغولة 3 موجه API .

س7- اكمل على ورقة الإجابة الصفحة 12/11 ربط الملتقطات و المنفذات المتصدرة بالمبرمج الآلي Crouzet Millémum3.

-* التحكم في الرافعة C_2 بالدارة المندمجة PIC16F84A حسب التركيب المبين على الشكل-3- الصفحة 12/6 .

س8- حسب رسم دارة PIC الشكل-3- أكتب محتوى السجل TRISB والسجل TRISA بالكلمة الموافقة على ورقة الإجابة الصفحة 12/10 كل المرافئ الغير مستعملة مبرمجة كمداخل.

س9- ماهو دور التركيب المكون من المقحلين T5 و T4 ؟ وماهو اسمه ؟

<u>دارة الملتقط الكهروضوئي .</u>

*- نعوض ملتقط الوزن (a_2) بملتقط كهروضوئي V_3 (خلية كهروضوئية) الشكل-1- الصفحة 11/5 الذي يتحكم في عداد لا تزامني لعد (10) قطع مزخرفة.

س10- أكمل التصميم المنطقي للعداد على ورقة الإجابة الصفحة 12/11

س11- أتمم المخطط الزمني للعداد على ورقة الإجابة الصفحة 12/12

س12- ماهو دور كل من : الدارة المندمجة AOP ، D_2 ، T_2 ، الدرة المكونة من القلاب $\overline{R}\,\overline{S}$ ومااسمها ؟

س13- أحسب قيمة التيار I_D إذاكانت $R_{DS(on)} = 10\Omega$ و قيمة مقاومة المرحل $r = 600\Omega$.

<u>دارة المستبدل DAC0800 الشكل-2- الصفحة 12/5 :</u>

س14- بين نوع قطبية المستبدل ، وأعط دور القطب 1(V_{LC}).

س15- أحسب قيمة الخطوة (q_V quintum) ، ثم أحسب القية التماثلية الموافقة للقيمة الرقمية (1010) .

<u>وظيفة تحويل الطاقة :</u>

تغذى الملامسات المستعملة بمحول كهربائي كتب على لوحة تعليماته ما يلي :50Hz, 220/24V, 96VA.

أجريت عليه تجارب فكانت النتائج كالتالي :

- التجربة في الفراغ : $P10 = 2W$, $U1 = 220V$.
- تجربة الدارة القصيرة من أجل تيار ثانوي إسمي $I2cc = I2n$, $P1cc = 6W$.

س16- أحسب شدة التيار الإسمي في الثانوي ، وأستنتج قيمة المقاومة المحولة للثانوي R_S.

س17- أحسب قيمة الهبوط في التوتر إذا كان المحول يصب تيارا إسميا في حمولة حثية بمعامل استطاعة0,80 . و $Xs = 20,8m\Omega$.

س18- أحسب مردود المحول .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

وظيفة الإستطاعة :

تم قياس الإستطاعة للمحرك **M** بإستعمال طريقة الواط مترين فأعطت النتائج التالية :

$$P_A = P_1 = 4260W \ , \ P_B = P_2 = 1080W$$

س19- أحسب الإستطاعات الفعالة الممتصة من طرف المحرك **M**)،ثم إستنتج المردود .

-* نريد تحسين معامل إستطاعة المحرك إلى القيمة 0,9 بإضافة بطارية مكثفات .

س20- احسب سعة أحد المكثفات المستعملة (إقران نجمي).

المحرك خطوة خطوة :

نريد تغيير الرافعة C_3 بالمحرك خطوة /خطوة والمبين على الشكل-4- الصفحة 12/6 .

س21- أذكر إسم المحرك خ/خ وأستنتج نوع التغذية ونوع التبديل من شكل المحرك .

س22- أحسب عدد الخطوات في الدورة الواحدة ($N_{P/tour}$) ، وأستنتج الخطوة الزاوية .

س23- أكمل جدول تشغيل الدارة **SAA1027** الصفحة 12/12 .


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com


وثيقة الإجابة

التحليل الوظيفي :


ج1 –بيان التحليل الوظيفي التنازلي A0

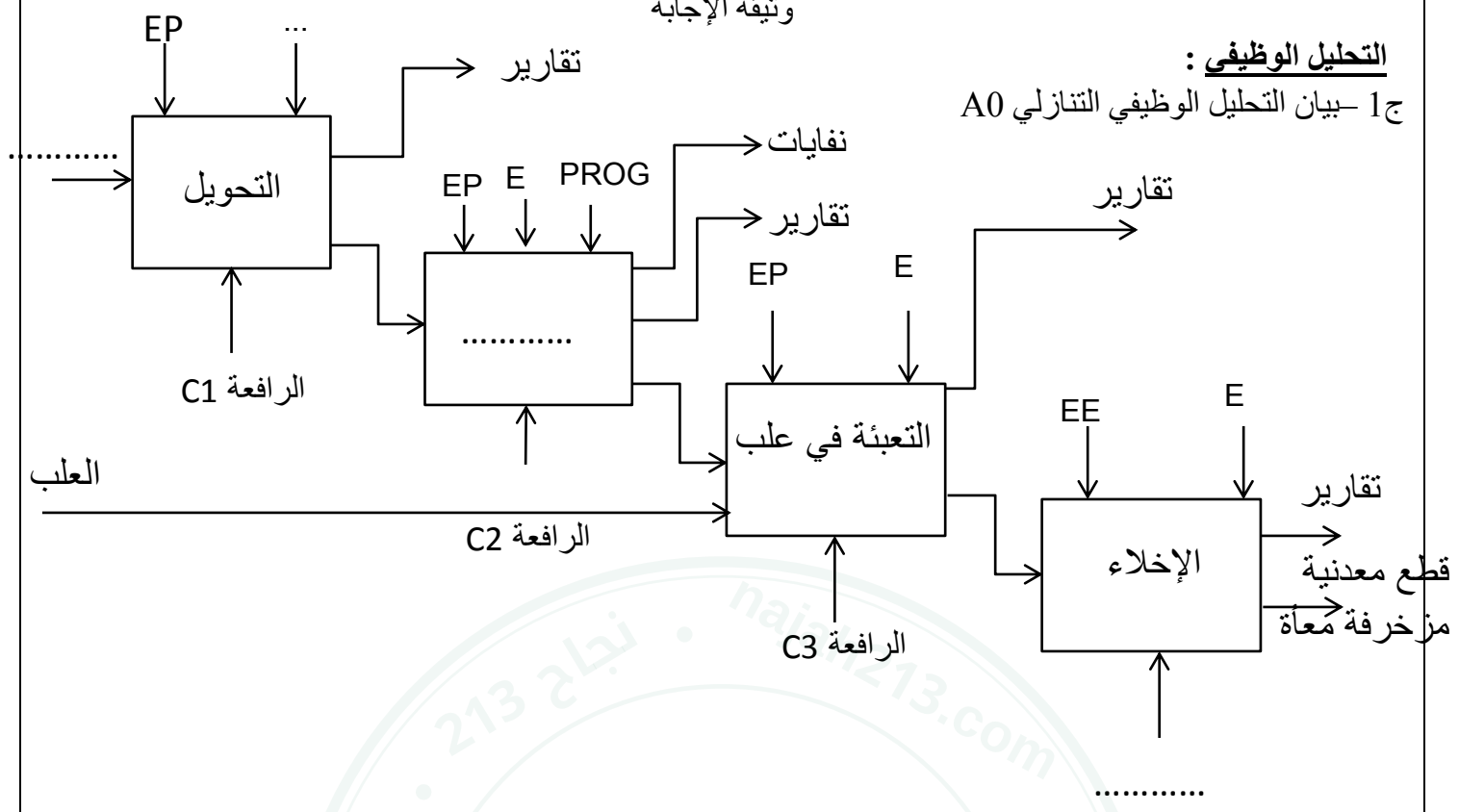

ج4- دارة المعقب الكهربائي للأشغولة 3

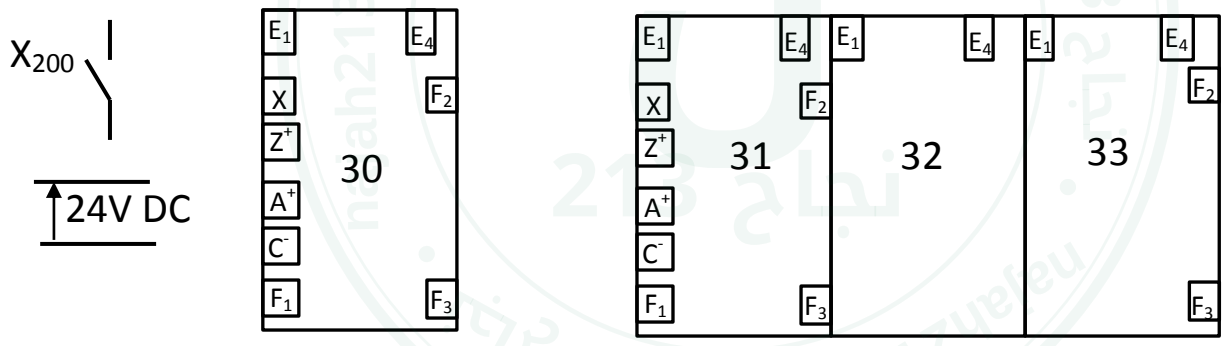


ربط المنفذات و المنفذات المتصدرة.

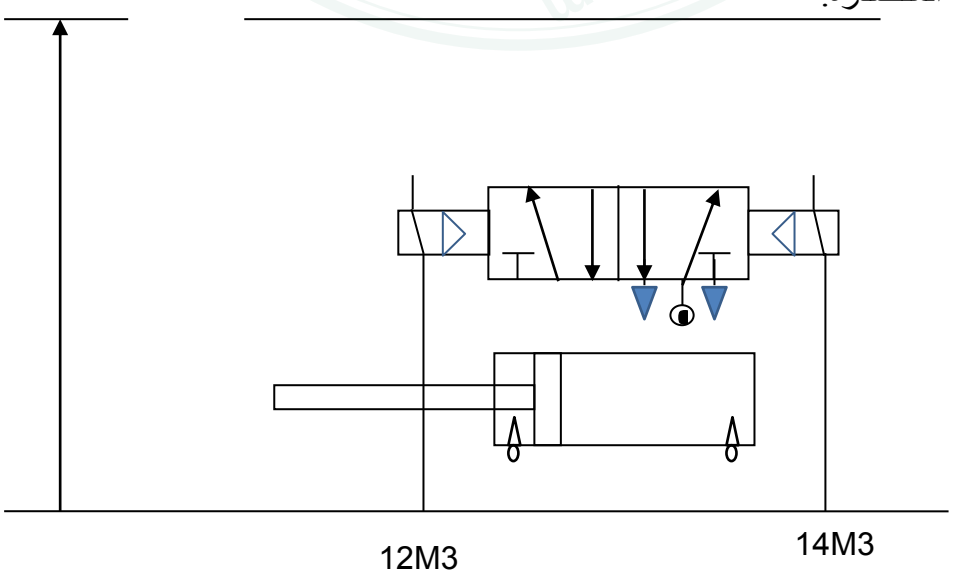

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ج5- رسم GEMMA الموافق لدفتر الشروط .

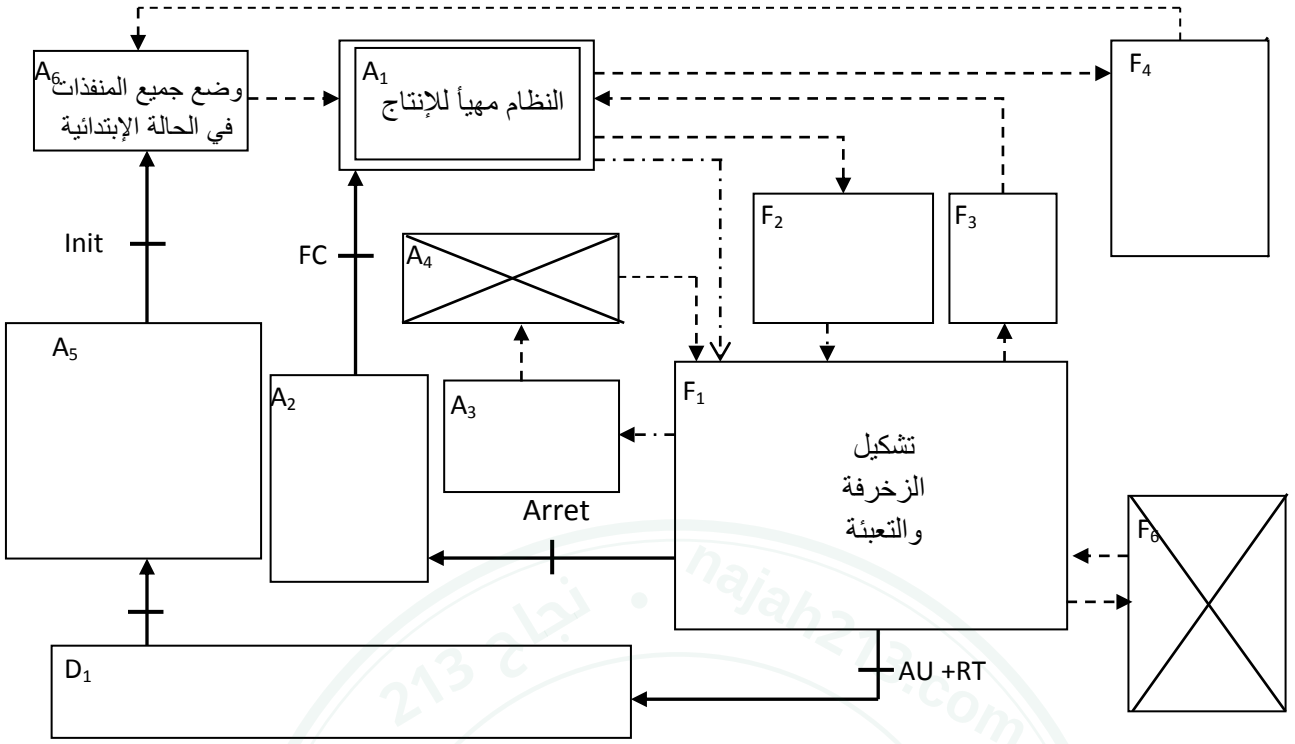

ج6 جدول التعيينات :


الملتقطات	مداخل API	المنفذات المتصدرة	مخارج API
L_{11}	I_1	14M1	O_1
L_{10}		12M1	
L_{21}		14M2	
L_{20}		12M2	
L_{31}		12M3	
L_{30}		14M3	

ج8 محتوى السجلين TRISA و TRISB


TRISA	-	-	-					
TRISB								

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

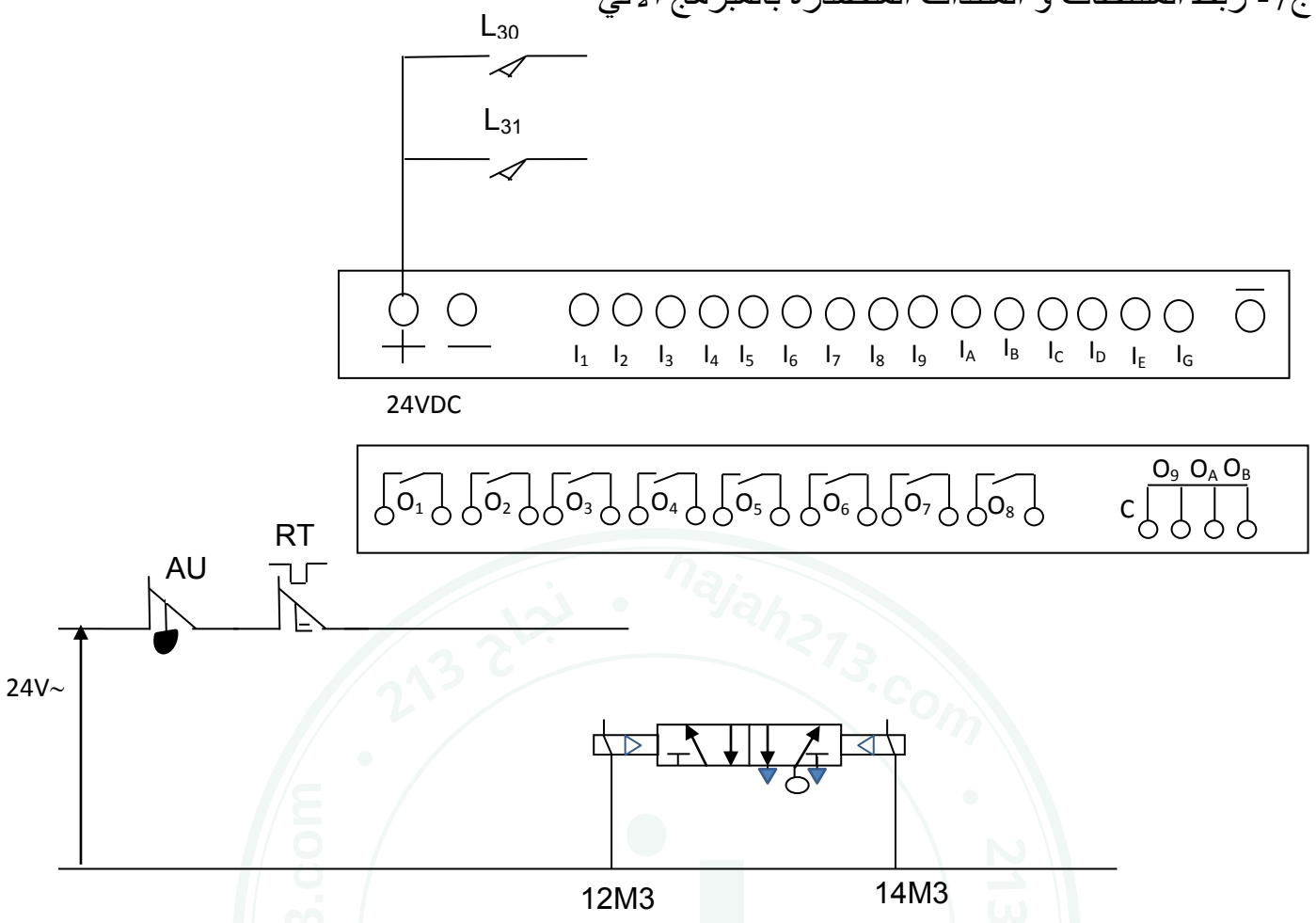ج7- ربط الملتقطات و المنفذات المتصدرة بالمبرمج الآلي




ج10 المخطط المنطقي للعداد

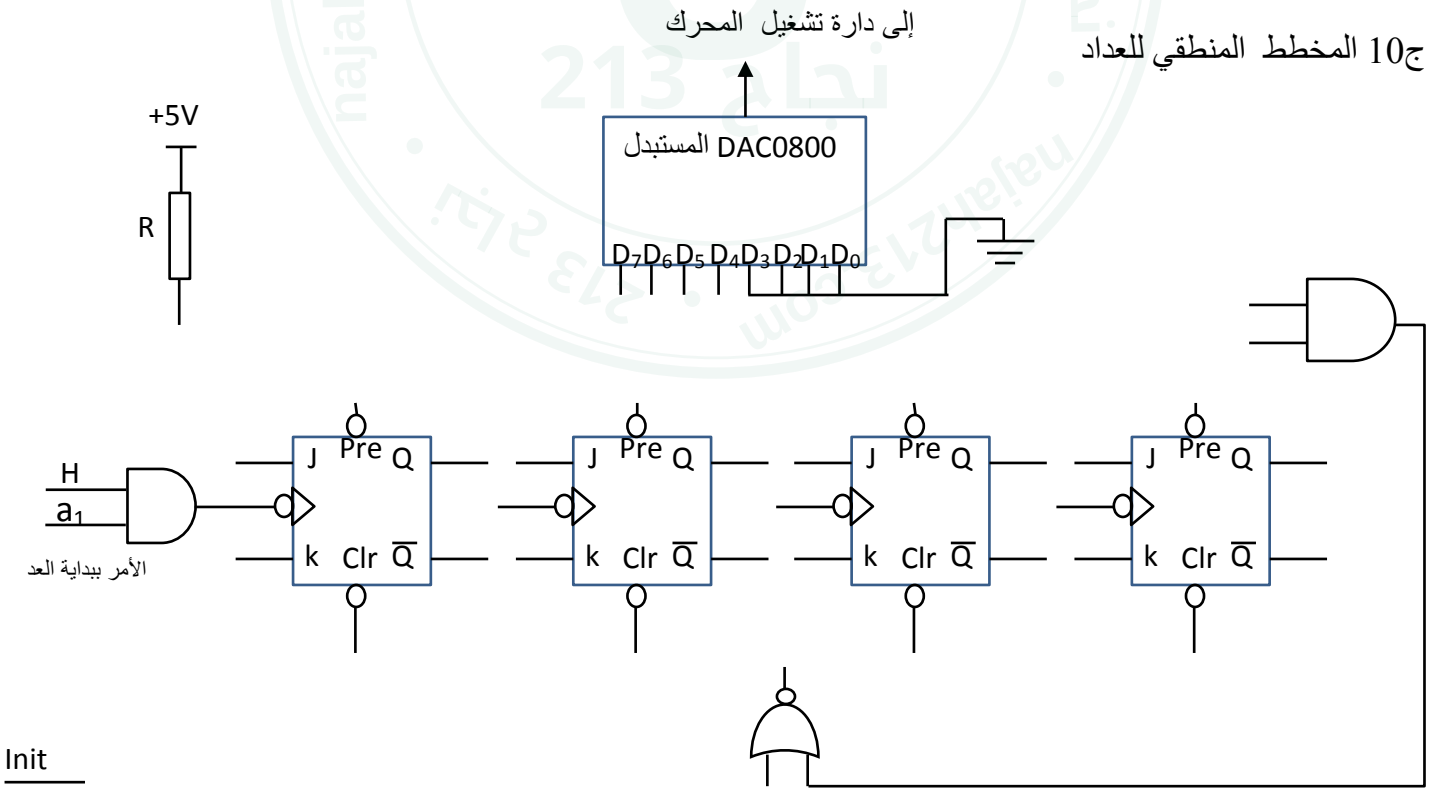

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

11 المخطط الزمني للعداد :

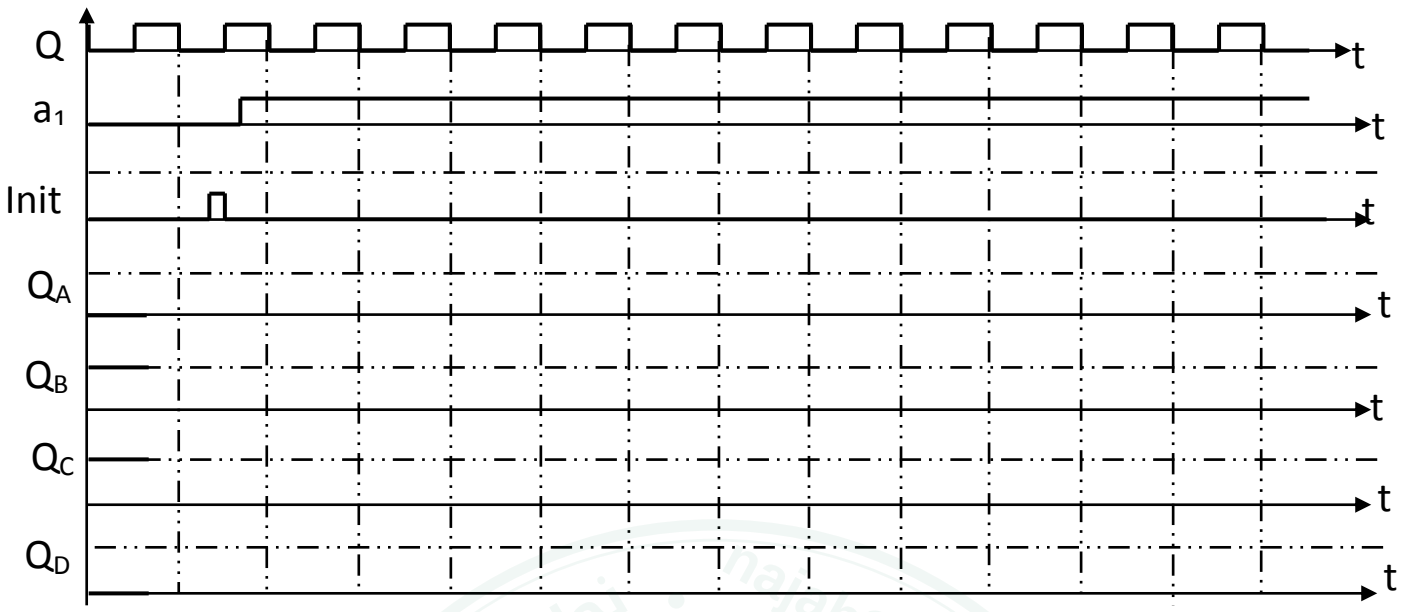

ج23- جدول تشغيل الدارة **SAA1027** .

R=1

إتجاه عقارب الساعة					عكس إتجاه عقارب الساعة				
M=0					M=1				
الوضعية	Q1	Q2	Q3	Q4	الوضعية	Q1	Q2	Q3	Q4
	0	1	0	1	0	0	1	0	1

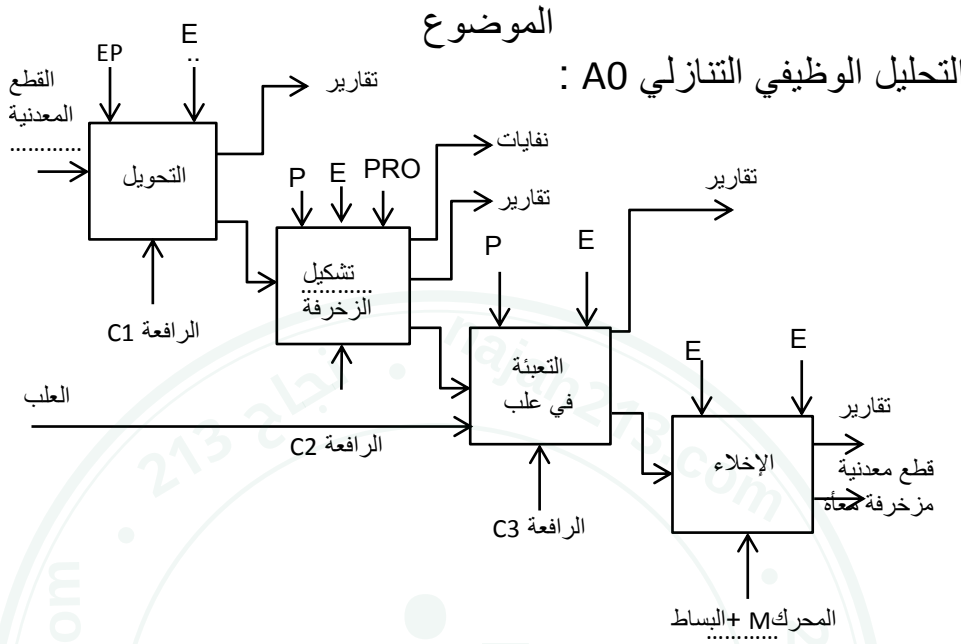
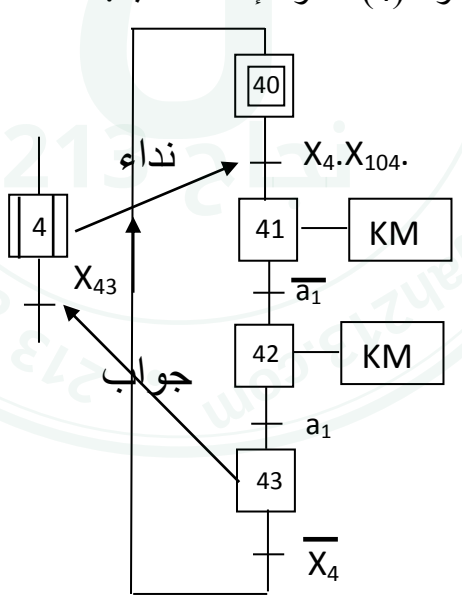
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

إمتحان البكالوريا التجريبية : دورة ماي 2015

إختبار مادة : التكنولوجيا (هندسة كهربائية) الشعبة : تقني رياضي


محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزءة	العلامة المجموع
	الموضوع		
ج1	التحليل الوظيفي التنازلي A0 : 	0,25x4	01
ج2	II التحليل الزمني : مخطط متمن للأشغولة (4) أشغولة إخلاء العلب . 	0,12x10	1, 2
ج3	معدلات التنشيط و التخميل والأفعال للأشغولة 3	0,12x10	1,2


المراحل	معادلات التنشيط	معادلات التخميل	المخارج
30	$x_{33}.\overline{x_3}+x_{200}$	x_{31}	/
31	$x_{30}.x_3.x_{104}$	$x_{32}+x_{200}$	12M3
32	$x_{31}.L_{31}$	$x_{33}+x_{200}$	14M3
33	$X_{32}.L_{30}$	$x_{30}+x_{200}$	/


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزءة	العلامة المجموع
ج4	رسم دارة المعقب الكهربائي للأشغولة 3.	0,12x10	1,2
	ربط المنفذات و المنفذات المتصدرة	0,2 ×5	1
ج5	مخطط GEMMA حسب دفتر شروط أنماط التشغيل و التوقيف .	0,15x10	1,5


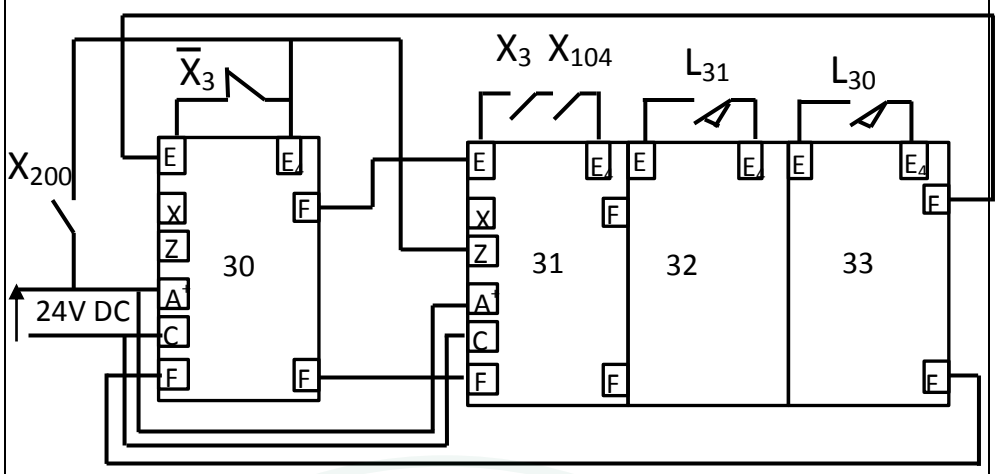


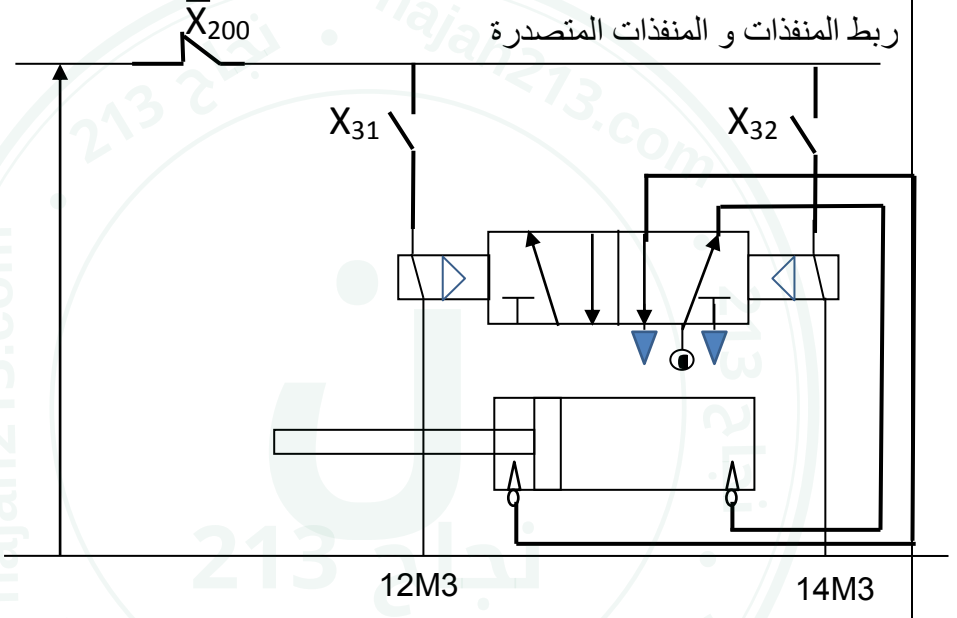

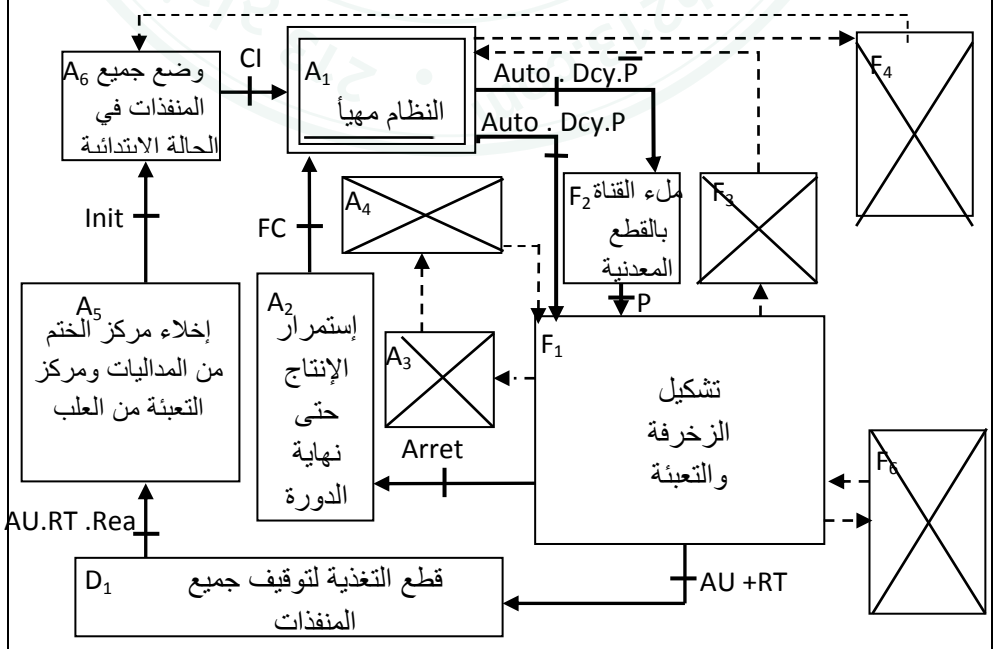



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

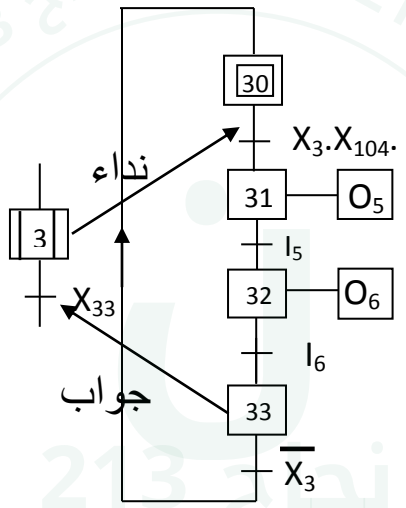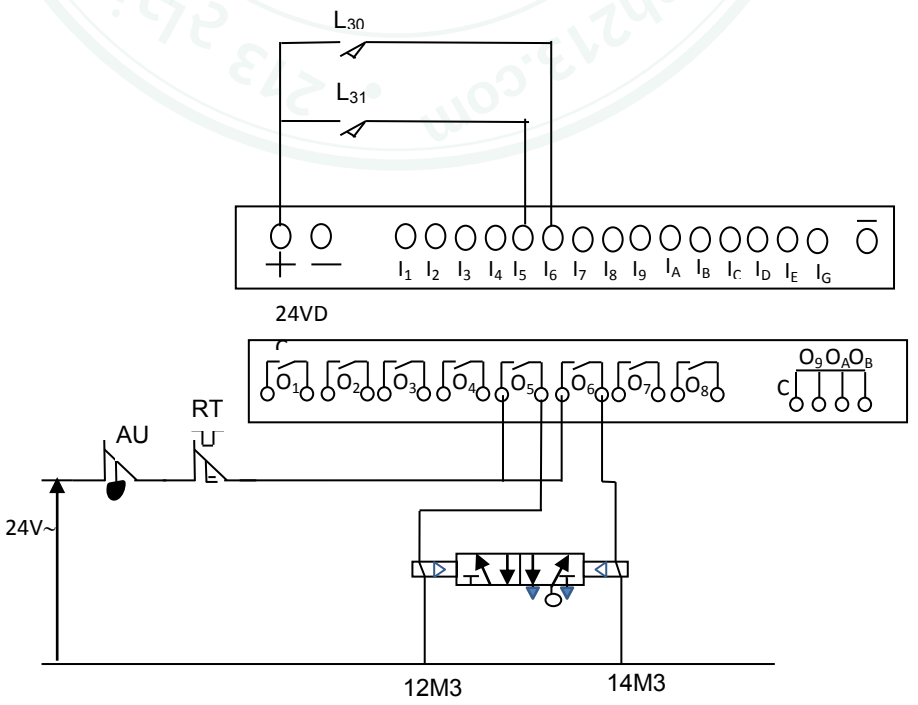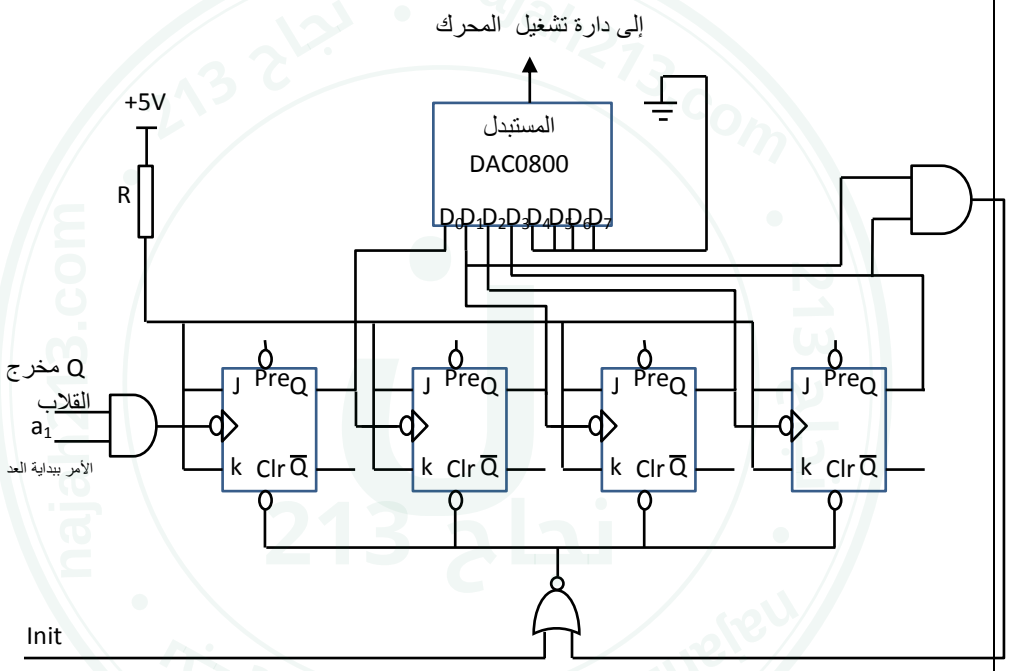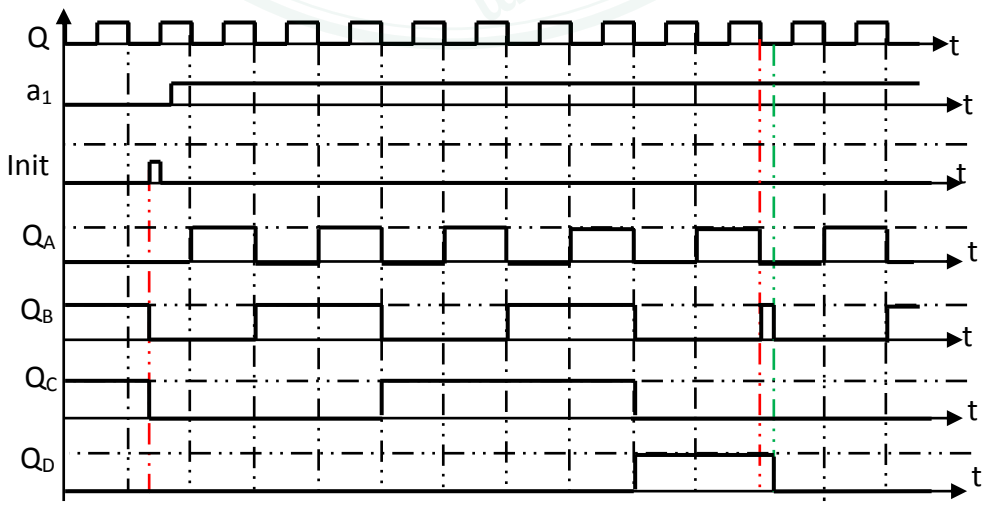محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزءة	العلامة المجموع
ج6	جدول التعيينات : الملتقطات | مداخل API | المنفذات المتصدرة | مخارج API L_{11} | I_1 | 14M1 | O_1 L_{10} | I_2 | 12M1 | O_2 L_{21} | I_3 | 14M2 | O_3 L_{20} | I_4 | 12M2 | O_4 L_{31} | I_5 | 12M3 | O_5 L_{30} | I_6 | 14M3 | O_6	0,1x10	1
ج7	متمن من وجهة نظر التحكم موجه (معنون) API (Millénium3 crouzet) 	0,15x10	1,5
ج7	ربط الملتقطات و المنفذات المتصدرة بالمبرمج الآلي : 	0,25x2 2x0.25	01

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزءة	العلامة المجموع
ج8	ج8 محتوى السجلين TRISA و TRISB TRISA: - - - 1 1 1 1 1 TRISB: 0 1 1 0 1 1 1 1	0,4 0,4 0,2 0.2	0,8
ج9	دور التركيب المكون من المقحلين T_4 ,T_5 هو : الرفع في تضخيم التيار (تضخيم تضخيم التيار) . إسم التركيب هو: تركيب دارلنطن		
ج10	المخطط المنطقي للعداد : 	1,2	0,12x10
ج11	المخطط الزمني للعداد . 	0,8	0,2x4

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزءة	العلامة المجموع
ج12	دور العناصر : 1- دور الدارة المندمجة AOP : المقارنة . 2- دور الصمام D_2 : حماية المقحل T_1 . 3- دور المقحل T_2 : تبديل (مضخم إستطاعة من نوع TOR) . 4- دور الدارة R S نزع الإرتدادات ، إسمها دارة ضد الإرتدادات	0,2x4	1
ج13	حساب قيمة التيار I_D : $I_D = V_{DD}/(r + R_{(DS)on} = 12/(600+10) = 0,0196A$ 19,6mA	0,2	
ج14	نوع قطبية المستبدل DAC0804 : أحادي القطبية . دور القطب V_{LC} : V_{LC} =0 المستبدل يوصل بالعائلة TTL. V_{LC} =1 المستبدل يوصل بالعائلة CMOS.	0,2 0,2 0,2	
ج15	حساب قيمة الخطوة(الكوانتوم) : $q_v = V_{ref}/2^n = 10/256 = 0,0390625V$ القيمة التماثلية الموافقة للقيمة الرقمية (00001010) . $V_{IN} = q_v x(N)_{10} = 0,0390625x10 = 0,39V$	0,2 0,2 0,2	1,4
ج16	حساب شدة التيار الإسمي I_{2n} . $I_{2n} = S/U_{2n} = 96/24 = 4A$	0,2 0,2	
ج17	$\Delta U_2 = R_S.I_{2n}.Cos(\varphi_2) + X_S.I_{2n}.Sin(\varphi_2)$ $\Delta U_2 = 375x10^{-3}.4.0,8 + 20,8x10^{-3}.4.0,6 = 0,65V$	0,2	1,2
ج18	حساب قيمة المردود : $\eta = P_2/P_1$ $P_2 = U_{2n}.I_{2n}.Cos(\varphi_2) = 24.4.0,8 = 76,8W$ $P_1 = P_2 + P_{10} + p_{1CC} = 76,8 +2+6 = 84,8W$ $\eta = 76,8/84,8 = 0,905 = 90,5\%$	0,2 0,2 0,2	
ج19	حساب الإستطاعة الفعالة : $P_a = P_A + P_B = 4260+1080 = 5340W$ حساب مردود المحرك : $\eta = P_U/P_a = 4500/5340 = 0,842 = 84,2\%$	0,2 0,2	0,8
ج20	تحسين معامل الإستطاعة : حساب قيمة سعة المكثفة : $C = P_a\,(tg(\varphi 1) - tg(\varphi_2))/U_2\omega$ $= 5340(0,99 - 0,75)\,/(380)^2 .314 = 28,26\mu F$ نوع إقران مكثفات البطارية : إقران نجمي .	0,2 0,2	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزءة	العلامة المجموع
ج21	إسم المحرك : محرك خ/خ ذو مغناطيس دائم .	0,2	1
	نوع تغذية المحرك خ/خ : أحادي القطبية .	0,2	
	نوع تبديل المحرك خ/خ : تبديل متناظر بعزم أقصى .	0,2	
ج22	حساب عدد الخطوات :		
	خطوات $N_{(p/tour)} = m.p.k_1.k_2 = 4.1.1 .1 = 4$	0,2	
	الخطوة الزاوية : $\alpha_p = 360°/N_{(p/tour)} = 360/4 = 90°$	0,2	
ج23	جدول تشغيل الدارة SAA1027 :	0,1x10	01

R=1

عكس إتجاه عقارب الساعة M=1					إتجاه عقارب الساعة M=0				
الوضعية	Q1	Q2	Q3	Q4	الوضعية	Q1	Q2	Q3	Q4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
3	0	1	1	0	1	1	0	0	1
2	1	0	1	0	2	1	0	1	0
1	1	0	0	1	3	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com