najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية سكيكدة

ثانوية : بونور محمد – القـل — السنة الدراسية : 2020 / 2021

الشعبة : تقني رياضي — المدة : **04 ساعات**

امتحان البكالوريا التجريبي في مادة التكنولوجيا (هندسة كهربائية)

الموضوع : **نظام آلي لتعبئة قارورات بدواء سائل**

يحتوي الموضوع على 12 صفحة (من الصفحة 12/1 إلى الصفحة 12/12)

العرض : من الصفحة 12/1 إلى الصفحة 12/9

العمل المطلوب : الصفحة 12/10

وثائق الإجابة : الصفحات 12/11 و 12/12

دفتر الشروط :

1- **هدف التألية** : يجب على النظام أن ينجز في أدنى وقت ، وبمردودية عالية مع مراعاة مقاييس النظافة عملية تعبئة قارورات دواء.

2- **وصف التشغيل** :

- المواد الأولية : دواء سائل – قارورات فارغة – سدادات جاهزة – بطاقة معلومات لاصقة.
- عند دوران الصحن تنطلق في آن واحد العمليات التالية .
- عملية التقديم : يتم تقديم القارورة بواسطة البساط1 الذي يديره المحرك M1 حتى يكشف عنه الملتقط cp1 .
- **عملية الملء** : عند وصول قارورة فارغة ينزل ساق الرافعة V1 ثم يفتح الكهروصمام EV لمدة زمنية t=2s كافية لملء القارورة. بعدها يعود ساق الرافعة V1 إلى وضعه الأصلي .
- عملية الغلق : بعد وضع السدادة الجاهزة فوق القارورة ينزل ساق الرافعة V2 لتثبيت السدادة ويعود الساق إلى وضعه الأصلي .
- عملية وضع البطاقات اللاصقة : تتقدم القارورة المملوءة و المغلوقة إلى مركز وضع بطاقة المعلومات اللاصقة قبل إخلائها بواسطة البساط2 .

3- الاستغلال : تحتاج عمليات القيادة والمراقبة إلى تقني مختص وعامل لوضع القارورات الفارغة على بساط التقديم .


4- **الأمن** : حسب الاتفاقيات الدولية المعمول بها.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

5- **المناولة الوظيفية** :

5-1 الوظيفة الشاملة : (مخطط النشاط A-0)

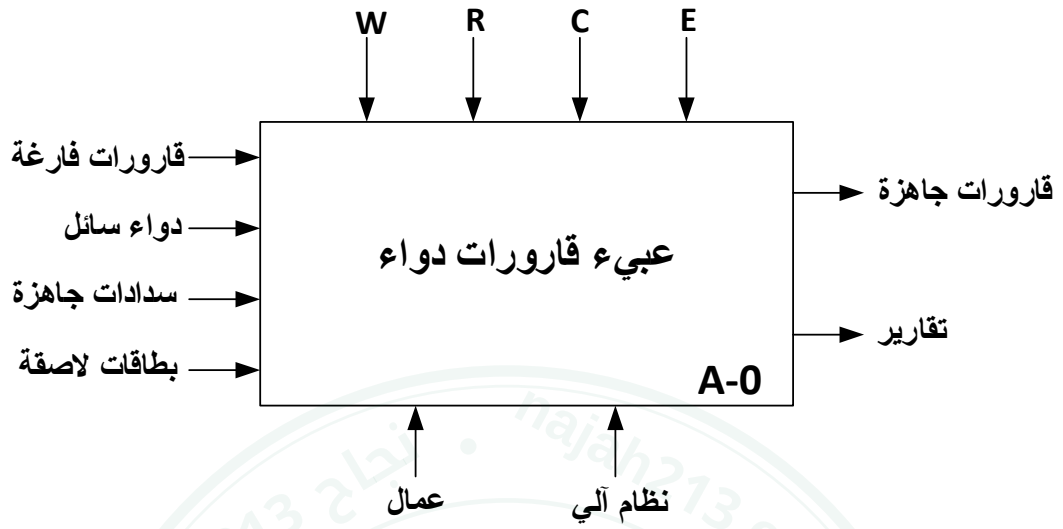

W : طاقة (كهربائية وهوائية)

R : تعديل ، t : تأجيل ، N : عدد خطوات المحرك خطوة خطوة

C : إعدادات (برنامج).

E : تعليمات الاستغلال (أوامر التشغيل)

5-2 التحليل الوظيفي التنازلي : (مخطط النشاط A0)


يحتوي النظام على 5 أشغولات عاملة هي :

- ❖ أشغولة تقديم القارورات.
- ❖ أشغولة دوران الصحن.
- ❖ أشغولة الملء.
- ❖ أشغولة الغلق.
- ❖ أشغولة وضع بطاقة المعلومات اللاصقة .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

6- **المناولة الهيكلية للنظام** :

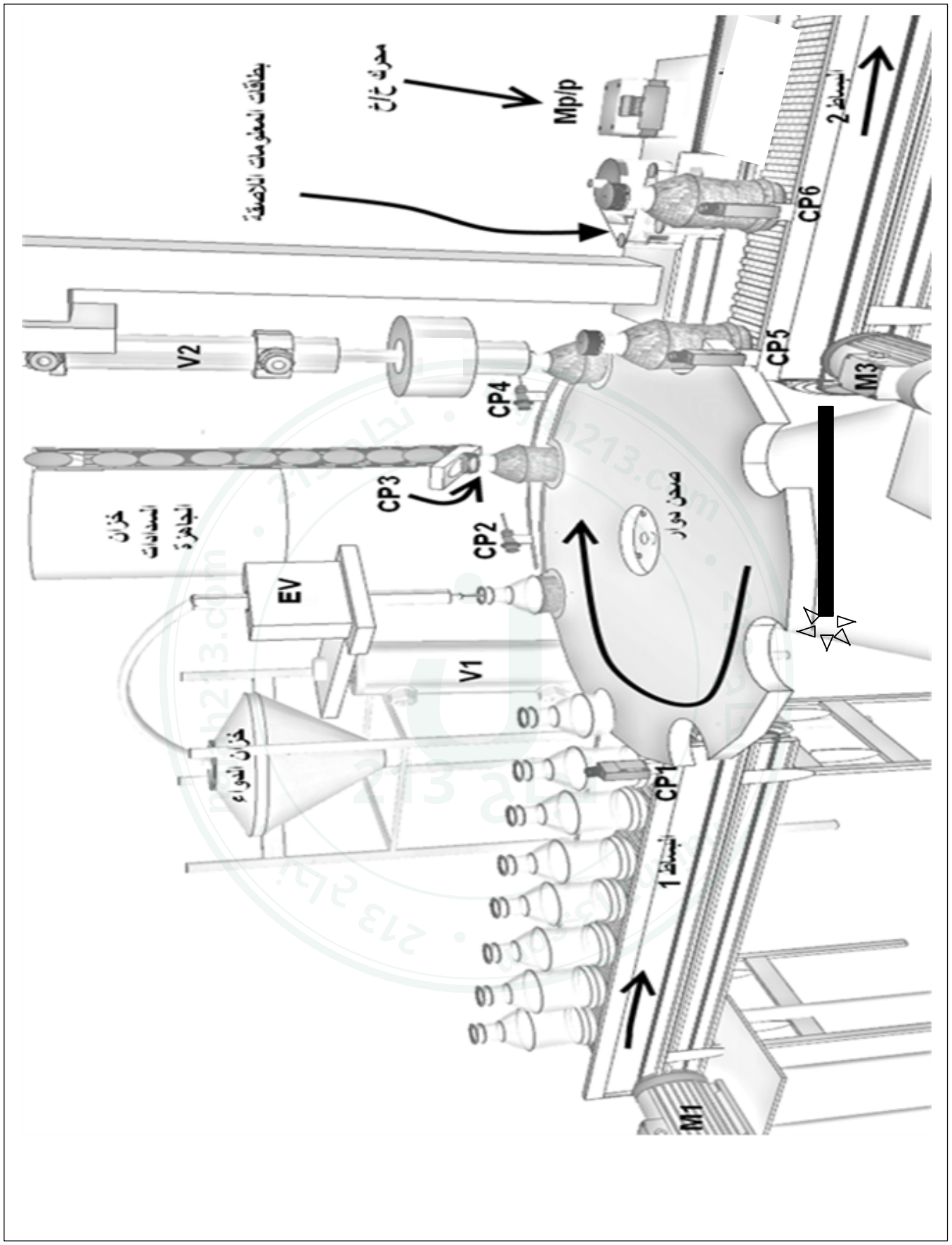


نظام تقني لتعبئة قارورات بدواء سائل

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

7- المناولة الزمنية :

متمن القيادة والتهيئة :

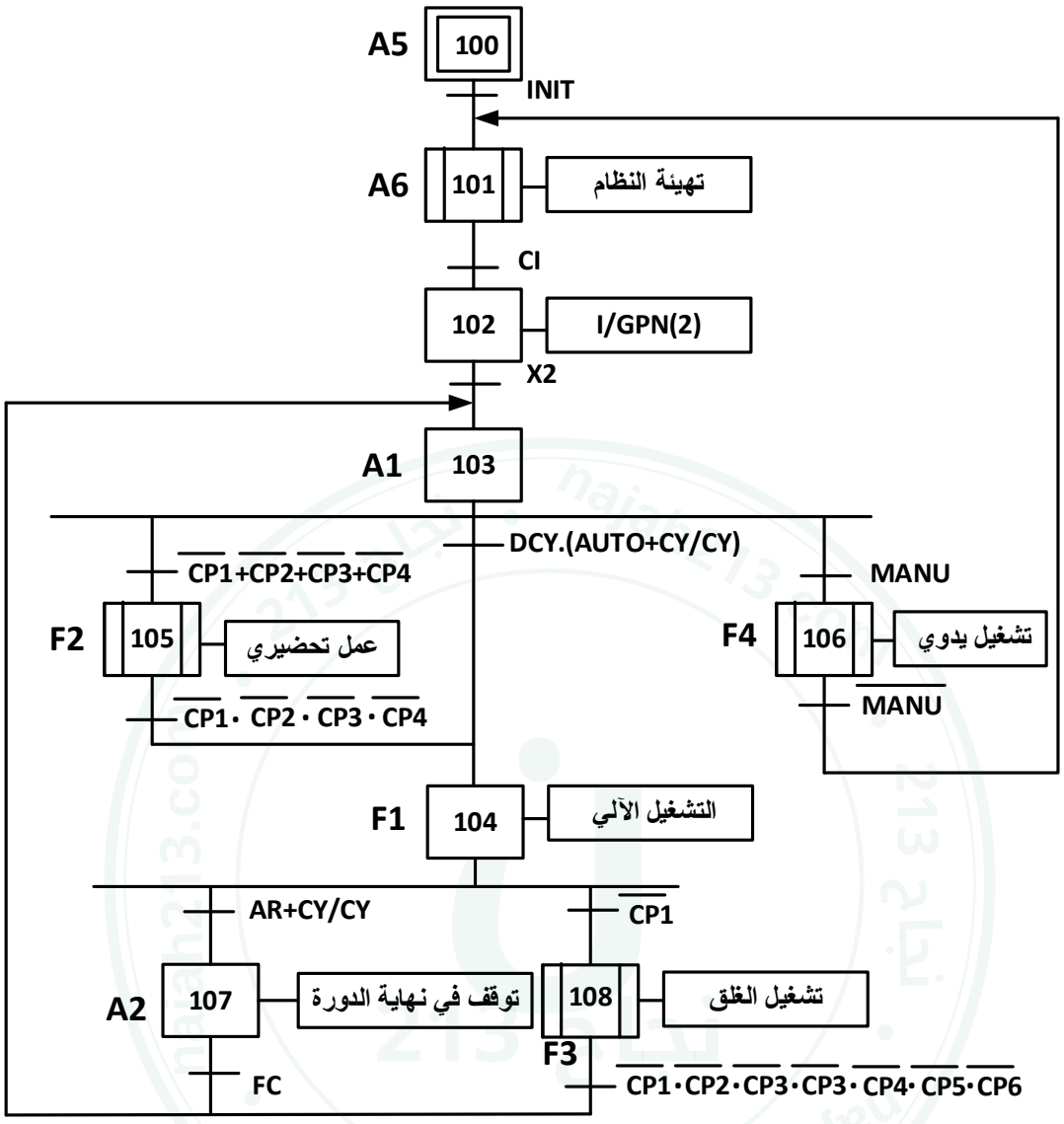


متمن الأمن :

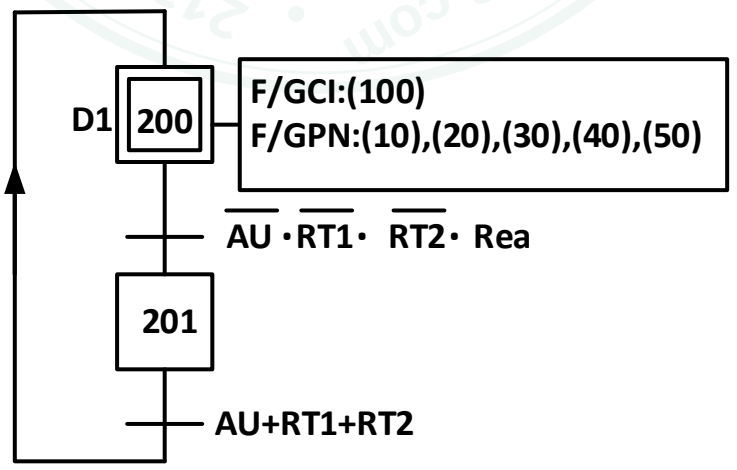


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


متمن الإنتاج العادي :

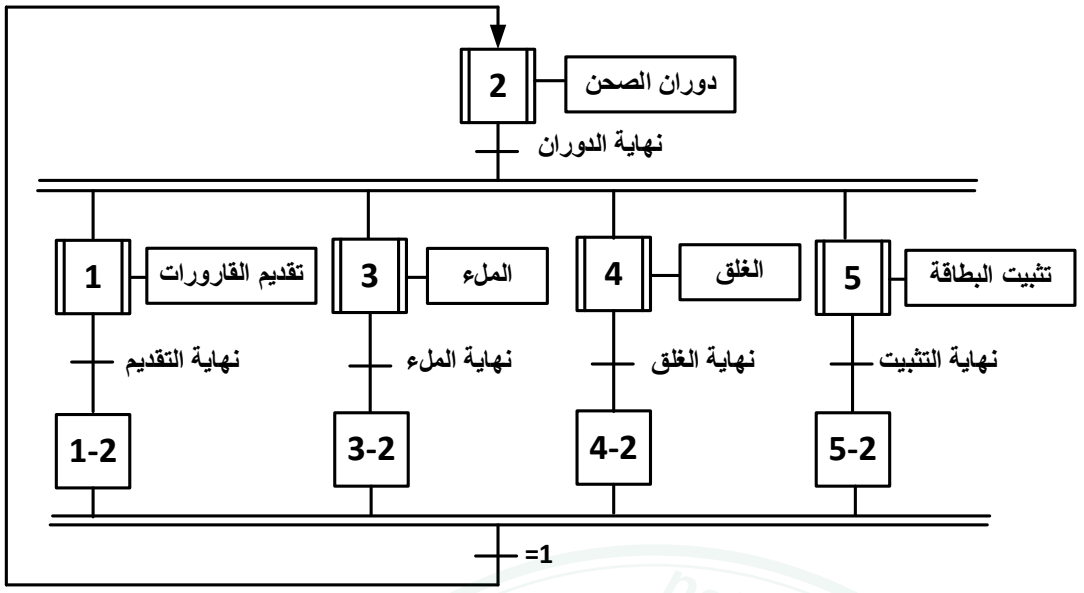


متمن أشغولة الغلق :

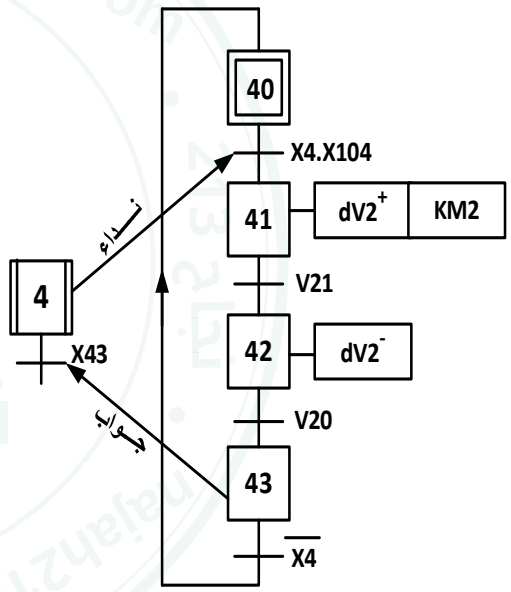

متمن أشغولة تثبيت البطاقة اللاصقة :

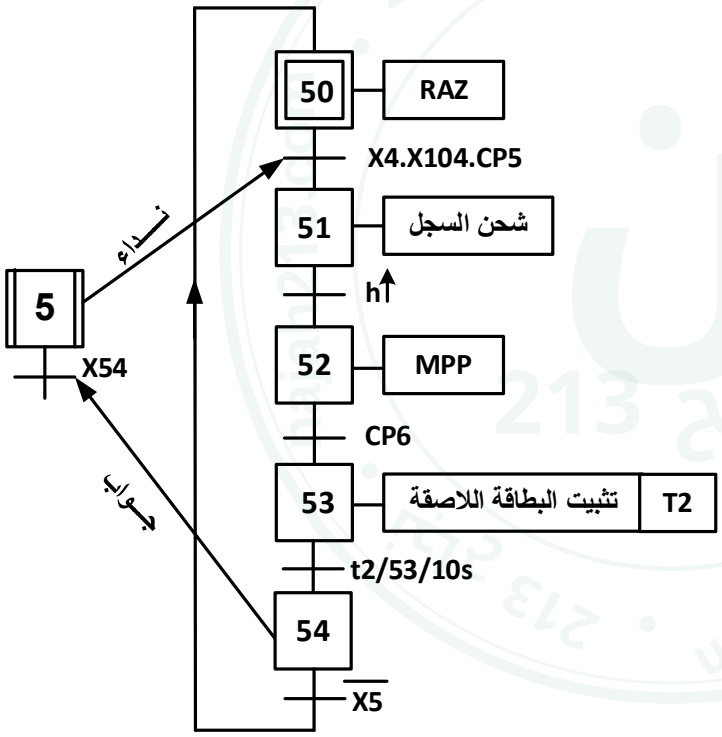

متمن أشغولة التقديم :

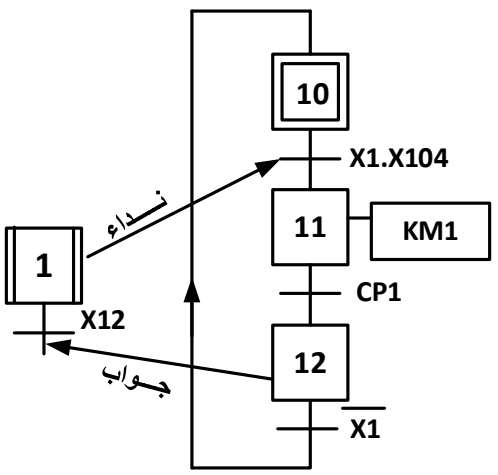

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


8- **جدول الاختيارات التكنولوجية** :

الأشغولات	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات	عناصر القيادة والأمن
تقديم القارورات	M1: محرك غير متزامن ثلاثي الطور	KM1: ملامس كهرومغناطيسي ~24V	cp1 : ملتقط كهروضوئي .	CY/CY : تشغيل دورة بدورة .
تدوير الصحن	M3: محرك غير متزامن ثلاثي الطور مزود بكهروكابح.	KM3 : ملامس كهرومغناطيسي ~24V	t1 : ملمس مؤجل.	AUTO : تشغيل آلي. DCY :زر انطلاق الدورة . AR : زر توقف الدورة. AU : زر التوقف الاستعجالي . INIT : زر التهيئة . Rea : زر إعادة التسليح . RT1,RT2 : مرحلان حراريان.
ملأ القارورات	V1 : رافعة مزدوجة المفعول. EV : كهروصمام	dV^- , $dV1^+$ موزع 4/2 كهروهوائي ~24V KEV: ملامس كهرومغناطيسي~24V	v_{11} ,V_{10} ملتقطات نهاية الشوط . t2 : ملمس مؤجل	
غلق القارورات	V2 : رافعة مزدوجة المفعول.	dV^- , $dV2^*$ موزع 2/5 كهروهوائي ~24V	V_{21} , V_{20} ملتقطات نهاية الشوط	
تثبيت بطاقة المعلومات اللاصقة	Mpp : محرك خطوة خطوة	طابق استطاعة مكون من 4 مقاحل .	Cp5 , cp6 ملتقطات كهروضوئية	

شبكة التغذية : **220V/380V , 50Hz**

9- **إنجازات تكنولوجية** :

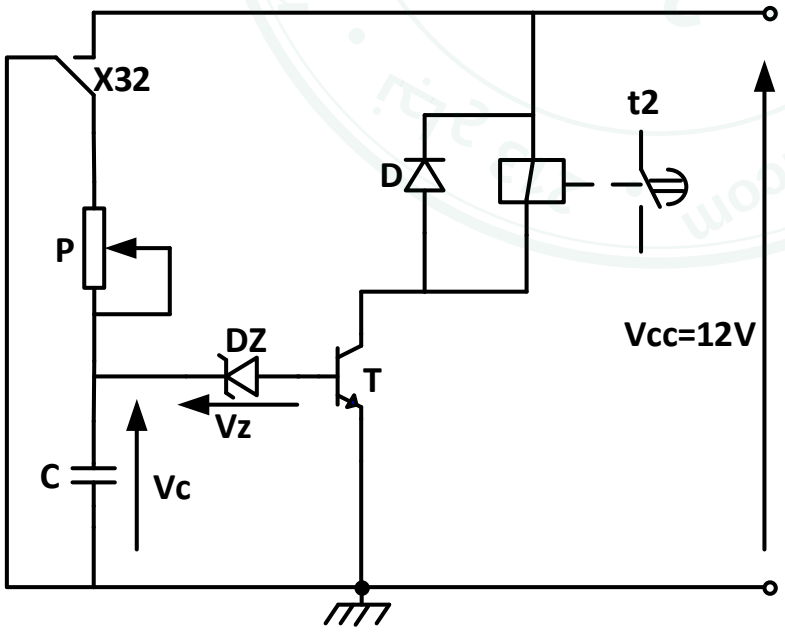- **دارة المؤجلة t2=2s في أشغولة الملأ.**



c=10µF


P de 0 à 300KΩ

V_{BE}=0,7V


V_Z =5,6V

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

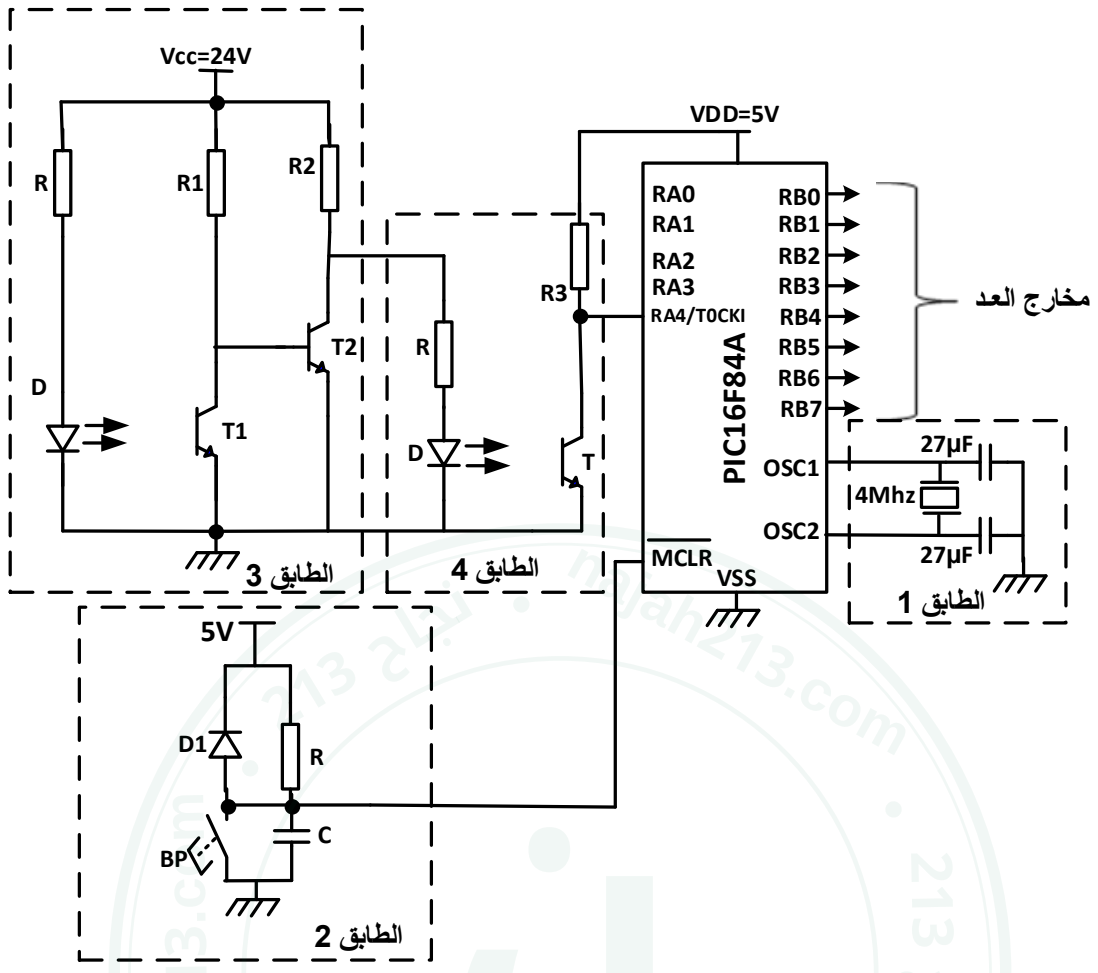- دارة عـد دورات التشغيل باستعمال الميكرومراقب PIC16F84A



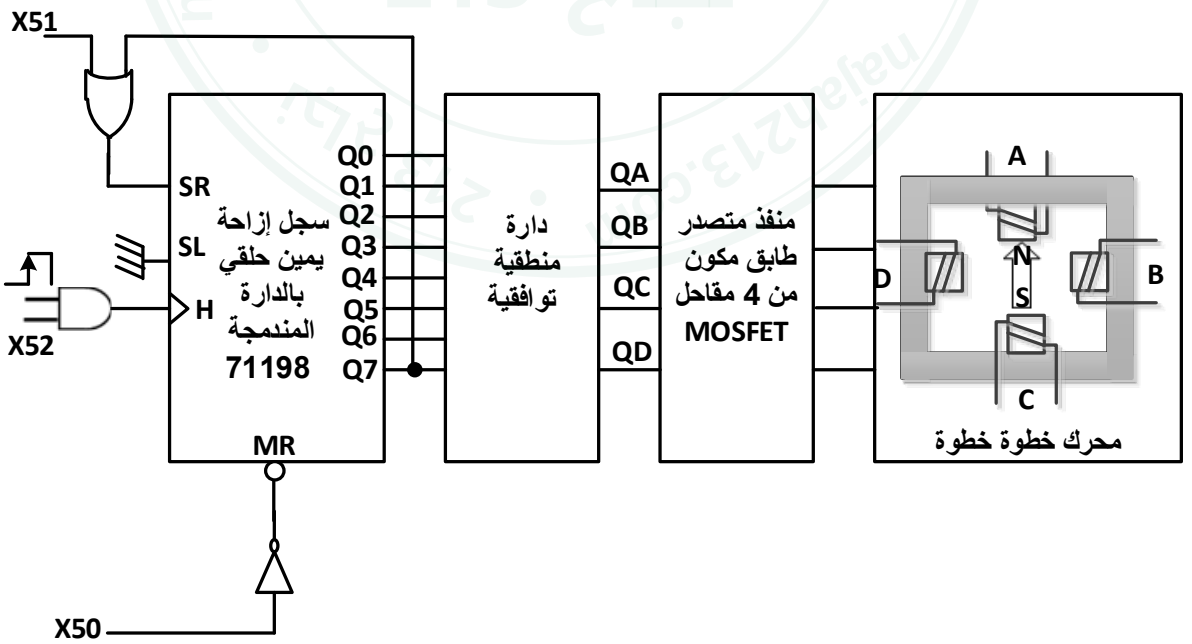- التصميم الوظيفي لدارة التحكم في المحرك خطوة خطوة .



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

10- **الملحق** :

- **الدارة المندمجة 74198**

الرمز المنطقي :

LOGIC SYMBOL:

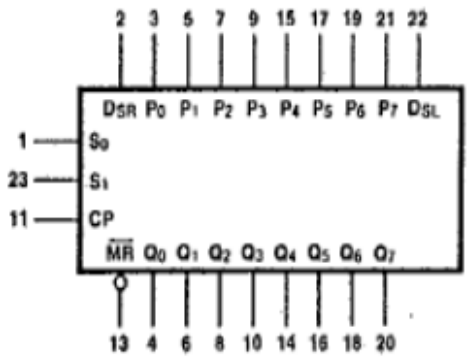

V_{CC} = Pin 24
GND = Pin 12

التعريف بالأقطاب :

INPUT LOADING/FAN-OUT: See Section 3 for U.L. definitions

PIN NAMES	DESCRIPTION
S_0, S_1	Mode Select Inputs
$P_0 - P_7$	Parallel Data Inputs
D_{SR}	Serial Data Input (Shift Right)
D_{SL}	Serial Data Input (Shift Left)
CP	Clock Pulse Input (Active Rising Edge)
$\overline{MR}$	Asynchronous Master Reset Input (Active LOW)
$Q_0 - Q_7$	Flip-flop Outputs

جدول أنماط الاختيار :

MODE SELECT TABLE

INPUTS				RESPONSE
$\overline{MR}$	CP	S_0*	S_1*	
L	X	X	X	Asynchronous Reset; Outputs = LOW
H	↑	H	H	Parallel Load; $P_n \rightarrow Q_n$
H	↑	L	H	Shift Right; $D_{SR} \rightarrow Q_0$, $Q_0 \rightarrow Q_1$, etc.
H	↑	H	L	Shift Left; $D_{SL} \rightarrow Q_7$, $Q_7 \rightarrow Q_6$, etc.
H	X	L	L	Hold

*Select inputs should be changed only while CP is HIGH
H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Immaterial

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

- سجل الخيارات OPTION_REG للميكرومراقب PIC16F84A

$\overline{\text{RBPU}}$	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit7							bit0

PS2 , PS1 , PS0 : خانات اختيار قاسم التردد المبرمج

PSA : خانة اختيار المؤقت

PSA=0 : اختيار TMR0 و PSA=1 : اختيار WDT

T0SE : خانة اختيار الجبهة (صاعدة أو نازلة) .


T0SE=0 : جبهة صاعدة و T0SE =1 : جبهة نازلة

T0SC : خانة اختيار التوقيتية (داخلية أو خارجية)

T0CS=0 : ساعة داخلية و T0CS=1: ساعة خارجية

Pin Diagrams

PDIP, SOIC

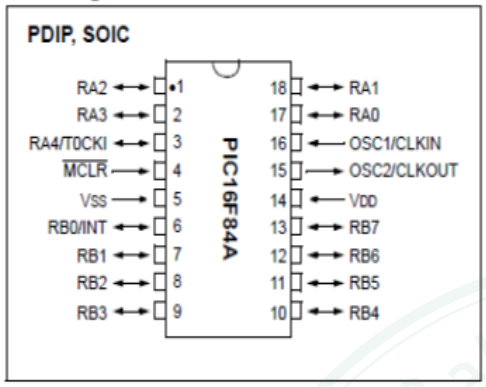

bit 7 **$\overline{\text{RBPU}}$**: PORTB Pull-up Enable bit
1 = PORTB pull-ups are disabled
0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values

bit 6 **INTEDG**: Interrupt Edge Select bit
1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin
0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin

bit 5 **T0CS**: TMR0 Clock Source Select bit
1 = Transition on RA4/T0CKI pin
0 = Internal instruction cycle clock (CLKOUT)

bit 4 **T0SE**: TMR0 Source Edge Select bit
1 = Increment on high-to-low transition on RA4/T0CKI pin
0 = Increment on low-to-high transition on RA4/T0CKI pin

bit 3 **PSA**: Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler is assigned to the WDT
0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module

bit 2-0 **PS2:PS0**: Prescaler Rate Select bits

قاسم التردد

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

أسئلة الامتحان

س1 : أكمل التحليل الوظيفي التنازلي (مخطط النشاط A0) على وثيقة الإجابة (صفحة12/11)

س2 : ارسم متمن أشغولة الملأ من وجهة نظر جزء التحكم .

س3 : أكمل ترسيمة المعقب الكهربائي لمتمن أشغولة الغلق على ورقة الإجابة (صفحة 12/11)

➢ **دارة عداد دورات التشغيل** :

قصد عد دورات التشغيل المنجزة يوميا من طرف النظام نريد إنجاز عداد باستعمال الميكرومراقب PIC16F84A و ذلك باستغلال السجل TMR0 ليشتغل كعداد (يعد النبضات من الملتقط CP6 عبر المنفذ RA4/T0CKI)

س4 : ما هو دور كل من الطوابق التالية : 1 و 2 و 3 و 4 ؟

س5 : مستعينا بوثائق الصانع الخاصة بسجل الخيارات OPTION_REG الموضحة في (الصفحة 12/9) أكمل ملأ محتوى هذا الأخير علما أنه يبرمج بقاسم تردد على **1** على وثيقة الإجابة (صفحة 12/11)

س6 : أكمل تعليقات وتعليمات برنامج التشغيل على وثيقة الإجابة (صفحة 12/12)

س7: ما هو عدد الدورات المنجزة في اليوم من طرف النظام إذا كان عدد القارورات المعبئة هو 2560.

➢ **دارة التحكم في المحرك خطوة خطوة باستعمال السجل الشامل 74198**

س8 : مستعينا بوثائق الصانع للدارة المندمجة 74198 ماهي الحالة المنطقية لمدخلي التحكم S0 و S1 للحصول على إزاحة نحو اليمين .

س9 : أكمل التصميم المنطقي لسجل الإزاحة نحو اليمين على وثيقة الإجابة (صفحة 12/12)

س10 : أكمل المخطط الزمني لتشغيل السجل على وثيقة الإجابة (صفحة 12/12)

➢ **دارة المؤجلة t1=2s**

س11 : ما هو دور المقاومة المتغيرة P ؟

س12 : احسب قيمة المقاومة P للحصول على تأجيل t1=2s ؟

➢ **محرك البساط1 (M1)**:

محرك البساط1 لاتزامني ثلاثي الطور ذو قفص مزود بمخفض سرعة يحمل في لوحته البيانية المعلومات التالية :

380V/660V ; 50Hz ; 374W ; rd(η)=68% ; $\cos\varphi_N$=0,7

إذا كان للساكن 8 أقطاب مغناطيسية وعند التشغيل الاسمي تكون نسبة الانزلاق g_N=6,8% والضياع بمفعول جول 18,12W.

س13 : كيف تقرن ملفات الساكن للمحرك M1 ؟ علل ؟

عند التشغيل الاسمي احسب ما يلي :

س14 : سرعة دوران المحرك

س15 : شدة تيار الخط الذي يمتصه المحرك و العزم المفيد والمقاومة المقاسة بين طوري الساكن واستنتج مقاومة كل لف.


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


اللقب والاسم: .....

وثيقة الإجابة رقم 01 :

ج1 : التحليل الوظيفي التنازلي :

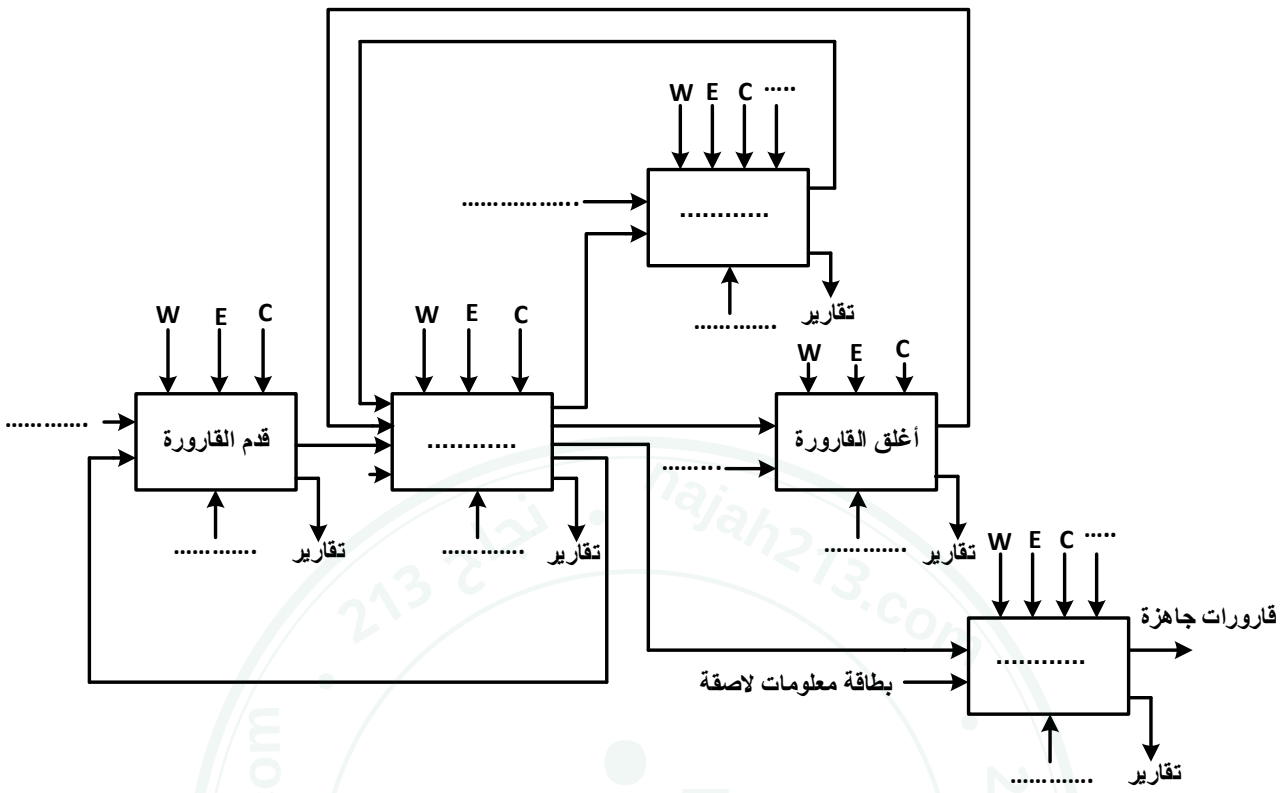

ج3 : اكمال ترسيمة المعقب الكهربائي:

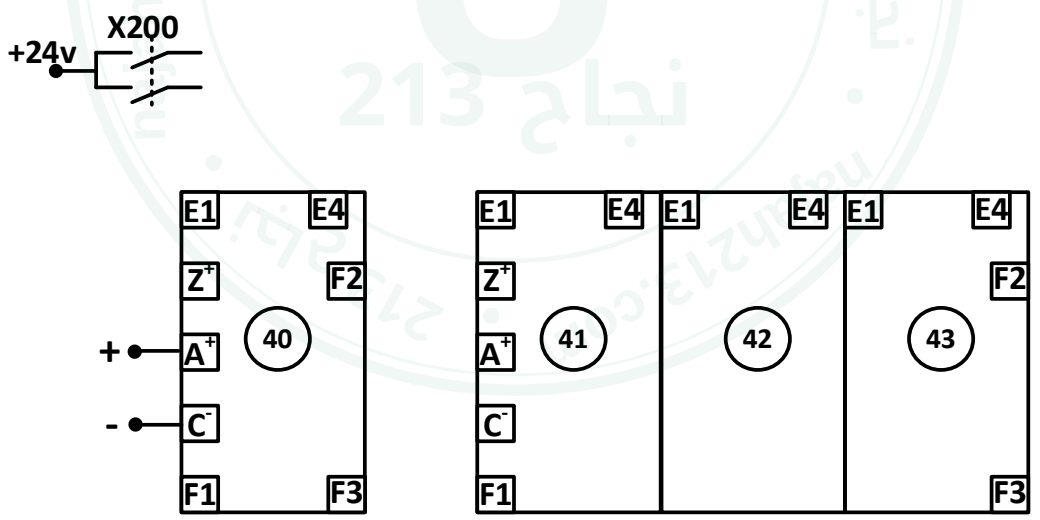

ج5 : إملاء محتوى سجل الخيارات OPTION_REG :

bit7							bit0
0	0		0	1			

قيمته في السداسي عشر : .....


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

وثيقة الإجابة رقم 02 :


ج6: إكمال برنامج التشغيل للميكرومراقب بلغة التجميع :

```
   list p=16f84A
   include "p16f84A.inc "
   __CONFIG H'3FF9'
   bsf STATUS,5     ; ……..
   bsf TRISA,4      ; ……..
   movlw 0x00       ; ……..
   movwf TRISB
   movlw ……..
   movwf OPTION_REG
   bcf STATUS,5     ; ……..
   clrf TMR0
   clrf PORTB
Start
   movf TMR0,0
   movwf PORTB      ; ……..
   goto Start
   END
```

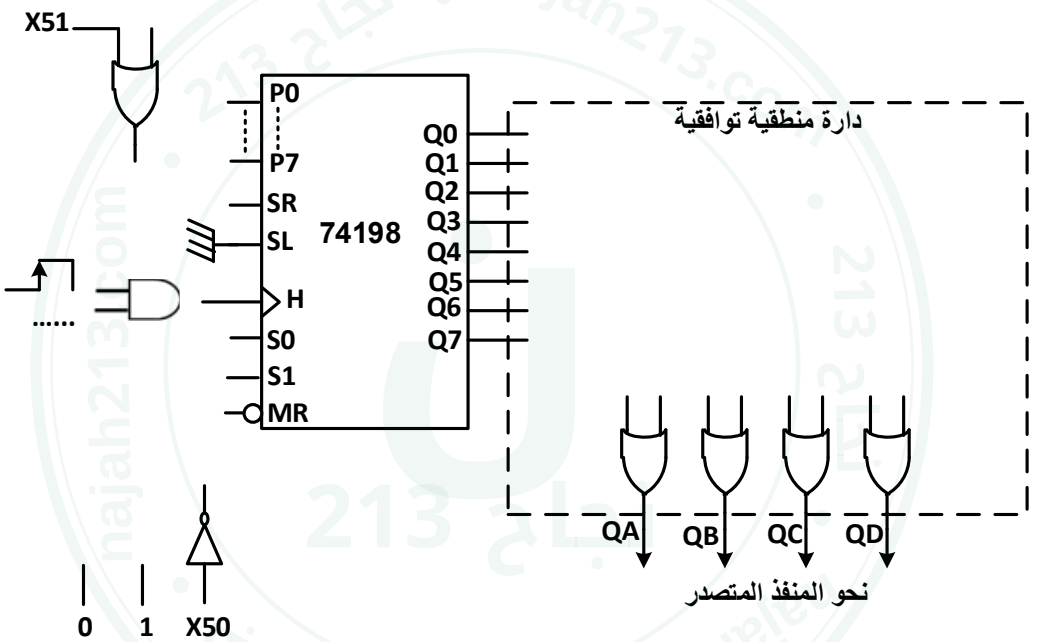ج9 – إكمال ا لتصميم المنطقي لسجل الإزاحة :



ج10 : اكمال المخطط الزمني لتشغيل السجل :

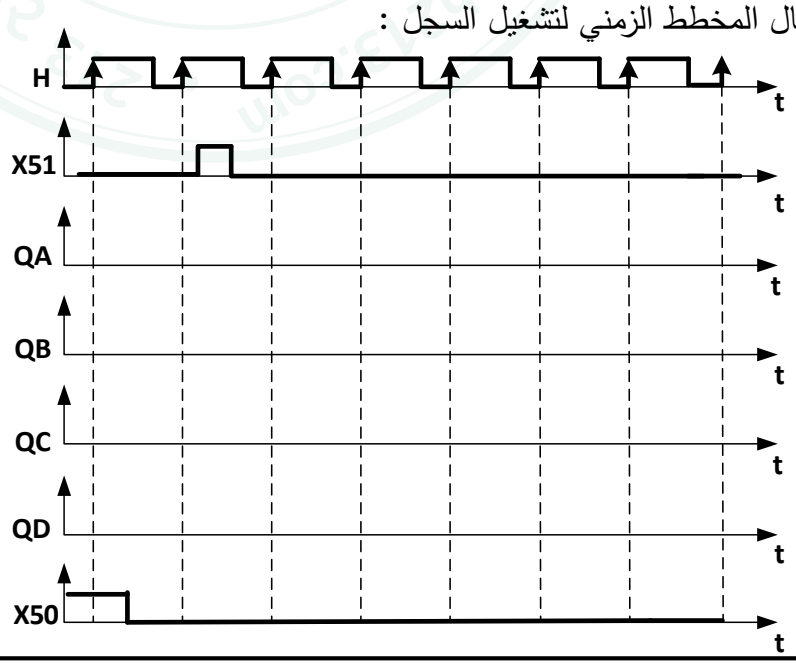

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ثانوية بونور محمد – القل
المستوى : 3 ت ر


السنة الدراسية : 2020 / 2021
المدة : 4 ساعات

الحل النموذجي لاختبار البكالوريا التجريبية في مادة التكنولوجيا (هندسة كهربائية)



الأستاذ : بوحبل رابح

عناصر الإجابة	العلامة
ج1 : التحليل الوظيفي التنازلي A0 على وثيقة الإجابة	1.5 ن
ج2 : متمن أشغولة الملأ من وجهة نظر جزء التحكم .	1.5 ن

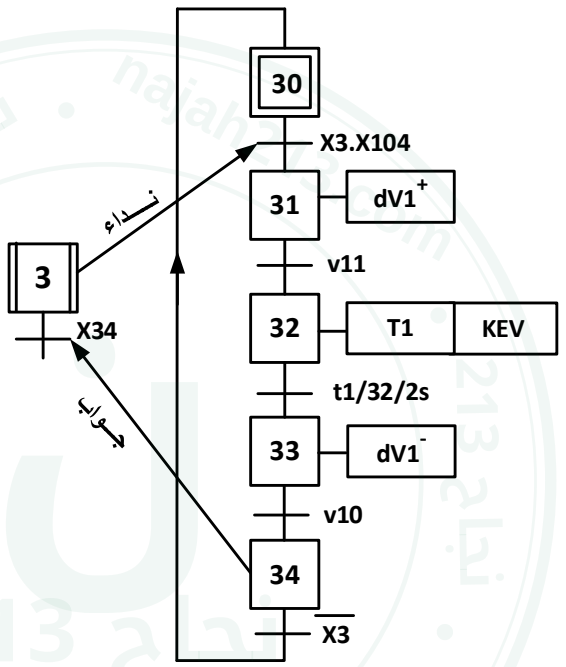

ج3 : إكمال ترسيمة المعقب الكهربائي لأشغولة الغلق على وثيقة الإجابة .	1.5 ن
ج4 : دور الطوابق التالية :	01 ن
الطابق1 : دارة الساعة (التوقيتية) للميكرو مراقب .	
الطابق2 : دارة التهيئة (الإرجاع للصفر للميكرو مراقب) .	
الطابق3 : خلية كشف كهروضوئية.	
الطابق4 : خلية كشف كهروضوئية .	
ج5 : إكمال محتوى السجل OPTION_REG على وثيقة الإجابة.	1.5 ن
ج6 : إكمال تعليمات وتعليقات برنامج التشغيل بلغة التجميع على وثيقة الإجابة	1.5 ن
ج7 : عدد الدورات المنجزة في اليوم من طرف النظام .	01 ن
السجل TMR0 يعد من 0 إلى 255 أي سعة العداد **256** من أجل **دورة واحدة**	
يعني خلال دورة واحدة يعد 256 قارورة	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

من أجل عد 2650 قارورة فإن عدد الدورات تستخرج بالقاعدة الثلاثية :

1 دورة → 256 قارورة
n دورة → 2560 قارورة

دورات $\boldsymbol{n = 10}$

ج8 : الحالة المنطقية لمدخلي التحكم S0 و S1 — **01 ن**

السجل هو سجل إزاحة نحو اليمين (SL=0)

MODE SELECT TABLE

INPUTS				RESPONSE
$\overline{MR}$	CP	S_0*	S_1*	
L	X	X	X	Asynchronous Reset; Outputs = LOW
H	↑	H	H	Parallel Load: $P_n \rightarrow Q_n$
H	↑	L	H	Shift Right; $D_{SR} \rightarrow Q_0$, $Q_0 \rightarrow Q_1$, etc
H	↑	H	L	Shift Left; $D_{SL} \rightarrow Q_7$, $Q_7 \rightarrow Q_6$, etc.
H	X	L	L	Hold

*Select inputs should be changed only while CP is HIGH
H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Immaterial

نجد : **S0=0** و **S1=1** — **02 ن**

ج9 : إكمال التصميم المنطقي لسجل الإزاحة نحو اليمين علة وثيقة الإجابة : — **01 ن**

ج10 : إكمال المخطط الزمني لتشغيل السجل على وثيقة الإجابة : — **0.5 ن**

ج11 : دور المقاومة المتغيرة P هو التحكم في زمن التأجيل — **1.5 ن**

ج12 : حساب قيمة المقاومة المتغيرة P .

لدينا حسب قانون العروة :

$v_C = V_{CC}(1 - e^{\frac{-t_2}{P.C}})$ وحيث أن : $v_C = V_Z + V_{BE}$

بالتعويض : $V_{CC}\left(1 - e^{\frac{-t_2}{P.C}}\right) = V_Z + V_{BE}$

$$e^{\frac{-t2}{P.C}} = 1 - \frac{(V_Z + V_{BE})}{V_{CC}} = \frac{V_{CC} - V_Z - V_{BE}}{V_{CC}}$$

$$\frac{-t2}{P.C} = Ln(\frac{V_{CC} - V_Z - V_{BE})}{V_{CC}} \Longrightarrow t2 = -P.CLn(\frac{(V_{CC} - V_Z - V_{BE})}{V_{CC}}$$

ومنه : $P = \frac{t2}{C.Ln(\frac{V_{CC}}{(V_{CC} - V_Z - V_{BE})})}$

تطبيق عددي :

$\mathbf{P = 270K\Omega}$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


ج13 : تقرن ملفات ساكن المحرك مثلثي التعليل : كل لف يتحمل توترا قدره 380V	**01 ن**
ج14 : حساب سرعة دوران المحرك : لدينا : $n_S = \frac{f.60}{P}$ نجد : $n_S = 750\ tr/mn$ ولدينا علاقة الإنزلاق : $g = \frac{n_S - n}{n_S}$ نتحصل على العلاقة : $\boxed{n = n_S(1-g)}$ ت ع : $\boxed{\mathbf{n = 699\ tr/mn}}$	**01 ن**
ج15 : – حساب شدة تيار الخط الذي يمتصه المحرك . لدينا : $\boxed{P_a = \sqrt{3}UI_N sin\varphi_N \implies I_N = \frac{P_a}{\sqrt{3}Ucos\varphi_N}}$ حيث : $P_a = \frac{P_U}{\eta} = \frac{374}{0,68} = 550W$ نجد : $\boxed{\mathbf{I_N = 1,19A}}$ – حساب العزم المفيد . لدينا العلاقة الميكانيكية : $T_U = \frac{P_U}{\Omega}$ حيث : $\Omega = 2\pi n$ ومنه : $\boxed{T_U = \frac{P_U}{2\pi n}}$ تطبيق عددي نجد : $\boxed{\mathbf{T_U = 5,11N.m}}$ – حساب المقاومة المقاسة بين طوري الساكن : لدينا : $P_{JS} = \frac{3}{2}RI_N^2$ و منه : $\boxed{R = \frac{2P_{JS}}{3I_N^2}}$ ت ع : $\boxed{\mathbf{R = 3,05\Omega}}$ – استنتاج مقاومة كل لف : لدينا لإقران ملفات ساكن المحرك مثلثي : $P_{JS} = \frac{3}{2}RI_N^2$ و $P_{JS} = rI_N^2$ نستنتج أن : $\boxed{r = \frac{3}{2}R}$ ت ع : $\boxed{\mathbf{r = 4,575\Omega}}$ **ملاحظة :** R : المقاومة المقاسة بين طوري الساكن . r : مقاومة كل لف من لفات الساكن .	**02.5 ن**

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


اللقب والاسم: .....

وثيقة الإجابة رقم 01 :

ج1 : التحليل الوظيفي التنازلي :

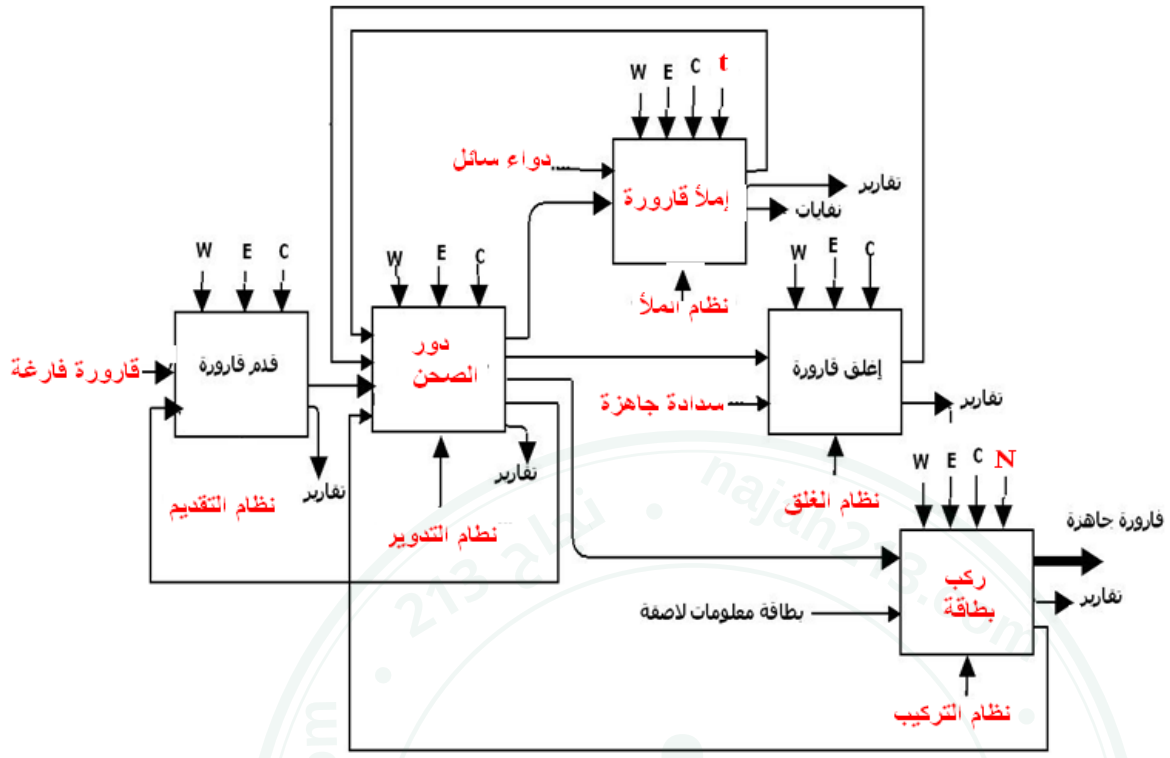

ج3 : اكمال ترسيمة المعقب الكهربائي .

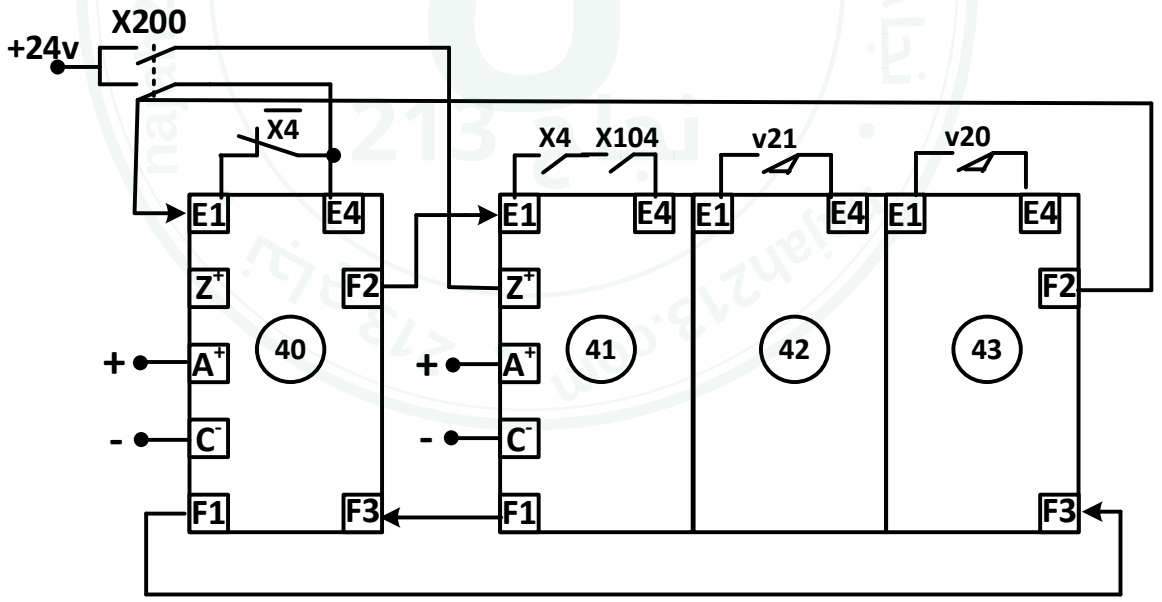

ج5 : إملاء محتوى سجل الخيارات OPTION_REG :

bit7							bit0
0	0	1	0	1	0	0	0

قيمته في السداسي عشر : **0x28**


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

وثيقة الإجابة رقم 02 :


ج6 : إكمال برنامج التشغيل للميكرومراقب بلغة التجميع :

```
   list p=16f84A
   include "p16f84A.inc "
   __CONFIG H'3FF9'
   bsf STATUS,5     ; ……التجول إلى البنك 1……
   bsf TRISA,4      ; …..جعل القطب RA4 كمدخل…..
   movlw 0x00       ; ..جعل جميع مخارج PORTB كمخارج
   movwf TRISB
   movlw …0X28……..
   movwf OPTION_REG
   bcf STATUS,5     ; …التجول إلى البنك 0……
   clrf TMR0
   clrf PORTB
Start
   movf TMR0,0
   movwf PORTB      ; نقل محتوى السجل TMR0 إلى PORTB
   goto Start
   END
```

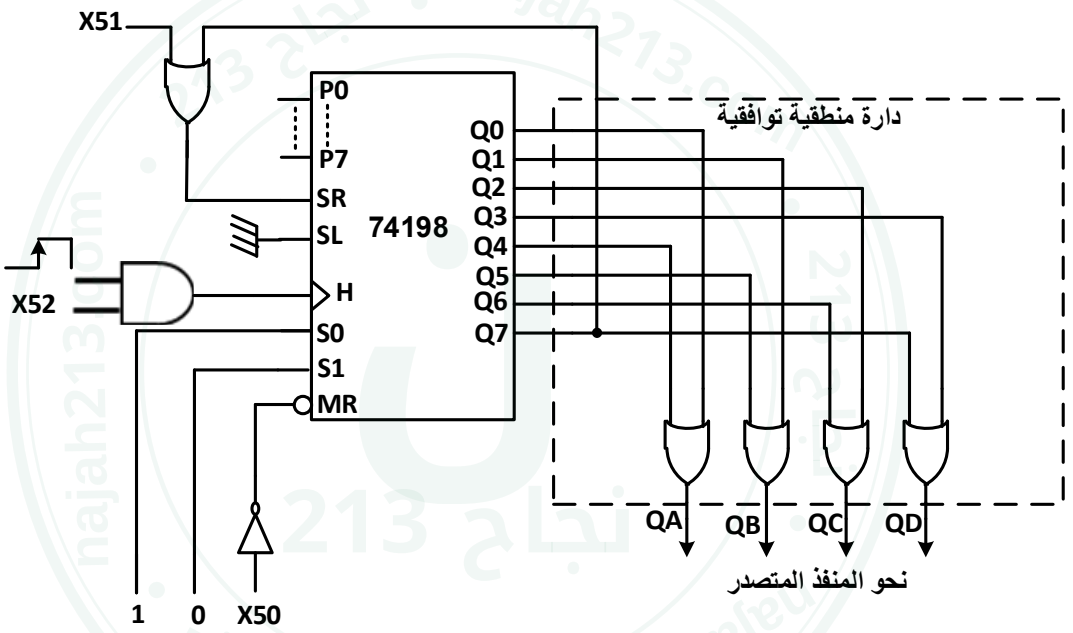ج9 – إكمال ا لتصميم المنطقي لسجل الإزاحة :




ج10 : اكمال المخطط الزمني لتشغيل السجل :

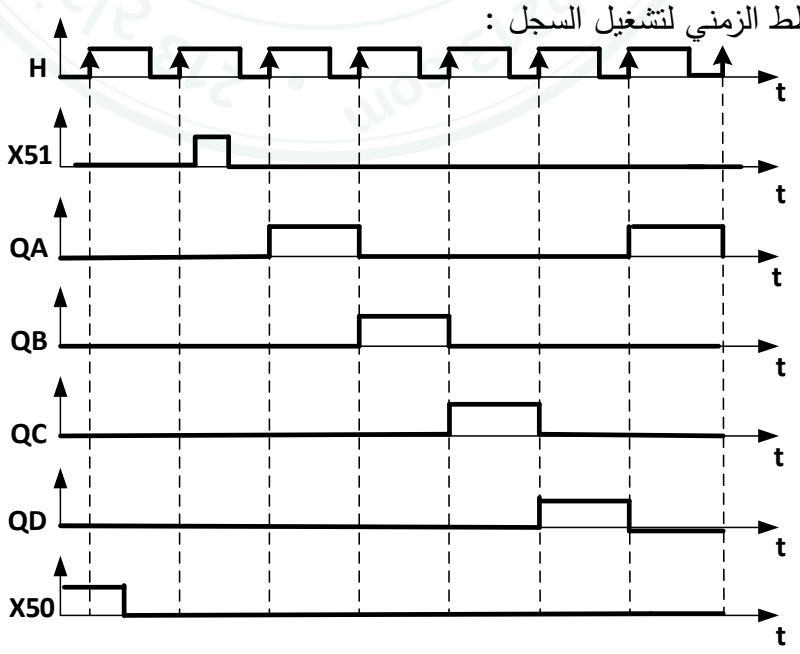

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

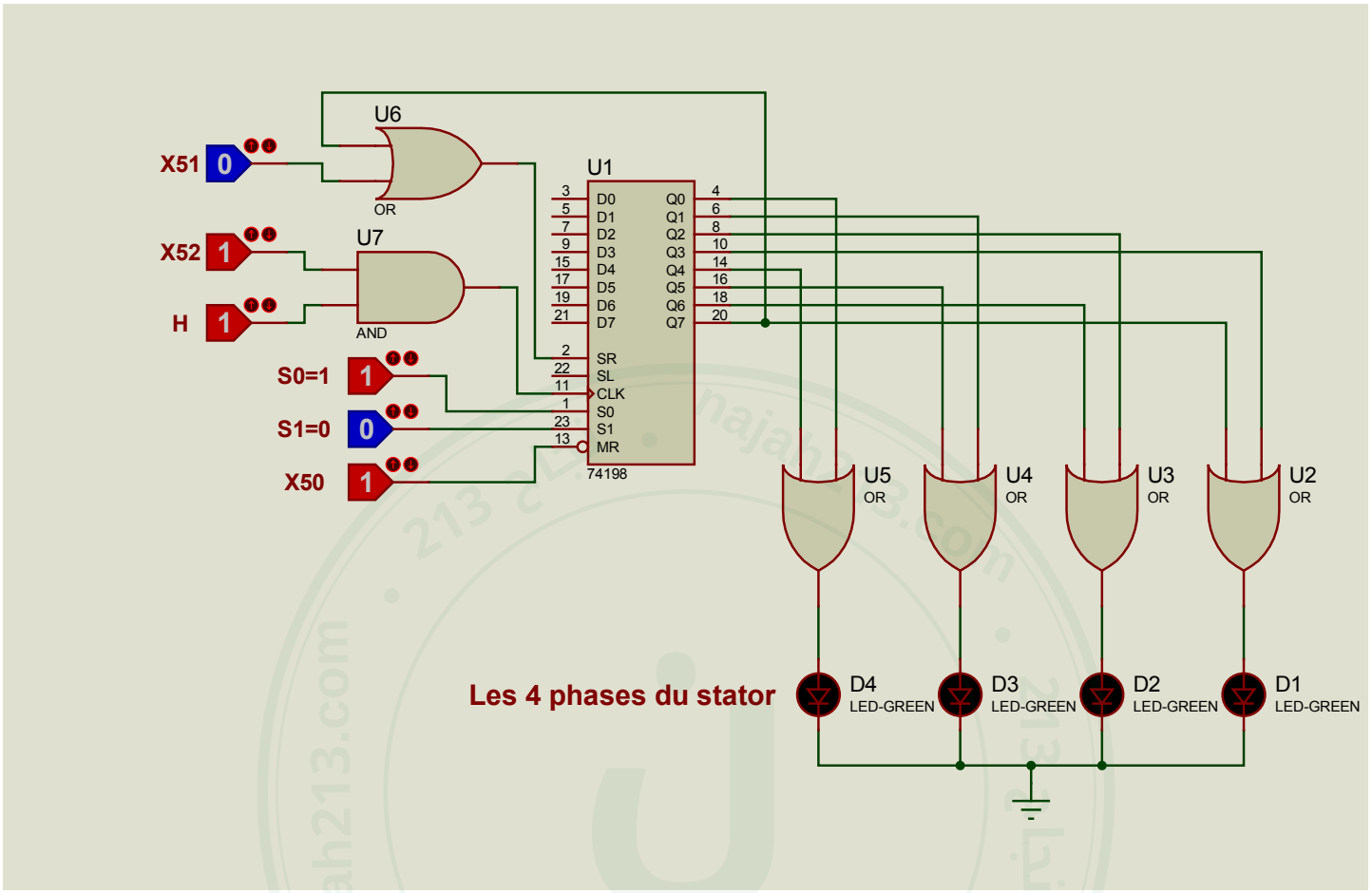محاكاة تركيب السجل باستعمال برمجية PROTEUS ISIS



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً