najah213.com · نجاح 213

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية المدية


الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و تكنولوجيا

الإثنين 20 ماي 2024 — المدة: ساعـــة ونصف .

متوسطة عبد الحميد ابن باديس -تمزقيدة. — السنة الثالثة متوسط.

التمرين الأول:

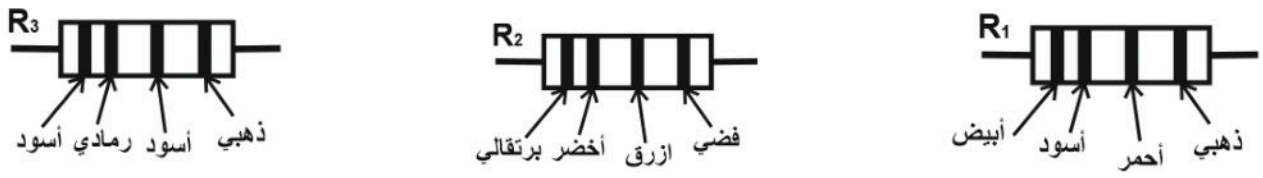جلب إسحاق نواقل الأومية المبينة في الشكل التالي:




اللـــون	الأسود	البني	الأحمر	البرتقالي	الاصفر	الاخضر	ازرق	بنفسجي	رمادي	ابيض
الرقم	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

اللـــون	دقة القياس	
	الفضي	الذهبي
الرقم	±10%	±5%

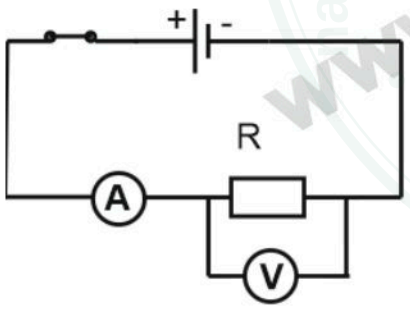1. باستعمال شفرة الألوان استخرج قيمة المقاومة لكل ناقل أومي.
2. هل توجد طريقة أخرى ماعدا شفرة الألوان لقياس المباشر لقيمة المقاومة؟ اذكرها إن وجدت.


ثم جلب إسحاق ناقل اومي اخر لا تظهر عليه شفرة الألوان، فقـــام بتركيبـه في الدارة مع أجهزة القياس 9V كما هو مبين في المخطط, فأشار الأمبير متـر الى قيمـة 0.02A ، و أشار الفولط متر الى قيمة 9V كما هو مبيـــن في المخطط.



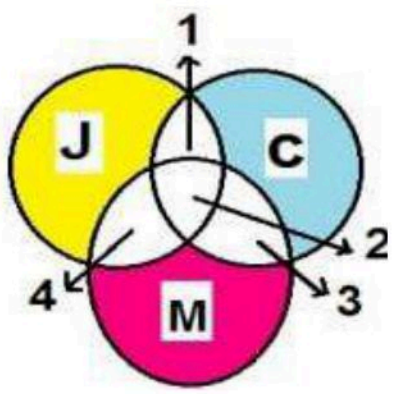3. احسب قيمة المقاومة لهذا الناقل الأومي مجهول القيمة، ثم استنتج شفـــرة الألوان الخاصة به.

التمرين الثاني:

قام علي بتسليط الضوء الأبيض على مرشحات لونية متقاطعة جزئيا كما هو مبين في الشكل التالي:



1. ما نوع نموذج هذا التركيب؟
2. استنتج ألوان المناطق المرقمة؟

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3. اكمل البيانات في الجدول التالي:


لون المرشحات اللونية في منطقة التقاطع	مركبة الضوء الممتصة	اللون الناتج
اصفر J+ارجواني M		
اصفر J + سماوي C	B+R	
سماوي C + ارجواني M		أزرق

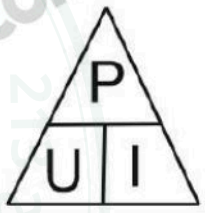4. فسر سبب اختفاء الضوء عند تقاطع المرشحات اللونية الثلاثة.

الوضعية الادماجية:

لدى يوسف دراجة نارية مستعملة, و تحتاج الى صيانة بعض الأعطال ، منها أضواء الدراجة معطلة. فاشترى من محل بائع قطع الغيار مصباحين يحمل كل واحد منها دلالة مختلفة: $L_1(12V, 12W)$، $L_2(12V, 30W)$. فأشكل على يوسف مكان تركيب كل مصباح.





1. اختر المصباح المناسب للجهة الامامية و المصباح المناسب للجهة الخلفية؟ علل إجابتك.

اذا علمت ان المصباحين مركبين على التفرع معا:


2. أحسب شدة التيار المارة في كل مصباح ثم استنتج شدة التيار الكلية في هذه الدارة.
3. احسب الطاقة المستهلكة للمصباح الثاني خلال نصف ساعة بوحدة الواط ساعي.

- إبدا بالتمرين الذي يبدو سهلا حتى لا تضيع الوقت في الانتقال بين التمارين.
- حاول أن تركز واقرا التمرين جيدا قبل أن تجيب لأن فهم السؤال نصف الجواب.
- حاول تنظيم ورقة إجابتك, و أرسم الرسومات بشكل واضح ودقيق لأنها تساعدك على الإجابة.

www.dzexams.com
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الاجابة النموذجية لموضوع الاختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

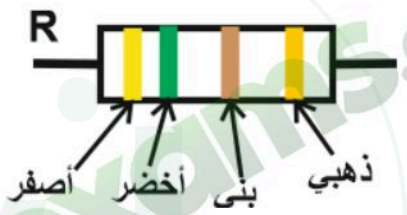عناصر الاجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
التمرين الأول: (6 نقاط)		
1. قيمة المقاومة: $R_1=9000\ \pm 5\%\Omega$	0.75	
$R_2=35000000\ \pm 10\%\Omega$	0.75	**2.25**
$R_3=8\ \pm 5\%\Omega$	0.75	
2. نعم توجد طريقة أخرى لقياس المباشر لقيمة المقاومة باستعمال جهاز متعدد القياسات (اوم متر).	0.5+0.5	**1**
3. حساب قيمة المقاومة:		
$R=\frac{U}{I}$	1	
$R=\frac{9}{0.02}$	0.5	
$\mathbf{R=450\Omega}$	0.5	**2.75**
شفرة الألوان لناقل اومي قيمته 450Ω: 	0.75	
التمرين الثاني:		
1. يمثل هذا المخطط نموذج لتركيب الطرحي.	1	**1**
2.		
المنطقة 1: تمثل اللون الأخضر	0.5	
المنطقة 2: تمثل اللون الأسود (الظلام)	0.5	**2**
المنطقة 3: تمثل اللون الأزرق.	0.5	
المنطقة 4: تمثل اللون الأحمر.	0.5	
3. الجدول:	0.5+0.5	
4. تختفي جميع مركبات الضوء عند تقاطع المرشحات اللونية الثلاثة لان كل مرشح لوني يمتص مركبة المكملة للونه من الضوء و بالتالي يغيب الضوء و منه لا تمر أي مركبة من الضوء.	1	**1**

لون المرشحات اللونية في منطقة التقاطع	مركبة الضوء الممتصة	اللون الناتج
اصفر J+ارجواني M	B+V	أحمر
اصفر J + سماوي C	B+R	أخضر
سماوي C + ارجواني M	V+R	أزرق

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الوضعية الادماجية:

1. المصباح الذي يتناسب مع الجهة الامامية هو المصباح $L_2(12V, 30W)$ لان استطاعته اكبر من استطاعة المصباح الأول أي شدة اضاءته تكون اكبر من المصباح الخلفي.
2. حساب شدة التيار المارة في المصباح الأول $L_1(12V, 12W)$:

$$I_1=\frac{P}{U}$$

$$I_1=\frac{12}{12}$$

$$\mathbf{I_1=1\ A}$$

حساب شدة التيار المارة في المصباح الثاني $L_2(12V, 30W)$:

$$I_1=\frac{P}{U}$$

$$I_2=\frac{30}{12}$$

$$\mathbf{I_2=2.50\ A}$$

شدة التيار الكلية المارة في الدارة: بما أن دارة مربوطة على التفرع فان شدة التيار الكلية تساوي مجموع الشدات الفرعية

$$I=I_1+I_2$$

$$I=1+2.5$$

$$\mathbf{I=3.5A}$$

3. حساب الطاقة المستهلكة للمصباح الثاني:

$30min=0.5h$

$$E=P\times t$$

$$E=30\times 0.5$$

$$\mathbf{E=15\ Wh}$$

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

شبكة تقويم الوضعية الادماجية

المعايير	السؤال	المؤشرات	العلامة المجزأة	العلامة المجموع
الوجاهة	س1 س2 س3	- يختار المصباح المناسب. - يحسب شدة التيار الفرعية ثم شدة التيار الكلية. - يحسب الطاقة المستهلكة.	0.25 0.5 0.25	1
الاستعمال الصحيح لأدوات المادة	س1	المصباح الذي يتناسب مع الجهة الامامية هو المصباح $L_2(12V, 30W)$ لان استطاعته اكبر من استطاعة المصباح الأول أي شدة اضاءته تكون اكبر من المصباح الخلفي.	0.5+0.5	5.5
	س2	حساب شدة التيار المارة في $L_1(12V, 12W)$: $I_1=\frac{P}{U}$ ، $I_1=\frac{12}{1}$ ، **$I_1=1$ A** حساب شدة التيار المارة في $L_2(12V, 30W)$: $I_2=\frac{P}{U}$ ، $I_2=\frac{30}{12}$ ، **$I_2=2.50$ A**	1+1	
		شدة التيار الكلية المارة في الدارة: بما أن دارة مربوطة على التفرع فان شدة التيار الكلية تساوي مجموع الشدات الفرعية $I=I_1+I_2$ ، $I=1+2.5$ ، **$I=3.5A$**	0.5+0.75	
	س3	حساب الطاقة المستهلكة للمصباح الثاني: $30min=0.5h$ ، $E=P\times t$ ، $E=30\times0.5$ ، **$E=15$ Wh**	0.5 0.25 0.5	
إنسجام الاجابة	كل الأسئلة	- التسلسل المنطقي للأفكار. - التعبير بلغة علمية سليمة.	0.25 0.25	0.5
الاتقان	كل الأسئلة	- تنظيم الورقة و قلة التشطيبات. - وضوح الخط الرسومات	0.5 0.5	1

www.dzexams.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com