
najah213.com · نجاح 213

سلسلة الدعم رقم ⑤ (المقاومة الكهربائية)


ملخص الدرس:

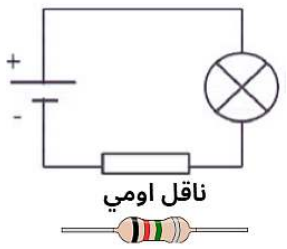
❖ **المقاومة الكهربائية هي ثنائي قطب يعرقل او يعيق** مرور التيار الكهربائي فيه.



-يرمز للمقاومة بالحرف R (Résistance).

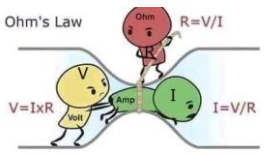
-الوحدة الدولية للمقاومة هي **الأوم** رمزها Ω.



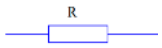-الرمز النظامي للناقل الاومي هو 

❖ **قانون أوم بين طرفي ناقل أومي:**

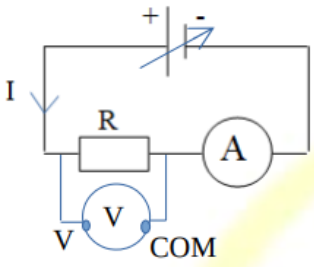
كل ناقل اومي مقاومته R ويمر فيه تيارا كهربائيا I يحقق العلاقة التالية: $U = R \times I$




U: التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الاومي.


I: شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي.

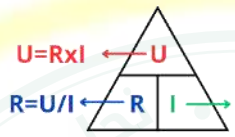R: قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي.



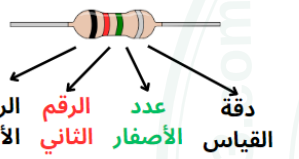❖ **قياس المقاومة:** يمكن قياس قيمة مقاومة ناقل أومي **بطريقة مباشرة** وذلك إما عن طريق **شفرة الألوان** أو **بجهاز الأوم متر** (أو جهاز متعدد القياسات).




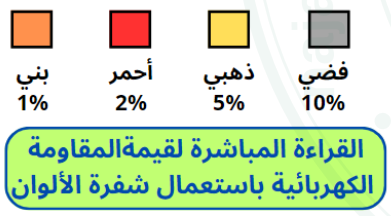

القراءة المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية باستعمال شفرة الألوان



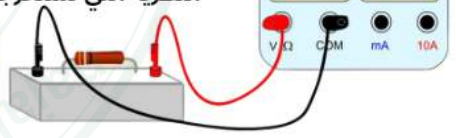- وضع السلك الأحمر على مدخل (V,Ω)، بينما الكابل الأسود على مدخل الـ COM.
- ضبط مفتاح التدريج على العلامة Ω.
- وضع أطراف السلكين (الأحمر والأسود) على طرفي المقاومة بغض النظر عن القبيطة (أي لا يوجد قطبية للمقاومة).
- تلاحظ نتيجة القياس على شاشة القراءة. المقاومة السليمة تعطي قيمة قريبة جداً من القيمة النظرية التي نستخرجها من شفرة الألوان



القياس المباشر لقيمة المقاومة الكهربائية بجهاز الأوم متر

التمـــــــــرين ❶ :

1- حدد قيمة كل مقاومة انطلاقا من شفرة الألوان.





2- أوجد ألوان الحلقات الموافقة لقيمة المقاومتين التاليتين:


$R_1 = 57000\Omega \pm 10\%$ 

$R_2 = 6900\Omega \pm 5\%$ 

التمـــــــــرين ❷ :

نركب الدارة المبينة في الشكل باستعمال مولد بع الدلالة $U = 12v$.

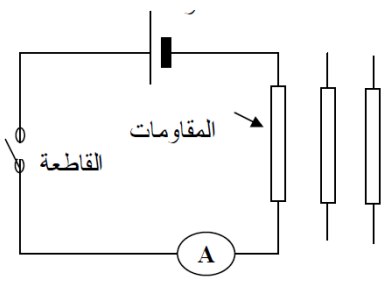نركب مقاومات مختلفة، نقيس شدة التيار في كل مرة،



المقاومة R	Ω 24	Ω 12	Ω 6	Ω 4	Ω 3
الشدات I	0.5 A	1 A	2 A	3 A	4 A
I × R					

1) احسب النتائج $R \times I$ ؟

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2) ماذا تلاحظ على النتائج ؟وماذا تستنتج؟

3) اكتب العلاقة المستنتجة.

التمـــــــــرين ❸ :

اليك المقاومتين الكهربائيتين التاليتين R_1 و R_2 :



الشكل (1)


1) حدد قيمة كل مقاومة انطلاقا من الألوان،كيف تسمى هذه الطريقة؟

2) من اجل التأكد من قيمة المقاومة R_1 نربطها على التسلسل مع بطارية ومصباح كما هو موضح في الشكل(2):

أ- كم تساوي قيمة شدة التيار الكهربائي I_1 و I_2 (I_1 الشدة المارة بالمصباح و I_2 الشدة المارة بالمقاومة)؟علل.

ب- ماهو دور الفولط متر في هذه الدارة؟

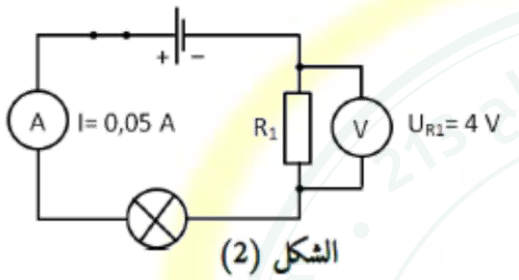ج- ماهي العلاقة التي تربط كل من قيمة المقاومة،التوتر الكهربائي بين طرفيها وشدة التيار الكهربائي المارة بها؟




الشكل (2)

- استنتج قيمة المقاومة R_1 .
- كيف تسمى هذه الطريقة؟

التمـــــــــرين ❹ :

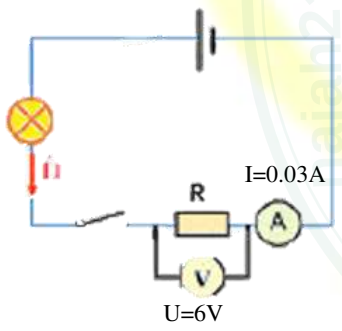بهدف معرفة فائدة استعمال النواقل الأومية في الأجهزة الكهربائية قامت سلمى بتركيب ناقل أومي في الدارة الكهربائية الموضحة في الأسفل.



1) أوجد قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي .

2) استبدلت حليمة الناقل الأومي بأخر مقاومته $R_2 = 400\Omega$ وبعد غلق القاطعة لاحظت أن توهج المصباح أصبح ضعيفا جدا.


أ- أوجد شدة التيار الكهربائي (I_2) المار في الدارة علما أن $U = 6V$.

ب- فسر سبب الإضاءة الضعيفة جدا للمصباح.

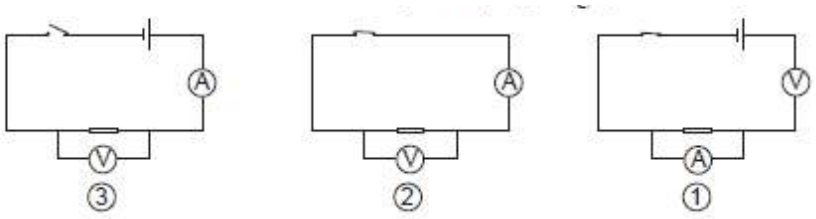3) استنتج دور النواقل الأومية في الأجهزة الكهربائية.

التمـــــــــرين ❺ :

نريد قياس المقاومة بجهازي الأمبير متر وفولط متر:



1) اختر المخطط المناسب مع تعليل سبب الاختيار.

2) إذا كانت نتائج القياسات المحصل عليها هي كالأتي:

	القراءة	السلم	المعيار
الأمبير متر	10	100	1A
الفولط متر	24	30	30v

أ) احسب شدة التيار (I) و قيمة التوتر الكهربائي (U).

ب) استنتج قيمة المقاومة (R).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com