najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الشعبة: **تقني رياضي**

اختبار في مادة: **تكنولوجيا (هندسة كهربائية)** المدة: **04 سا و30د**

الموضوع : نظام آلي لتوضيب قارورات زيت غذائي

يحتوي الموضوع على 11صفحة من (11/1 إلى 11/11)

- العرض من الصفحة (11/1 إلى الصفحة 11/6)
- العمل المطلوب الصفحة (11/7)
- وثيقة الإجابة الصفحات (11/8 و 11/9 و 11/10و 11/11)

I. دفتر الشروط المبسط :

–الهدف من التآلية: يهدف هذا النظام إلى غلق وتحويل وعد قارورات زيت غذائي بصفة آلية ومستمرة ومنتظمة

–وصف التشغيل : يحتوي النظام على (5) خمسة أشغولات:

- الأشغولة (1) : تقديم القارورات .
- الأشغولة (2) : غلق القارورات.
- الأشغولة (3) : تحويل القارورات المغلقة .
- الأشغولة (4) : وضع القارورات في مركز العد .
- الأشغولة (5) : وضع علامة الجودة والعد .

تأتي القارورات بواسطة البساط1إلى مركز الغلق ليكشف عنها بواسطة الملتقط cp_1 لتبدأ عملية الغلق والتحويل في آن واحد ، لتوضع القارورات المحولة بعدها في مركز العد ووضع علامة الجودة وهذا لنقلها والكشف عنها بواسطة البساط2 والخلية cp_2 .

–أشغولة غلق القارورات : يكشف عن القارورة بواسطة الملتقط cp_1 ومنها خروج ذراع الرافعة A الحامل للسدادة ،ليتم غلق القارورة بواسطة خروج ذراع الرافعة B ،ثم عودة ذراع الرافعة B أولا ،ليعود بعدها ذراع الرافعة A .

– الجاهزية : لا يتعدى توقيف النظام أثناء حدوث خلل 60 دقيقة .

–الأمن : حسب القوانين المعمول بها .

–الدعامة : يستوجب حضور عاملين :

الأول مختص : دوره الصيانة الدورية .

الثاني دون اختصاص : دوره وضع القارورات في صناديق وملء قناة السدادات

II. أنماط التشغيل و التوقفGEMMA :


- **تشغيل تحضيري** : لا يتم انطلاق الدورة إلا بعد حضور القارورة المغلقة عند مركز التحويل .
- **التشغيل العادي**: عند الضغط على الزر Dcy على لوحة التحكم وتهيئة النظام واختيار نمط التشغيل Auto ، يبدأ النظام بالاشتغال بصفة عادية.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- **التوقف العادي**: عند طلب التوقف يقوم العامل بالضغط على Ar فيواصل النظام التشغيل حتى نهاية الدورة ثم يتوقف .
- **التوقف غير العادي (خلل)**:عند حدوث أي خلل ناتج عن أسباب داخلية أو الضغط على AU يؤدي إلى إيقاف استعجالي في وضعية معينة فيقوم العامل بقطع التغذية والسحب اليدوي للقارورات.
- **إعادة التشغيل بعد الخلل**: بعد زوال الخلل يتم التحضير لإعادة التشغيل فيقوم العامل بالتنظيف وإعادة التغذية . ثم يضغط على زر التهيئة INIT وعند تحقيق الشروط الابتدائية CI يمكن أن تنطلق دورة جديدة.

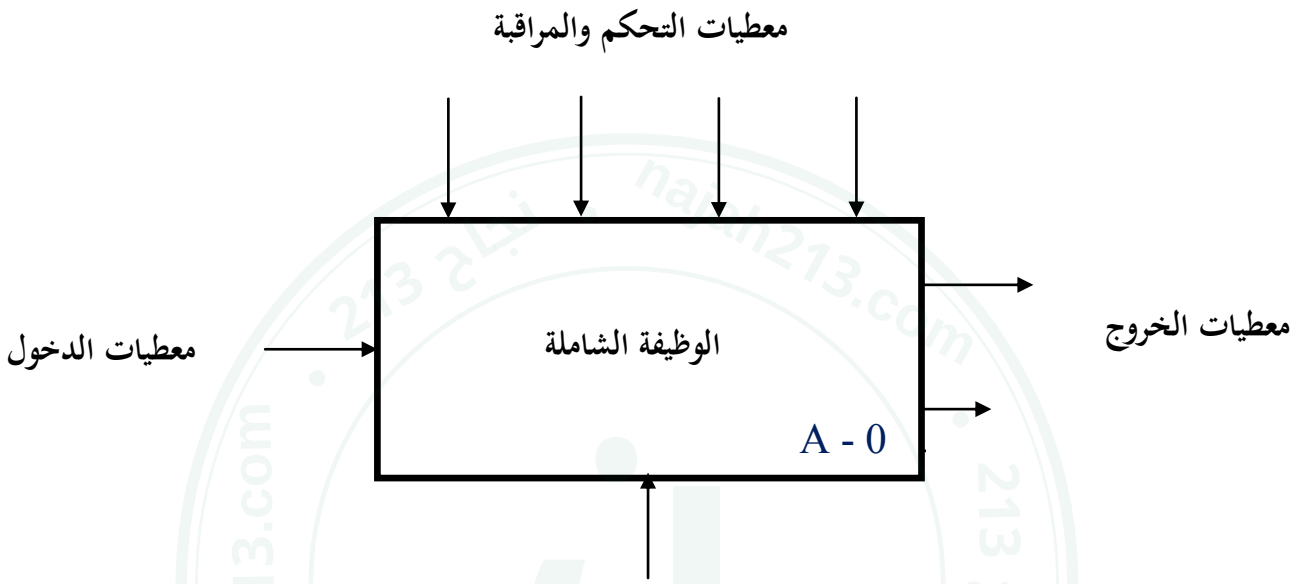III. الوظيفة الشاملة : على وثيقة الإجابة 1



معطيات التحكم والمراقبة

- **W : طاقة**، W_E : طاقة كهربائية W_p : طاقة هوائية .
- **E** : نمط التشغيل: آلي –دورة /دورة **(AUTO - Cy/Cy)** ، توقف إستعجالي **AU** إنطلاق الدورة **DCY** توقف في نهاية الدور **AR** .
- **R** : جميع التعديلات التي تخص التشغيل , العد **N** التأجيل **T** .
- **C** : تشغيل النظام يتم بواسطة برنامج مخزن في ذاكرة الآلي المبرمج الصناعي **API**، لتغيير التشغيل يكفي تغيير البرنامج الموجود في الذاكرة .

معطيات النشاط:


سدادات – علامة الجودة – قارورات جاهزة – تقارير – نظام آلي – عاملان – قارورات مملوءة وضب قارورات زيت غذائي .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

III – المناولة الهيكلية


نظام آلي لتوضيب قارورات زيت غذائي

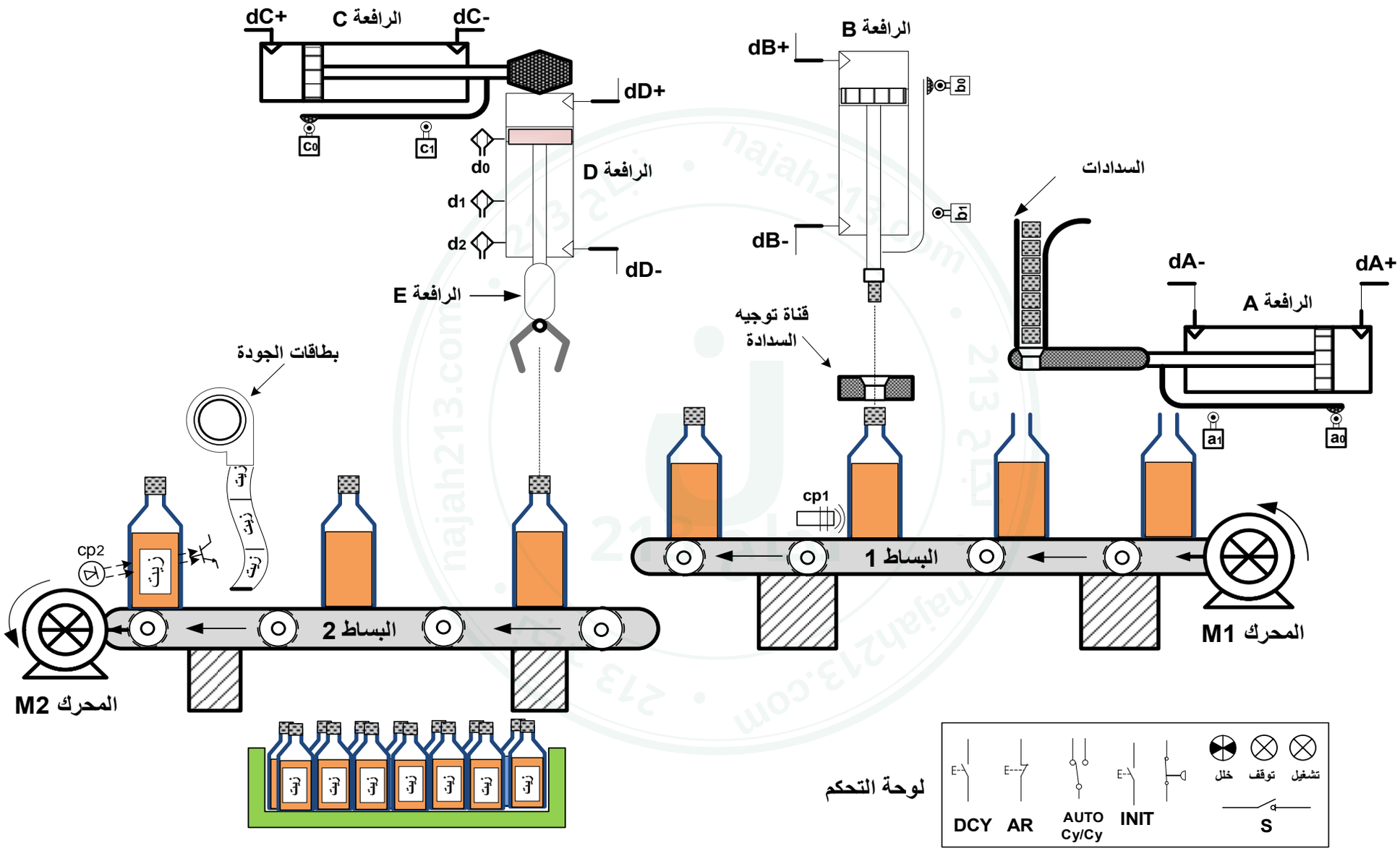


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

VI. المناولة الزمنية:


متمن الإنتاج العادي (GPN) :

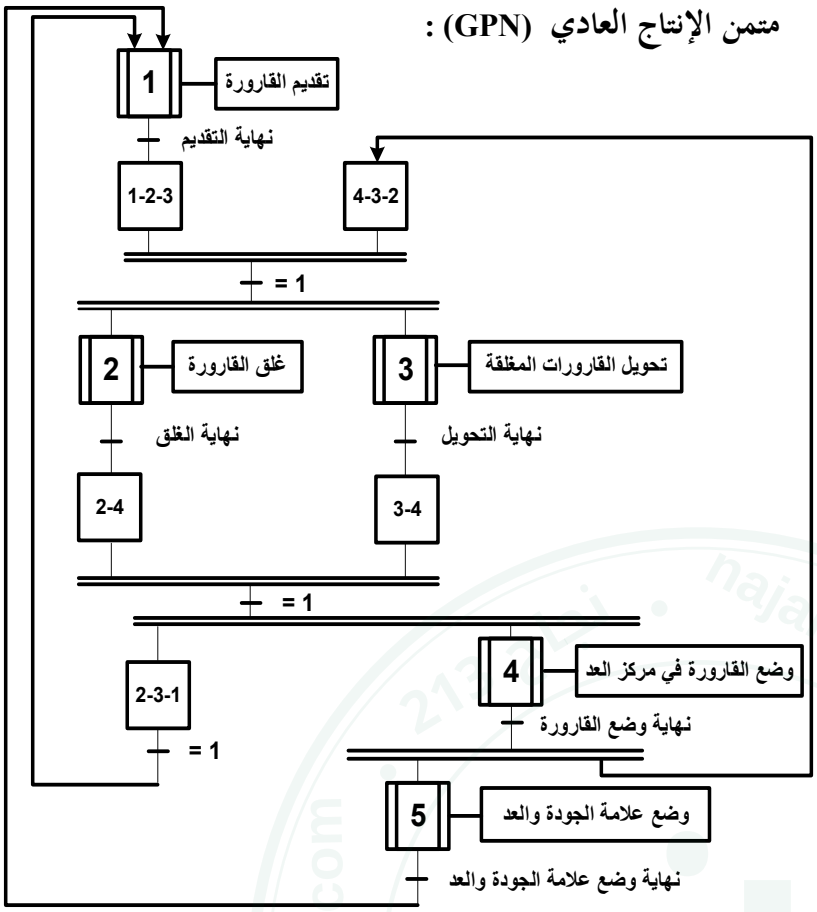


متمن الأمن (GS) :

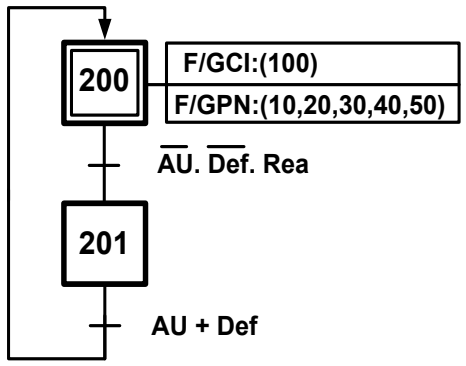


متمن القيادة والتهيئة (GCI) :

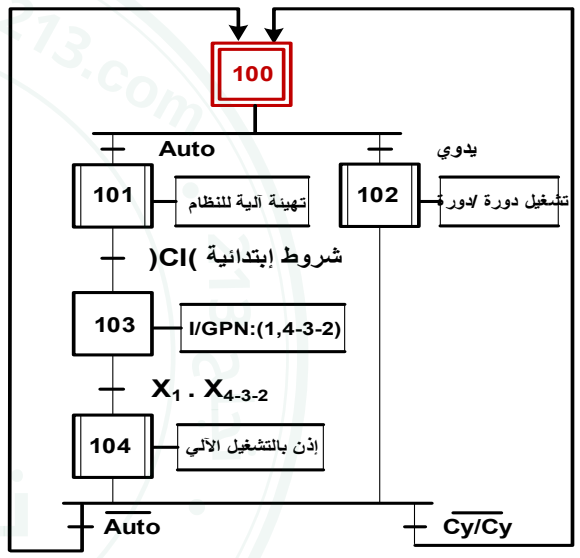

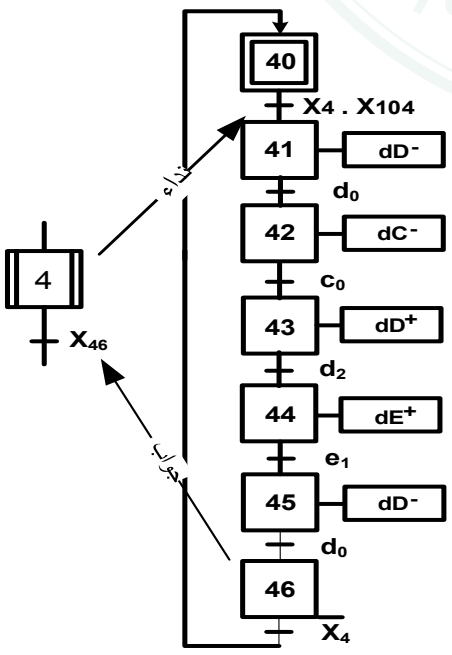متمن الأشغولة 4: وضع القارورات في مركز العد



متمن الأشغولة 3 :تحويل القارورات المغلقة

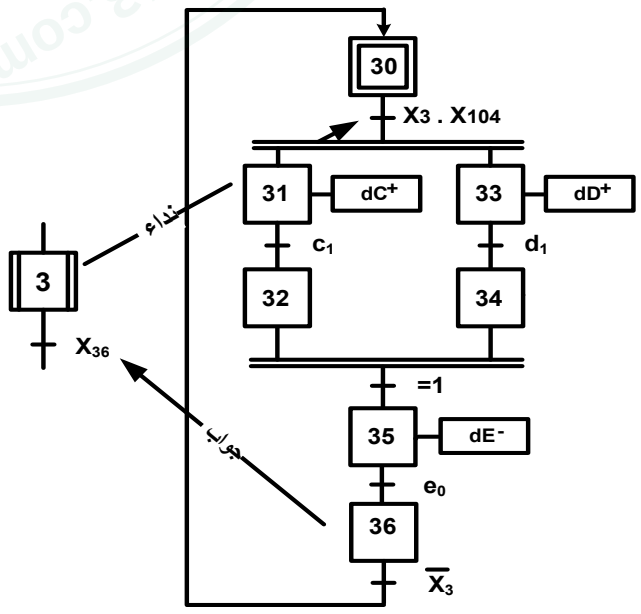

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

V - إختيارات تكنولوجية للمنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات:


شبكة التغذية : 50HZ ; 220V /380V

الأشغولة	تقديم القارورات	غلق القارورات	تحويل القارورات المغلقة	وضع القارورة في مركز العد	وضع علامة الجودة والعد	القيادة والأمن
المنفذات	M_1:محرك لا تزامني 3 ~ إقلاع مباشر إتجاهين للدوران	A :رافعة مزدوجة المفعول B :رافعة مزدوجة المفعول	C :رافعة مزدوجة المفعول D :رافعة مزدوجة المفعول E :رافعة مزدوجة المفعول	D :رافعة مزدوجة المفعول E :رافعة مزدوجة المفعول	M_2 : محرك لا تزامني 3 ~ إقلاع مباشر إتجاه واحد للدوران	Auto – cy/cy : مبدلة لاختيار نمط التشغيل ألي دورة بدورة Dcy:بداية الدورة. Ar:زر التوقف. Au : زر التوقف اللإستعجالي def :خلل في احدى المحركات. Init : زر التهيئة الآلية. Rea :زر إعادة التسليح S: زر تشغيل المحرك M2
المنفذات المتصدرة	**KM1** :ملامس كهرومغناطيسي 24v~	**dA**:موزع كهروهوائي **4/2** ثنائي الإستقرار 24 v~ **dB**:موزع كهروهوائي **5/2** ثنائي الإستقرار 24 v~ **dA+ dB+** : خروج الرافعتين **dA- dB-** : دخول الرافعتين	**dC, dD ,dE** :موزعات كهروهوائية **5/2** ثنائ الإستقرار **dC+ , dD+**: خروج الرافعات **dC- , dE-** دخول الرافعات	**dD,dE** :موزعات كهروهوائية **5/2** ثنائي الإستقرار 24v~ **dD+, dE+** : خروج الرافعات **dD-, dE-** : دخول الرافعات	**KM_2** :ملامس كهرومغناطيسي 24v~	
الملتقطات	cp_1: ملتقط سيعوي **220v~** يكشف عن حضور قارورة مملوءة	a_1،a_0 : ملتقطات الوضعية خاصة بالرافعة **A** b_1،b_0 : ملتقطات الوضعية خاصة بالرافعة **B**	c_1،c_0 : ملتقطات الوضعية خاصة بالرافعة **C** d_1 : ملتقط الوضعية خاص بالرافعة **D** e_0 : ملتقطات الوضعية خاص بالرافعة **E**	d_2،d_0 : ملتقطات الوضعية خاصة بالرافعة **D** e_1 : ملتقط الوضعية خاص بالرافعة **E** ملتقطات الوضعية للرافعة **D** هي ملتقطات مغناطيسية	cp_2 : ملتقط كهروضوئي يكشف عن مرور قارورات جاهزة للتوضيب.	


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

IV- إنجازات تكنولوجية :

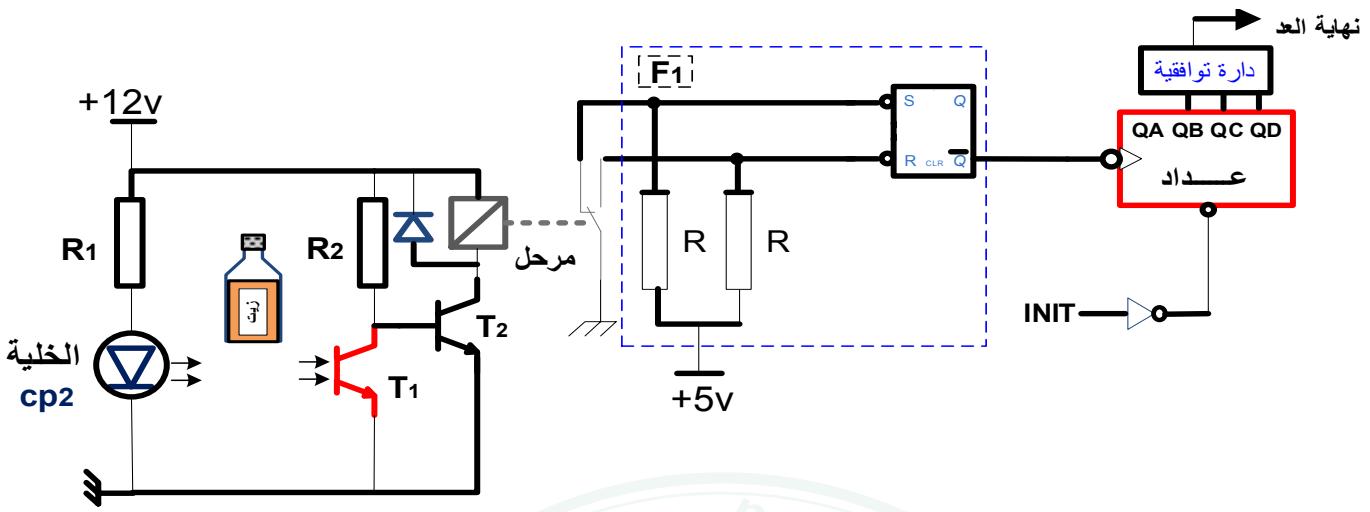❖ دارة إلكترونية لتحقيق عداد لعد 14 قارورة جاهزة :




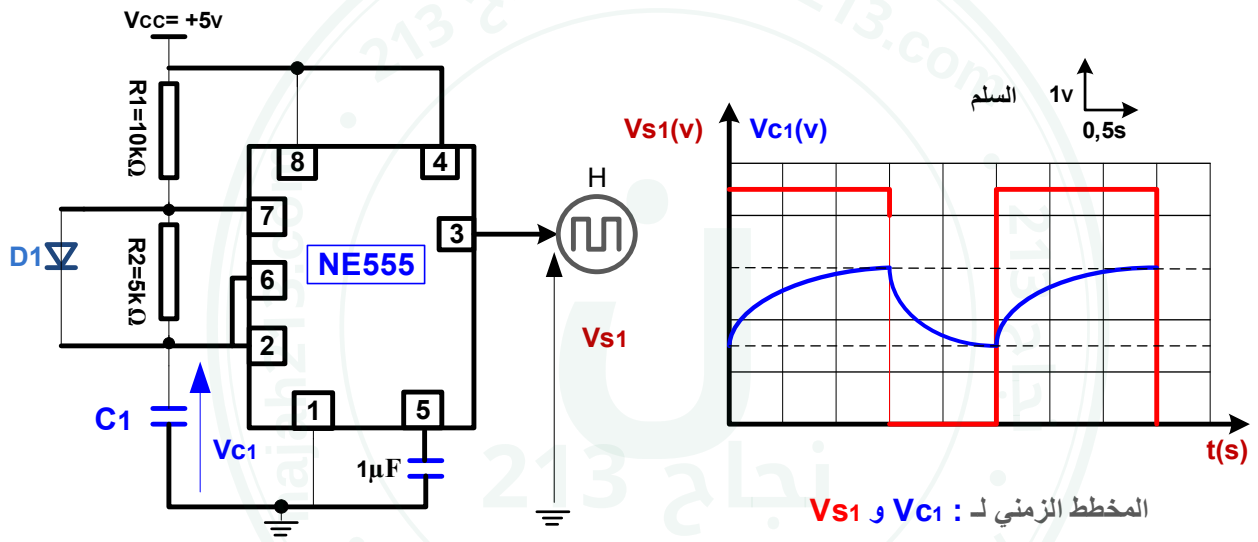❖ دارة إشارة الساعة بالدارة المندمجة NE555 :



المخطط الزمني لـ : V_{C1} و V_{S1}

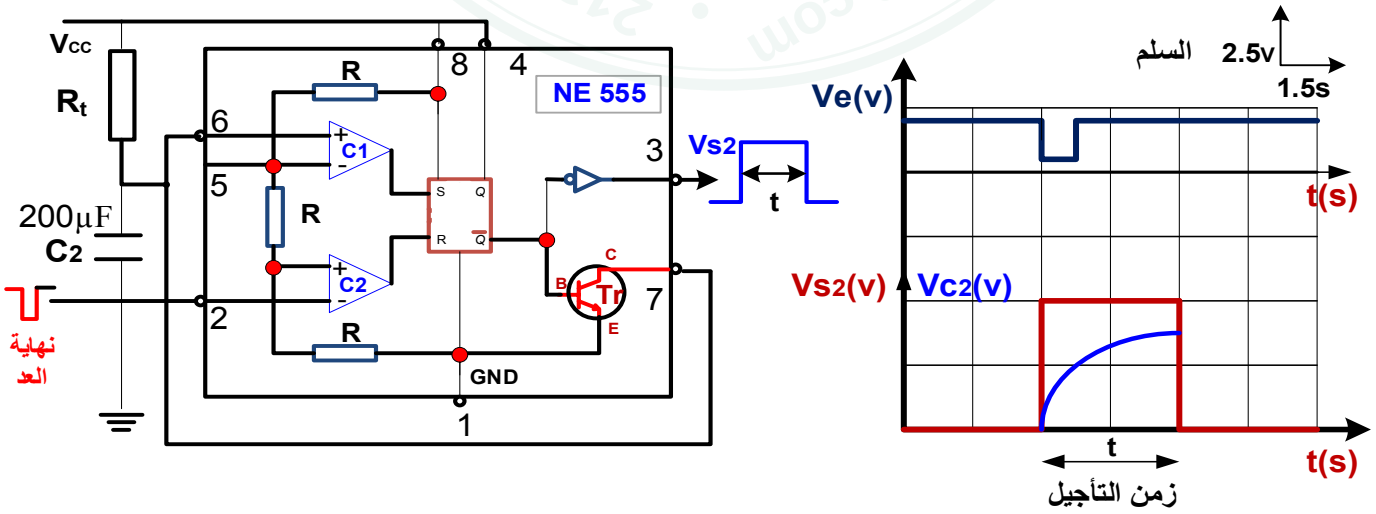❖ دارة المؤجلة بالقلاب أحادي الاستقرار لتنبيه العامل بنهاية العد .



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

أسئلة الإمتحان

I. التحليل الوظيفي :

- **س1**: أكمل مخطط **الوظيفة الشاملة A-0** على وثيقة الإجابة **1** (صفحة **11/8**) مستعينا بالمعطيات في (صفحة **11/2**) .

II. التحليل الزمني :

- **س2**: أرسم متمن (أشغولة **2**): غلق القارورات من وجهة نظر جزء التحكم وفقا لدفتر الشروط.
- **س3**: أكمل جدول معادلات التنشيط والتخميل على وثيقة الإجابة **3** (صفحة **11/10**) .
- **س4**: ماهو دور المرحلة X_{102} في متمن القيادة والتهيئة والمراحل X_{2-4}, X_{3-4} في متمن الإنتاج العادي ؟.
- **س5**: أكمل مخطط دليل أنماط التشغيل والتوقف على وثيقة الإجابة **-4-** صفحة **11/11**– حسب معطيات النظام.
- **س6**: فسرالاوامر التالية: **(10,20,30,40 ,50)F/GPN**: **(1,4-3-2) I/GPN :** (الصفحة **11/4**) .

III. إنجازات تكنولوجية:

- **س7**: أكمل رسم المعقب الكهربائي مع دارة التغذية على وثيقة الإجابة **3** (صفحة **11/10**) .
- **س8**: أكمل رسم دارة الإستطاعة والتحكم لمحرك البساط**2** على وثيقة الإجابة**2** (صفحة **11/09**) .

دارة إلكترونية لتحقيق عداد لعد 14 قارورة جاهزة : (صفحة **06 /11**)

على وثيقة الإجابة **1** (صفحة **11/08**) :

- **س9** : أكمل رسم دارة العداد
- **س10**: أكمل البيان الزمني لدارة العداد
- **س11** : ما هو دور الدارة F_1؟
- **س12** : أحسب قيمة المقاومة R_1 لحماية الثائي الضوئي cp_2 والذي يحمل الخصائص التالية **(1.5v,15mA)** .

دارة إشارة الساعة بالدارة المندمجة NE555: (صفحة **06 /11**) .

- **س13**: أحسب قيمة سعة المكثفة C_2 .

دارة المؤجلة بالقلاب أحادي الاستقرار(صفحة **06 /11**) .

- **س14**: في دارة المؤجل ما هو دور كل من C_1 و C_2 ؟ ثم أحسب قيمة المقاومة R_t

IV. الآلي المبرمج الصناعي API ودارة الميكرومراقب PIC16F84A :

- **س15**: أكمل المخطط المقترح للتحكم في محرك البساط**1** بلغة الملامس (Ladder) على وثيقة الإجابة**2**(صفحة **11/09**).

– الدارة القابلة للبرمجة التي تعوض الآلي المبرمج الصناعي لبرمجة دارة التحكم في دوران البساط**2** هي الميكرومراقب PIC16F84A

س16: أذكر دور السجلات الخاصة بها المستعملة في البرنامج على وثيقة الإجابة **3** (صفحة **11/10**) .

V. المحرك M1 : له الخصائص التالية : **220V/380V , 1425tr/min , 736W ,**

س17: ما هو نوع الاقران المناسب للمحرك؟ علل .

- **س18**: أحسب قيمة الانزلاق .


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


وثيقة الإجابة 1:

الاسم واللقب:.....


ج 1 / الوظيفة الشاملة A-0 :

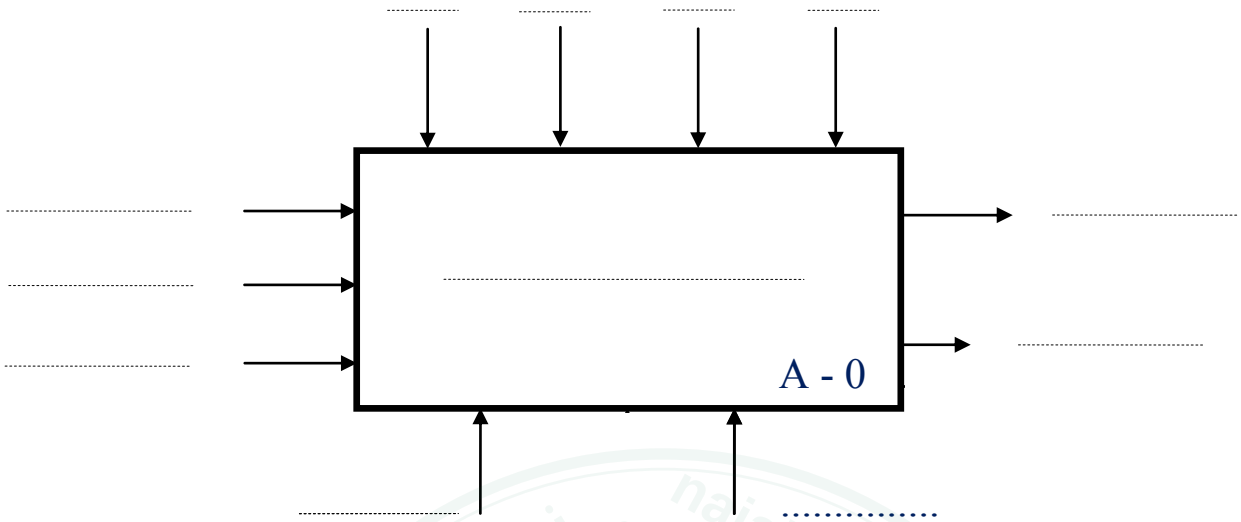

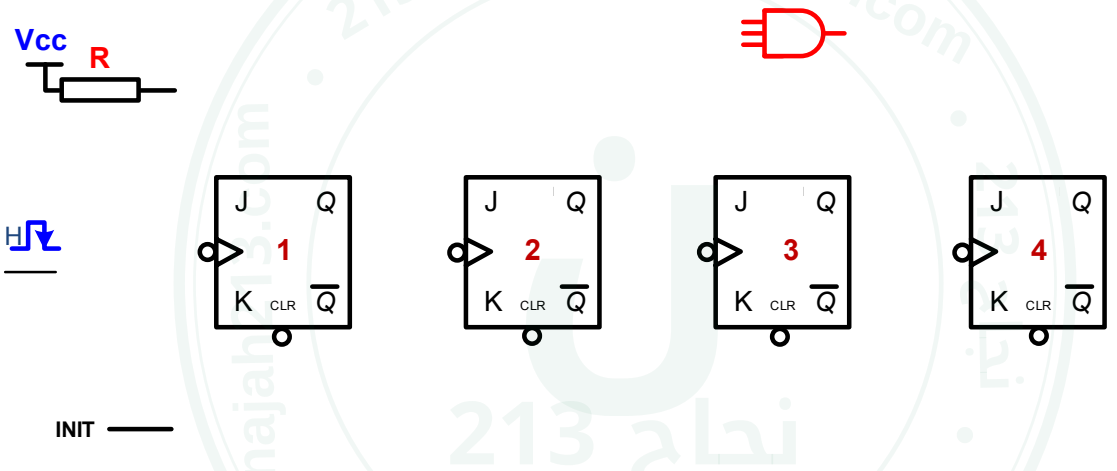ج 7 / عداد لاتزامني لعد 14 قارورة جاهزة :



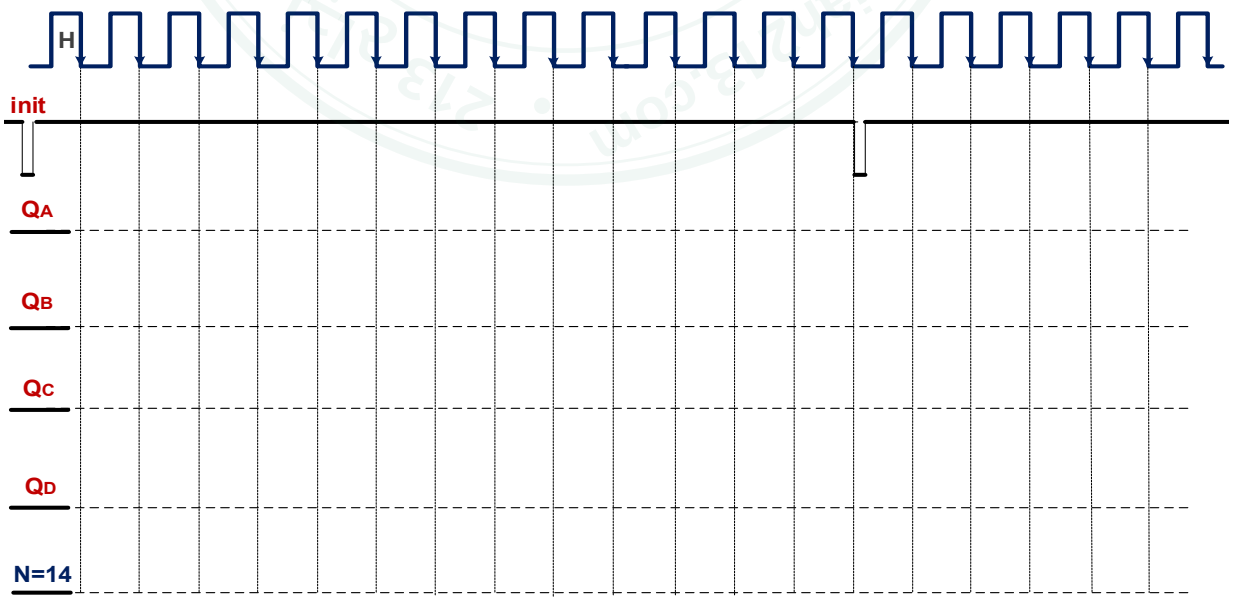ج 6 / البيان الزمني للعداد لعد 14 قارورة جاهزة :




فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة 2 : الاسم واللقب:.....

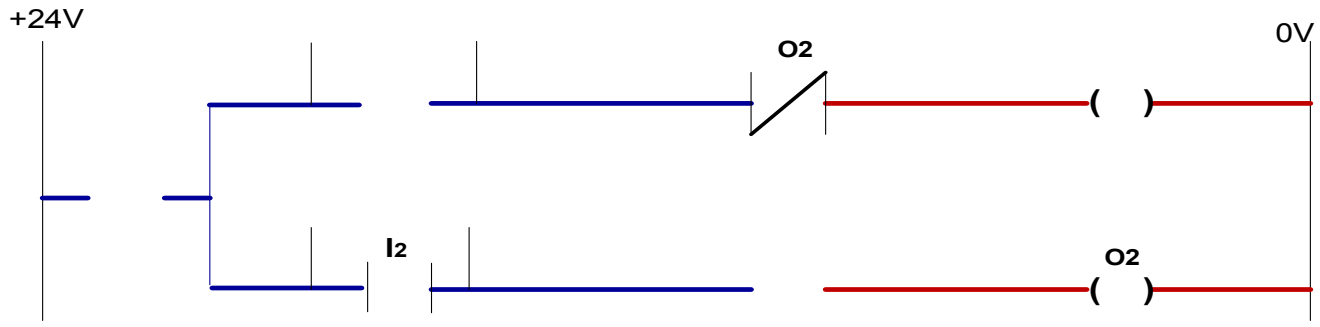ج 14 / برمجة دارة التحكم لمحرك االبساط 1 بإستعمال الآلي المبرمج الصناعي **API :**



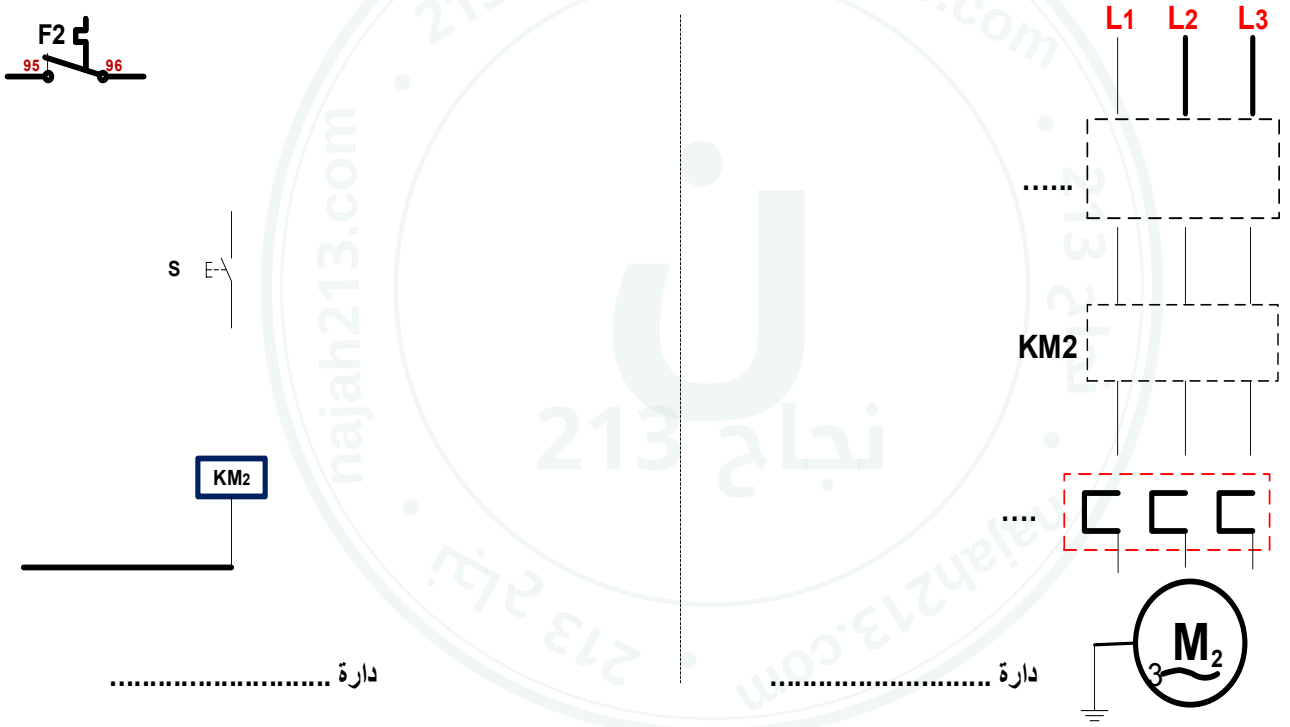ج 9 / دارة التحكم و الإستطاعة لمحرك البساط **2** : (المنطق المربوط)



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة 3 : الاسم واللقب:.....

ج 3/ جدول معادلات التنشيط و التخميل لبعض مراحل الأشغولات 3 و 4 :

المراحـــــل	التنشيط	التخميل	الأفعال
X33			
X35			
X43			

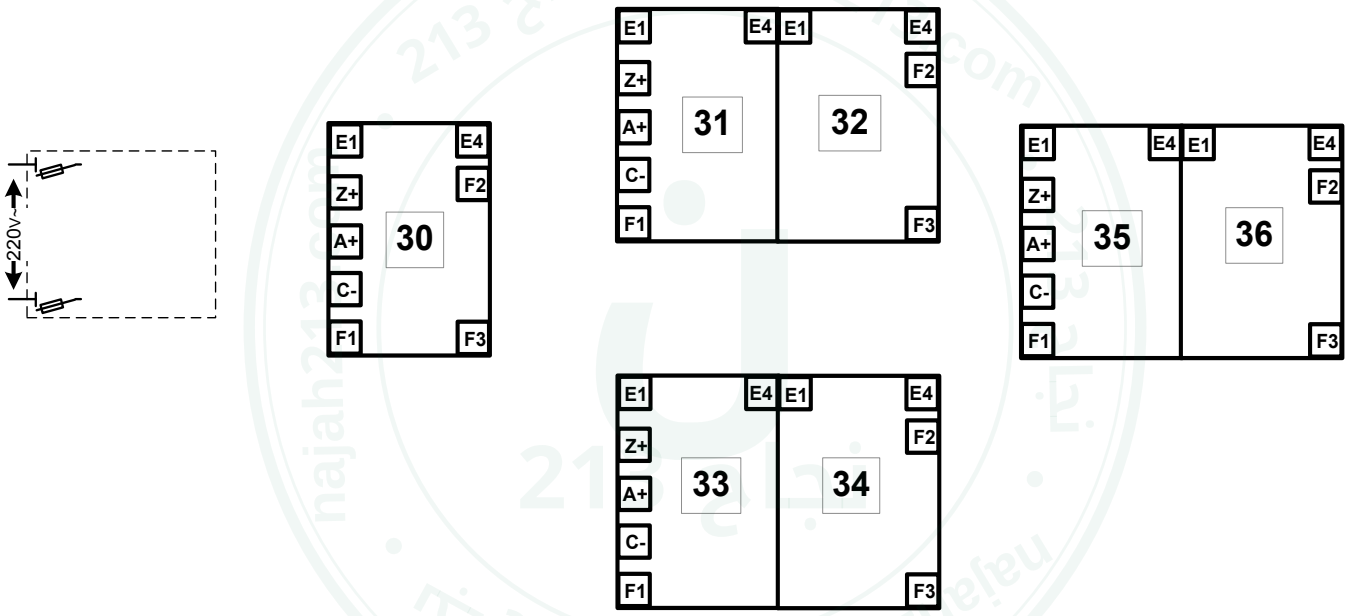ج 13 / المعقب الكهربائي لأشغولة التحويل (3) :




ج 15 / دارة الميكروموراقب : PIC 16F84A

بعض السجلات الأساسية :

- STATUS : .....
- السجل W : .....
- PORTA : .....
- TRISA : .....

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

دليل دراسة أساليب التشغيل و التوقف GEMMA

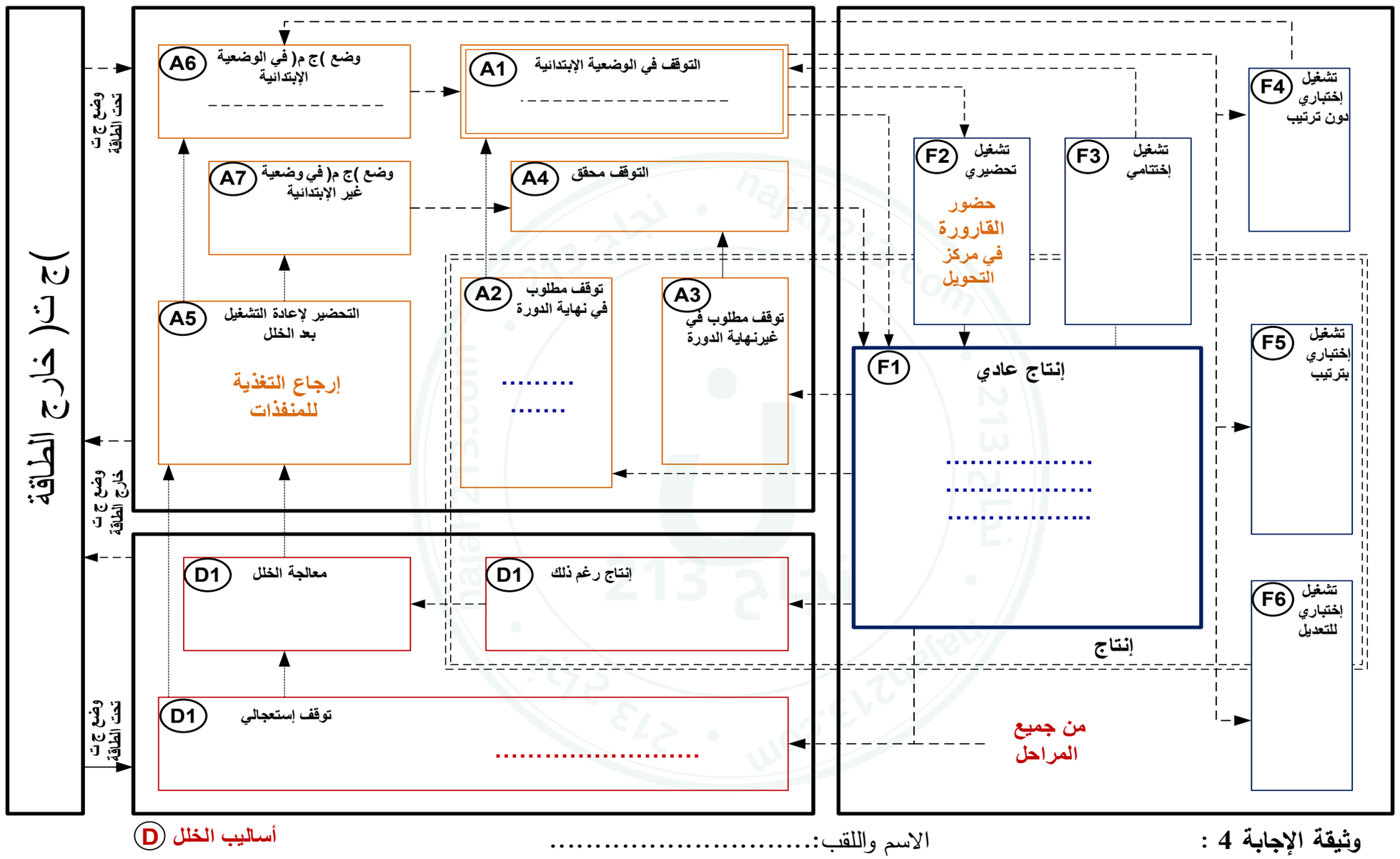

وثيقة الإجابة 4 : الاسم واللقب:.....

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لإمتحان : بكالوريا تجريبي
اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة: تقني رياضي هندسة كهربائية

السنة الدراسية : 2016 / 2017
المدة: 4 ساعات ونصف

الموضوع01 : نظام آلي لتوضيب قارورات زيت غذائي

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط




عدد الصفحات : 06

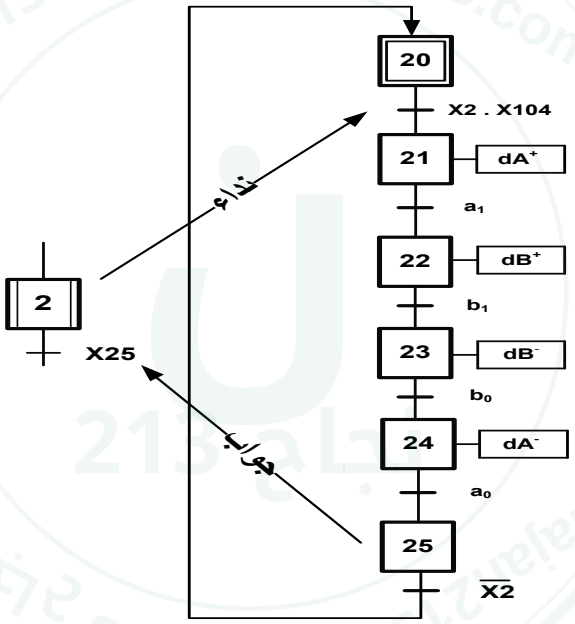الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
وظيفة التحكم	ج 2 : متمن أشغولة الغلق من وجهة نظر جزء التحكم 	16x 0.125	2 ن
وظيفة التحكم	ج 4 : – دور **X102** : هي مرحلة التشغيل اليدوي دورة/دورة – المراحل X_{2-4}, X_{3-4} : هي مراحل إنتظار لتحقيق التقارب بـ : و ET – **نفسري الأمر** (10,20,30,40 ,50)**F/GPN**: أمر ارغام صادر من متمن الأمن (GS) إلى متمن الإنتاج العادي (GPN) بتنشيط المراحل الابتدائية **X10,X20,X30, X40, X50**, وتخميل باقي المراحل ويبقى ساري المفعول حتى زوال الخلل . – **نفسري الأمر** (1,4-3-2) I/GPN : أمر صادر من متمن القيادة والتهيئة (GCI) إلى متمن الإنتاج العادي (GPN) بتهيئة المراحل (1,4-3-2) ويزول الأمر بعد تنفيذه .	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	2 ن

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة : تقني رياضي هندسة كهربائية

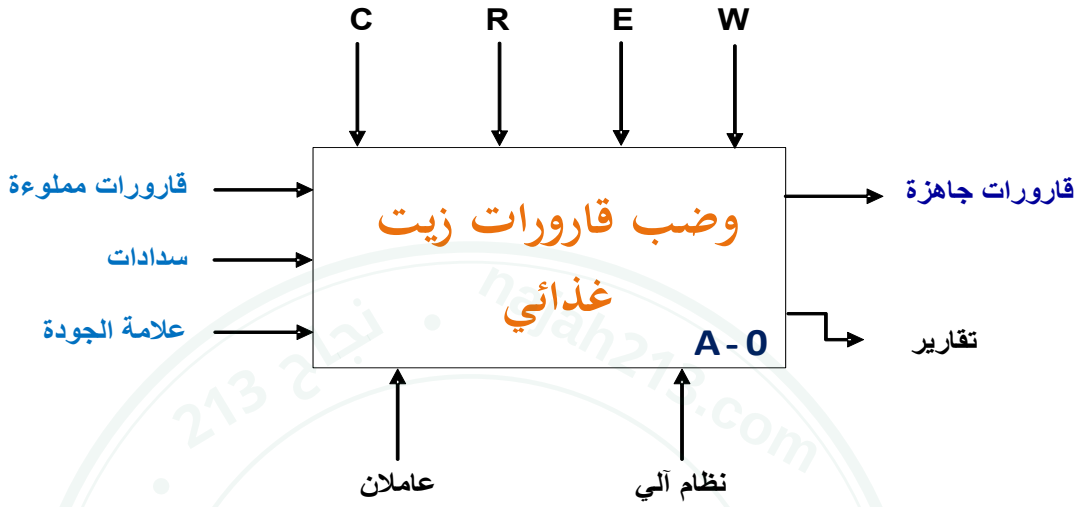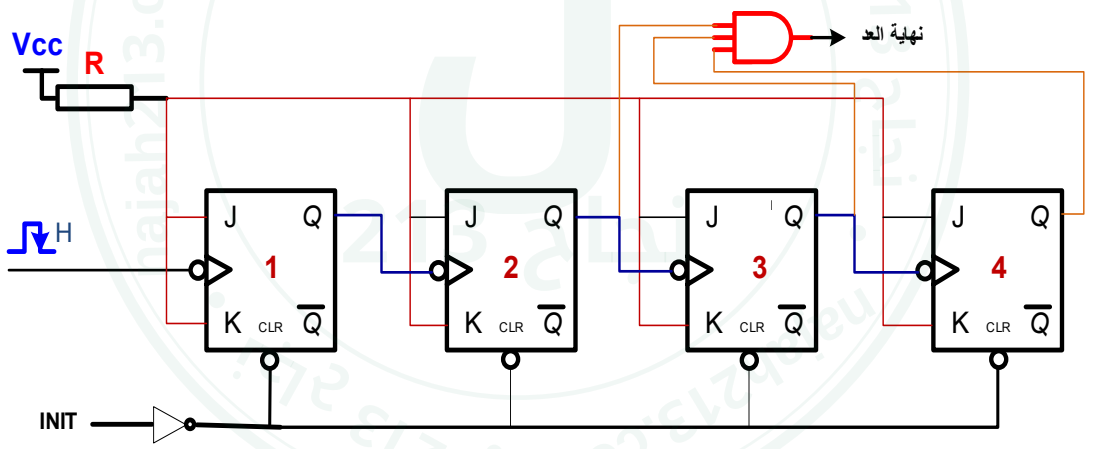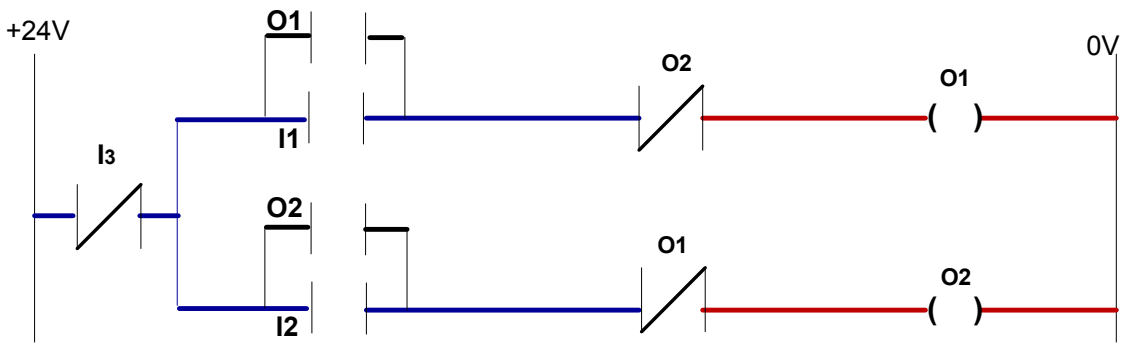
الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
الأنظمة الآلية	**وثيقة الإجابة 1:** ج 1 : الوظيفة الشاملة A-0 :  	12 x 0.125	1.5 ن
المنطق التعاقبي	ج 7 : عداد لاتزامني لعد 14 قارورة جاهزة :  	16 x 0.125	2 ن
وظيفة التحكم	ج 14 : برمجة دارة التحكم لمحرك الإنباط 1 باستعمال الآلي المبرمج الصناعي API :  	10 x 0.125	1.25ن


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة : تقني رياضي هندسة كهربائية

الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
المنطق التعاقبي	وثيقة الإجابة 2 : ج 6 : البيان الزمني للعداد لعد 14 قارورة جاهزة :	0.25 / 0.25 / 0.25 / 0.25 / 0.25	1.25ن
وظيفة الإستطاعة	ج 8: دارة التحكم و الإستطاعة لمحرك البساط 2 : (المنطق المربوط)	0. 25 / 0. 25 / 0. 25 / 0. 25	1.25ن

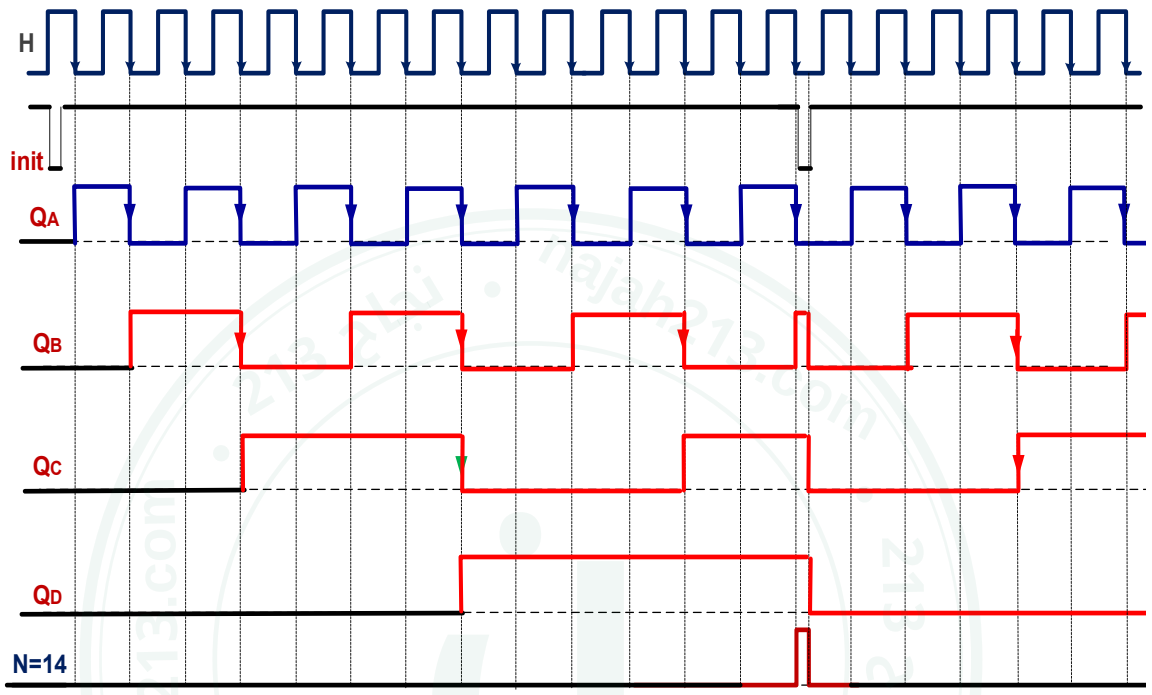

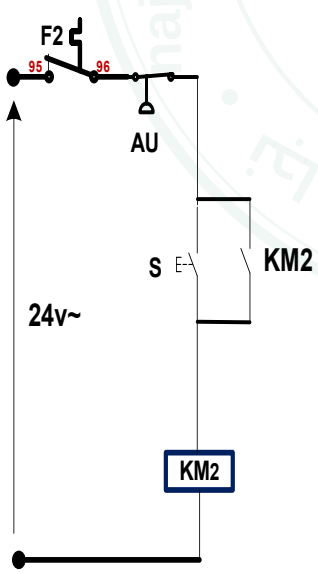

دارة التحكم

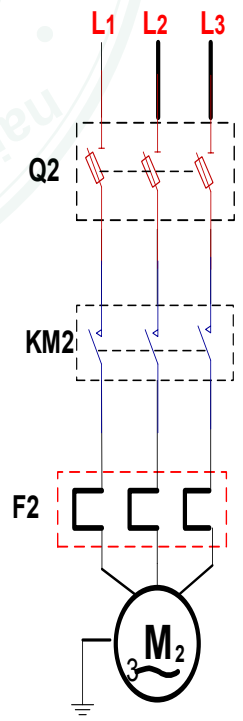

دارة الإستطاعة

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة : تقني رياضي هندسة كهربائية

الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
وظيفة التحكم	**وثيقة الإجابة 3 :** ج 3 : جدول معادلات التنشيط و التخميل لبعض مراحل الأشغولات 3 و 4 :	12x 0.125	1. 5ن

المراحـــــل	التنشيط	التخميل	الأفعال
X33	X30.X3.X104	X34+X200	dD^+
X35	X32.X34	X36+X200	dE^-
X43	$X42.c_0$	X44+X200	dD^+

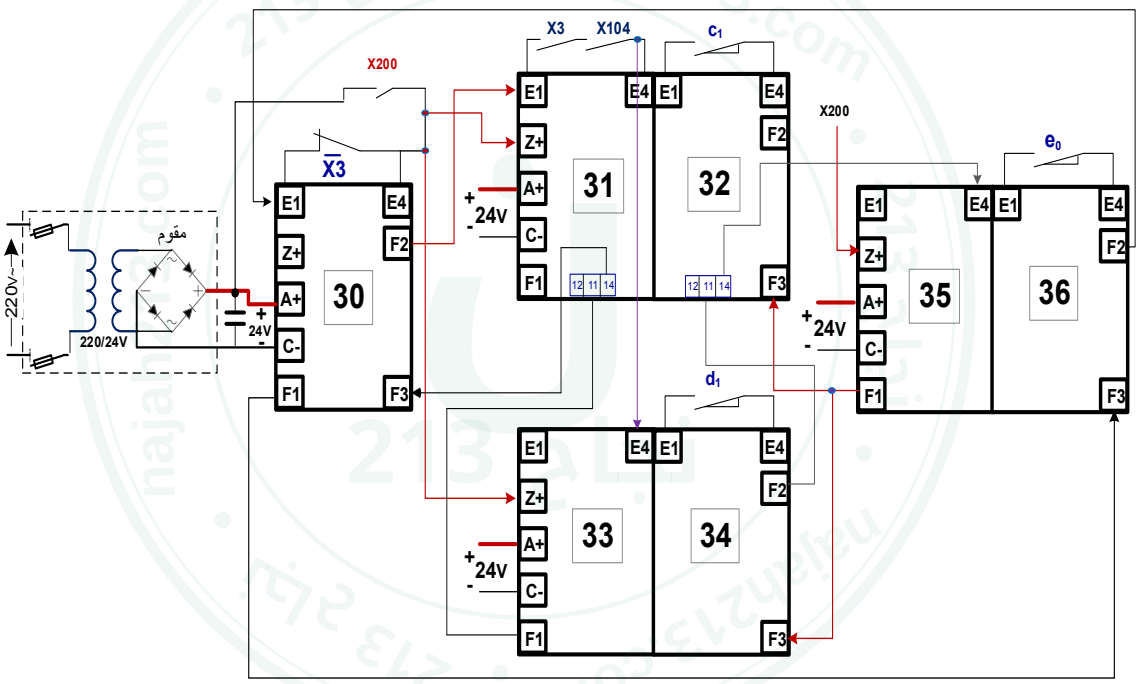ج 13 : المعقب الكهربائي لأشغولة التحويل (3) :



وظيفة التحكم

ج 15 : دارة الميكرومراقب : PIC 16F84A

بعض السجلات الأساسية:

- **STATUS** : سجل دوره الذهاب الى بنكي الذاكرة **RAM** حسب برمجة البيت الخامس **RP0**
- **سجل العمل W** : أهم السجلات حيث نلجأ إليه دائما عند العمليات الحسابية و المنطقية
- **PORTA** : سجل التعامل مع العالم الخارجي كمخرج أو كمدخل .
- **TRISA** : سجل الاتجاه من خلاله يتم تعين **PORTA** كمدخل أو كمخرج

الدارة القابلة للبرمجة


10x 0.10		2 ن
10x 0.10		
0.25		1 ن
0.25		
0.25		
0.25		

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تابع الإجابة النموذجية اختبار مادة : التكنولوجيا الشعبة : تقني رياضي هندسة كهربائية

الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
وظيفة التحكم	ج 5 / : دليل أنماط التشغيل و التوقف GEMMA		1.75ن
	أساليب التشغيل F	0.125	
	أساليب التوقف A	0.125	
	دليل أساليب التشغيل و التوقف GEMMA	0.25	
	نظام الغلق و التحويل والعد القارورات زيت غذائي	0.125	
	أساليب الخلل D	0.25	

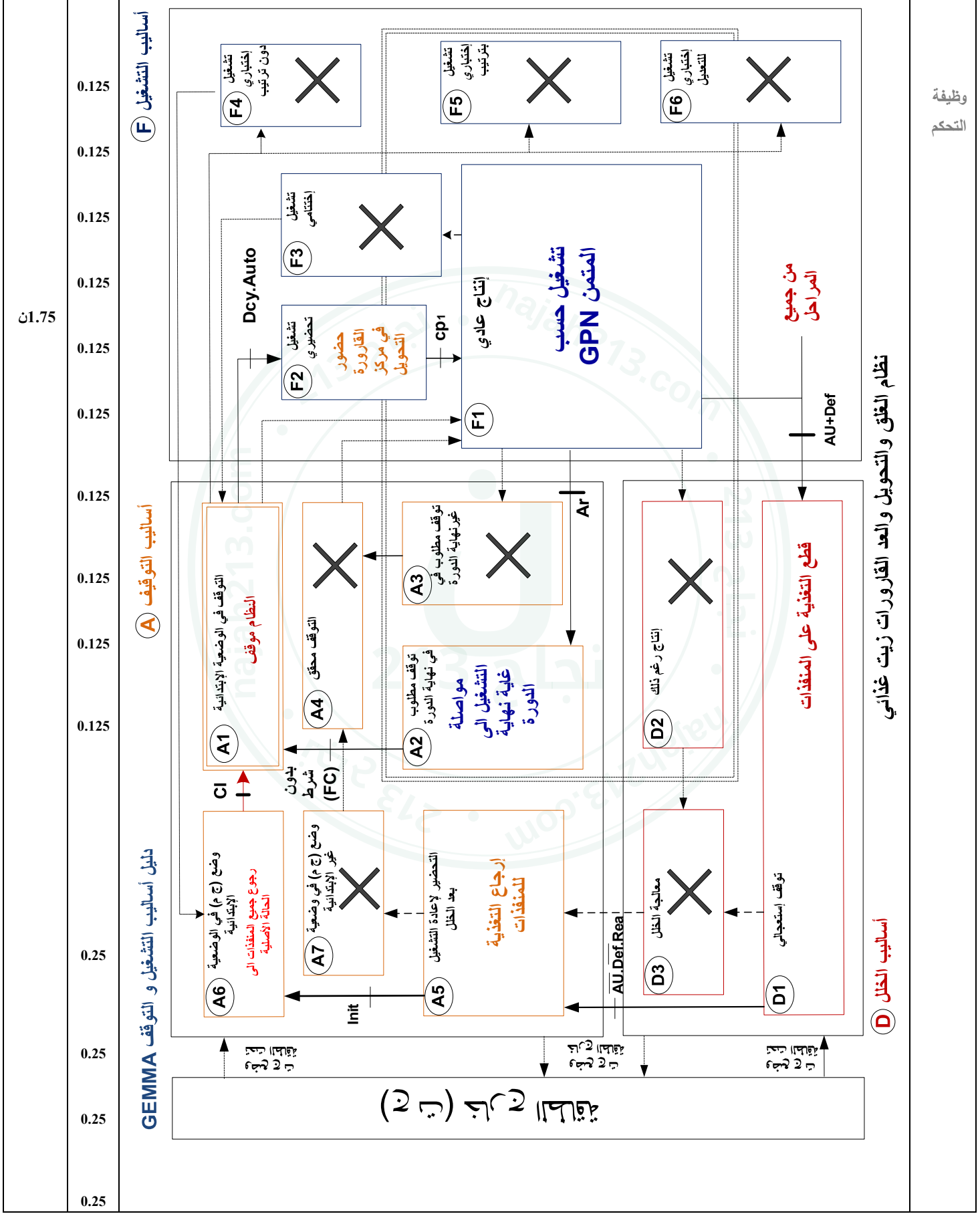

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تابع الإجابة النموذجية **اختبار مادة : التكنولوجيا** **الشعبة : تقني رياضي هندسة كهربائية**

الموضوع	عناصر الإجابـة	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
المنطق التعاقبي	ج 10 : دورة الدارة **F1** في تركيب دارة العداد هي دارة ضد الإرتداد +انتاج نبضات اشارة الساعة للعداد	0.25	0.5
	حساب قيمة المقاومة : $V_{CC}=R_1.I_1+V_{D1}$ $R_1 = (V_{CC} - VD1)/ I_1 = 12 – 1.5 / 15.10^3 = 700\Omega$		
	ج 11 :		
	حساب قيمة المقاومة : $T = 0.7(R1 + R2).C$	0.25	0.5
	$C = T / 0.7(R1 + R2) = 2.5/0.7(15.10^3) = 238\mu F$		
	ج 12 :		
	دور كل من **C1** و **C2** : **هما مقارنين** .	0.25	
	حساب قيمة المقاومة : $t = Rt . C \ Ln\ 3 \Rightarrow Rt = t / C \ Ln\ 3 \Rightarrow$	0.25	
	$Rt = 3 / 1,1 . 200.10^{-6}$		
	$Rt = 13k\Omega$		
وظيفة الإستطاعة	ج 16 : الربط المناسب لإقران ملفات ساكن المحرك M1 هو **ربط نجمي لأن كل لف يتحمل توتر بسيط 220V .**		0 .5
	حساب الإنزلاق :		
	$g = (n_s - n)/n_s$ $g = (1500 – 1425) / 1500$ $g = 0.05 = 5\%$		

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الموضوع02: نظام ألي لملأ وتوضيب علب الحلوى

يحتوي هذا الموضوع على **13** صفحة :

* العرض: من الصفحة **1 من 13** إلى الصفحة **8 من 13**
* العمل المطلوب: من الصفحة **9 من 13** إلى الصفحة **10 من 13**.
* وثائق الإجابة: من الصفحة **11من 13** إلى الصفحة**13 من 13**.

1. دفتر الشروط:

1-1) الهدف من التألية:

-إن متطلبات النظافة والمردودية في الصناعة الغذائية تستلزم معالجة كاملة تخضع لمقياس الجودة وفي أسرع وقت ممكن مع وتيرة عالية للإنتاج.

- **المادة الأولية** : علب من الكارتون مغلفة بالبلاستيك فارغة وحلوى محضرة سابقا وصناديق.

1-2) **الوصف:** يحتوي النظام على 6 أشغولات عاملة وهي :

- **الأشغولة 1**: الإتيان بالعلب.
- **الأشغولة 2**: ملأ العلب.
- **الأشغولة 3**: غلق العلب.
- **الأشغولة 4**: دفع العلب وعدها.
- **الأشغولة 5**: تكديس العلب.
- **الأشغولة 6**: إخلاء العلب.

1-3) التشغيل:

- الضغط على الزر MAR يؤدي إلى إقلاع المحرك M1 لنقل العلبة إلى مركز الملأ والغلق.

أشغولة الملء: الكشف عن وجود العلبة بواسطة الملتقط cp_1 يؤدي إلى فتح الخزان بواسطة الرافعة A لمدة زمنية 10 ثواني، بعدها يغلق الخزان برجوع الرافعة A إلى وضعيته الابتدائية.

- الكشف عن علبة بواسطة الملتقط cp_2 يؤدي إلى خروج ذراع الرافعة B لطي الغطاء .
- الضغط على b1 يؤدي إلى تشغيل مقاومة التسخين R_θ من أجل الغلق الجيد لمدة 5 ثواني ثم تعود .
- الكشف عن علبة معبأة بواسطة خلية كهر وضوئية cp_3 يؤدي إلى خروج ذراع الرافعة D لدفع العلبة المملوءة إلى مركز التكديس وتشغيل عداد لعد 12 علبة حيث يستمد نبضاته من الملتقط الكهروضوئي k.
- عند الحصول عن 12 علبة في مركز التكديس يتم غلق المجموعة بواسطة الرافعة C ثم تشغيل المحرك M2 لإيصال مجموعة العلب إلى مركز الإخلاء وبعد الكشف عن المجموعة بواسطة الملتقط f ينطلق صوت من منبه صوتي معلن وصول المجموعة ليتم إخلاؤها يدويا.

1-4) أنماط التشغيل و التوقف GEMMA:

- يوجد زرين MAR و AR في لوحة التحكم يسمحان بتشغيل وتوقيف النظام.
- عند حدوث خلل في النظام يتم الضغط على الزر AU أو غلق ملمس RT_1 أو RT_2 للمحركين M1 و M2 مما يؤدي إلى توقف النظام.
- في حالة التوقف الأمني وبعد فحص ومعالجة الخلل تعاد التغذية للجزء المنفذ وهذا بإعادة التسليح والضغط على الزر Réa.
- كل دورة جديدة للتشغيل تتطلب إرجاع المنفذات إلى وضعيتهم الأصلية بواسطة الزر Init.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

- يمكن تشغيل النظام حسب النمط الآلي Auto أو دورة بدورة Cy/Cy باستعمال المبدلة Auto-Cy/Cy.

1-5) **الاستغلال:**

تحتاج عملية توضيب علب الحلوى إلى 3 عمال:

- تقني خاص لعملية القيادة والمراقبة والتوقفات اليومية للتنظيف والأسبوعية للصيانة وإعادة التشغيل وضبطه.
- عاملان دون تخصص لعملية تزويد البساط -1- بالعلب في البداية ، وإخلاء الصناديق وتجميعها.


1-6) **الأمـن:** حسب القوانين المعمول بها.

– ملاحظة :

لوحظ خلال عملية توصيل الصناديق إلى مستودع التخزين أنه في كل مرة يتقدم فيها العامل نحو باب المخزن يتوقف ليفتحه ثم يغلقه يدويا مما يخفض من وتيرة العمل. لهذا السبب زود الباب بنظام يجعله يفتح ويغلق أليا باستعمال دارة تحكم بواسطة ميكرومراقب PIC 16F84A (شكل- 10 - صفحة 7 من 14).

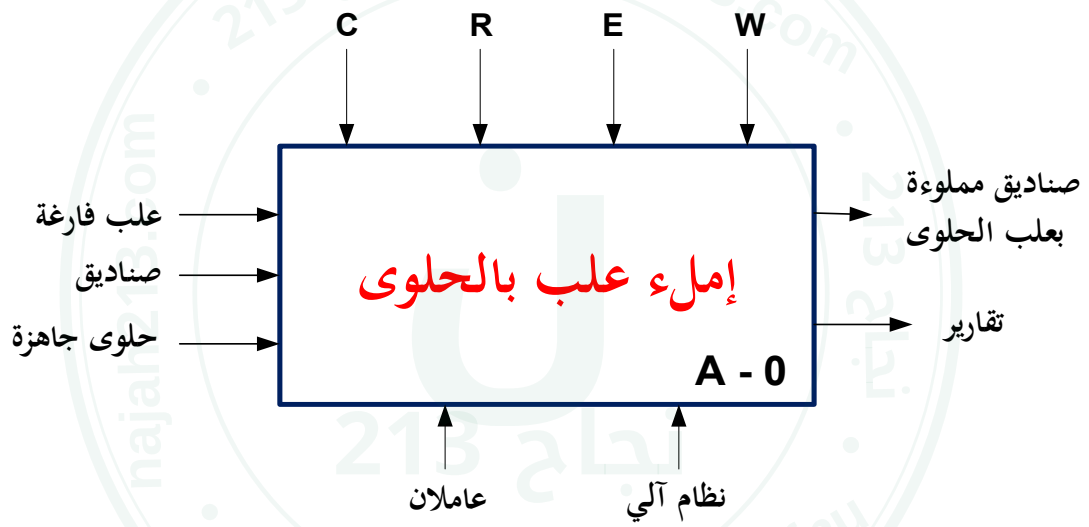2.التحليل الوظيفي :

الوظيفة الشاملة : مخطط النشاط (A-0) شكل 1




- **W** (**الطاقة**) : E_E طاقة كهربائية ، E_P طاقة هوائية.
- **R** (**التزامات الضبط**) : **N** عداد ، t_1, t_2: تأجيل.
- **E** (**تعليمات الإستغلال**) : تشغيل آلي auto – تشغيل دورة /دورة cy/cy ، **AU**: توقف استعجالي.
- **C** (**أوامر التشغيل**).

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3.المناولة الهيكلية

نظام آلي لملء و توضيب علب الحلوى

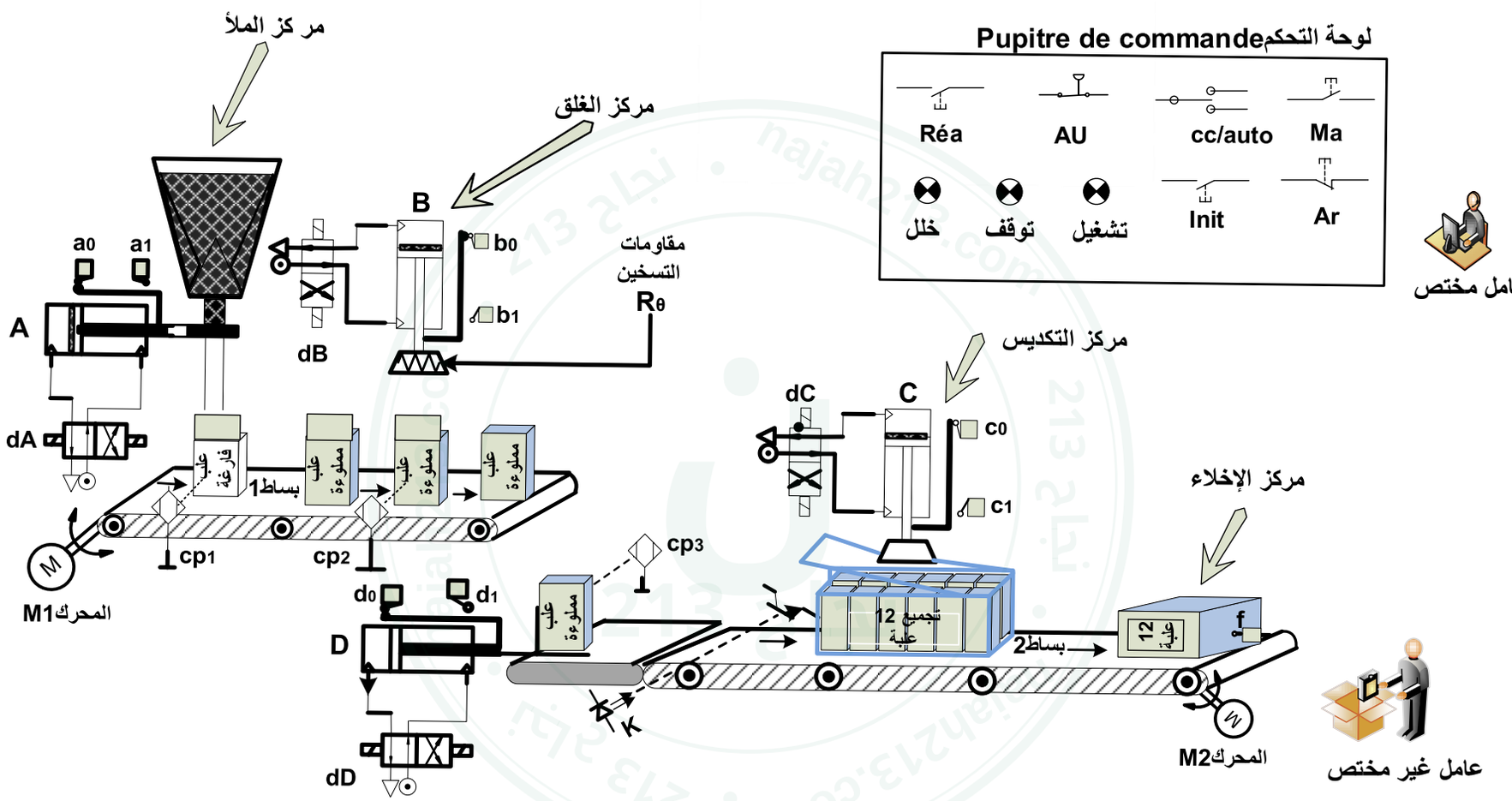

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

4 .الاختيار التكنولوجي للمنفذات والمنفذات المتصدرة والملتقطات:

❖ شبكة التغذية 220V/380V ;50HZ


الاشغولة	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات	القيادة والأمن
الاتيان	M1:محرك لاتزامني 3~ 220/380V،50HZ ، اقلاع مباشر	KM1:ملامس كهربائي تغذية 24V~	cp_1: ملتقط cp_2:ملتقط cp_3:ملتقط	**Auto–cy/cy** :مبدلة لاختيار نمط التشغيل ألي دورة بدورة.
الملء	A:رافعة مزدوجة المفعول .	dA :موزع كهروهوائي2/4 ثنائي الاستقرار، تغذية 24V~	a_1, a_0 :ملتقطات نهاية الشوط للرافعة A t_1 = 10s	
الغلق	B: رافعة مزدوجة المفعول. Rϴ:مقاومة التسخين تغذية 24V~	dB : موزع كهروهوائي2/4 ثنائي الاستقرار، تغذية 24V~	b_1,b_0 :ملتقطات نهاية الشوط للرافعة B t_2=5s	**MAR**:زر التشغيل. **Ar**:زر التوقف.
عد العلب		N: عداد لعد 12 علبة	k: ملتقط كهروضوئي	**Au** : زر التوقف الإستعجالي.
التكديس	D:رافعة مزدوجة المفعول C: رافعة مزدوجة المفعول	dD : موزع كهروهوائي2/4 ثنائي الاستقرار، تغذية 24V~ dC : موزع كهروهوائي2/4 ثنائي الاستقرار، تغذية 24V~	d_1,d_0 :ملتقطات نهاية الشوط للرافعة B c_1,c_0 :ملتقطات نهاية الشوط للرافعة B	**RT1**,**RT2** :خلل في احدى المحركات. **Init** : زر التهيئة الآلية.
الاخلاء	M2:محرك لاتزامني 3~ 220/380V،50HZ 1380W ,1430tr/mn η=0.88; cosφ=0.8 اقلاع مباشر ،اتجاهان للدوران منبه صوتي	KM2:ملامس كهربائي تغذية 24V~	f: ملتقط وضعية	**Rea** :زر إعادة التسليح.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

5. المناولة الزمنية:

متمن تنسيق الأشغولات (GPN) شكل3

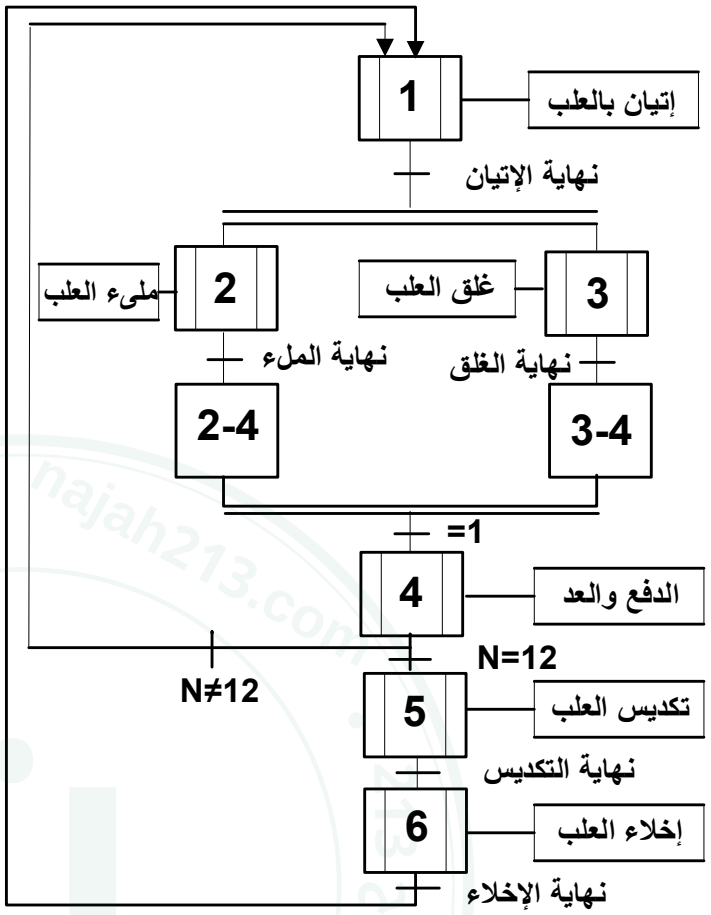


متمن الأمن(GS) شكل4

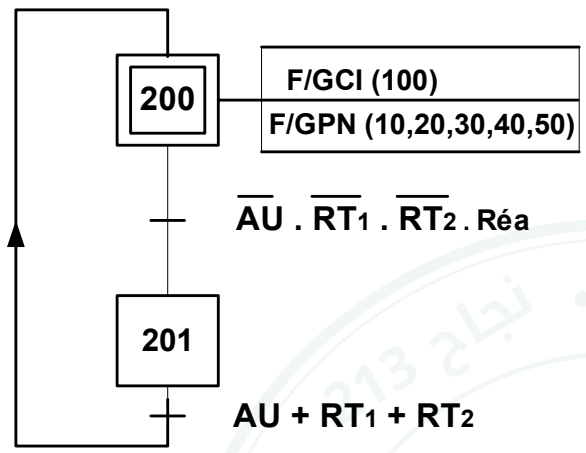

متمن القيادة و التهيئة (GCI) شكل5


متمن الأشغولة (3):غلق العلب شكل6

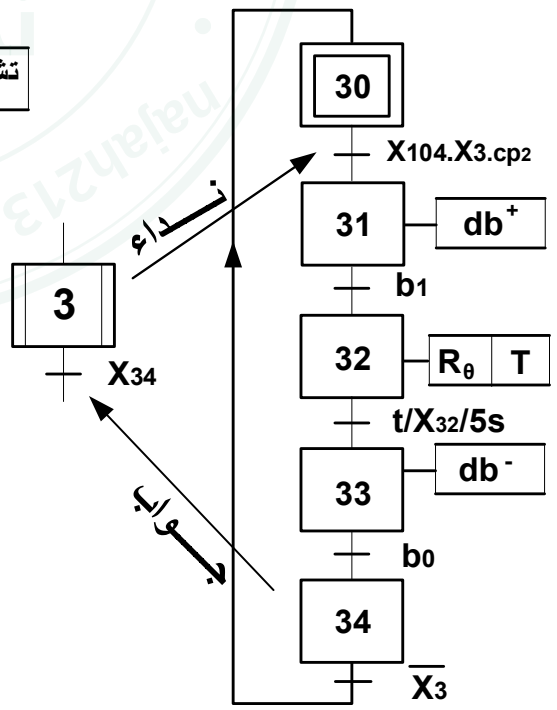


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

6. إنجازات تكنولوجية:


- دارة الكشف عن العلب: شكل 7

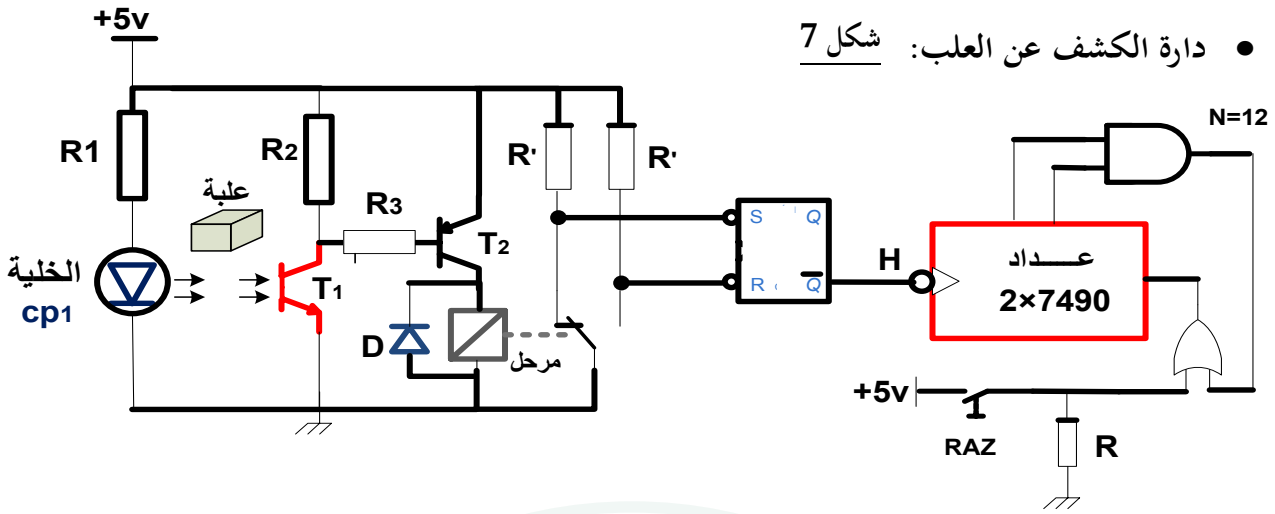

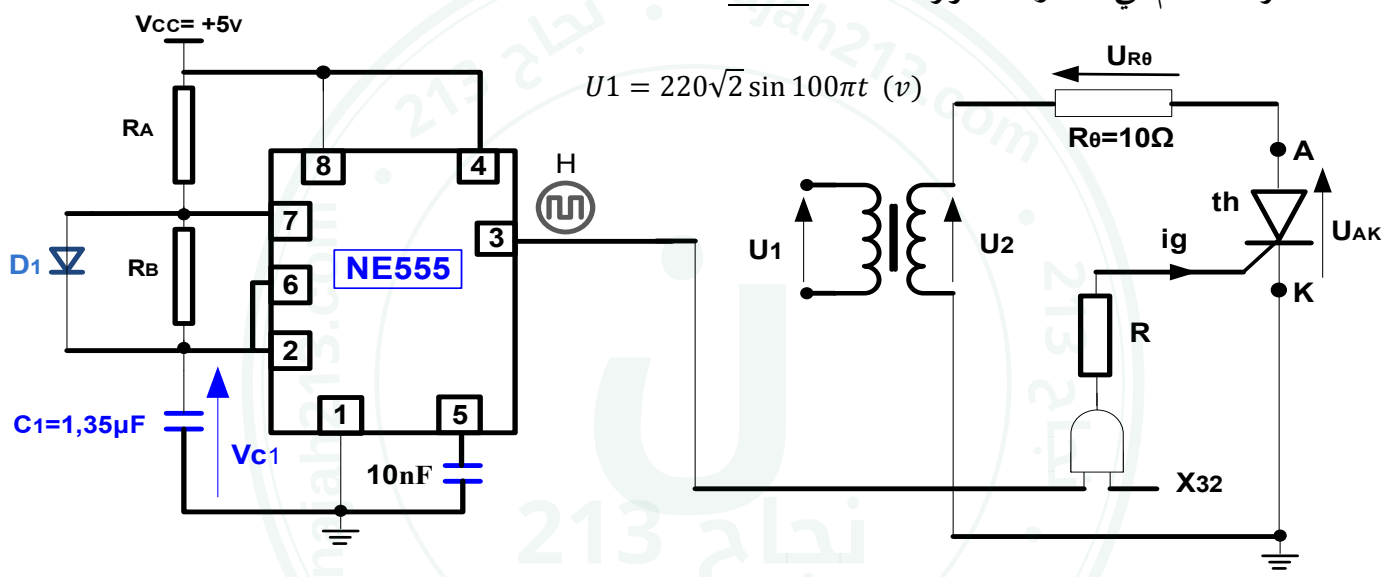- دارة التحكم في المقاومة الحرارية $R\theta$: شكل 8




- دارة التحكم في المنبه الصوتي: شكل 9

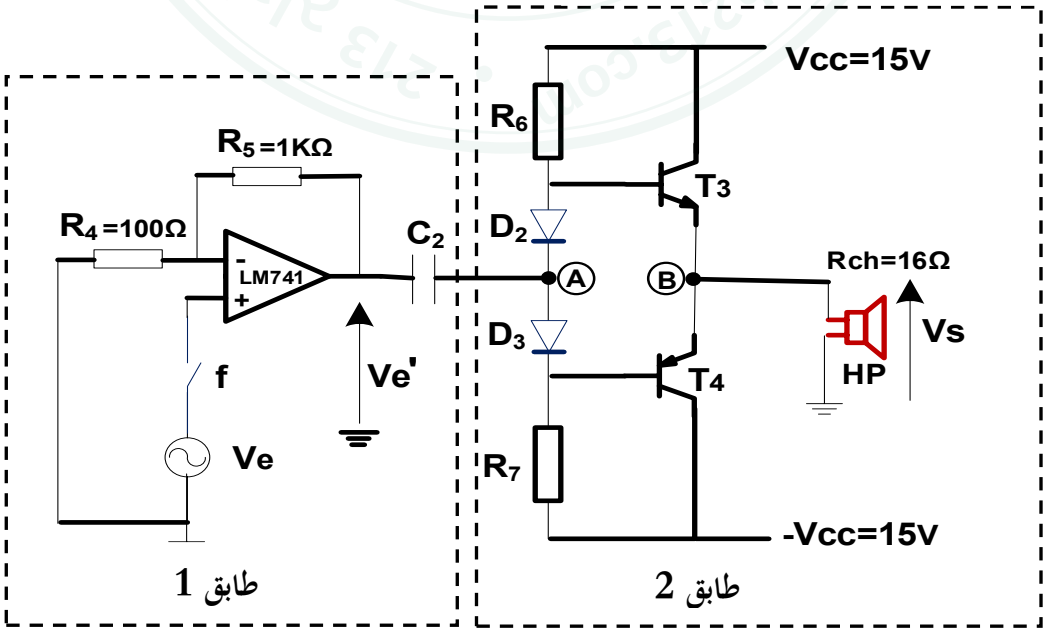

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

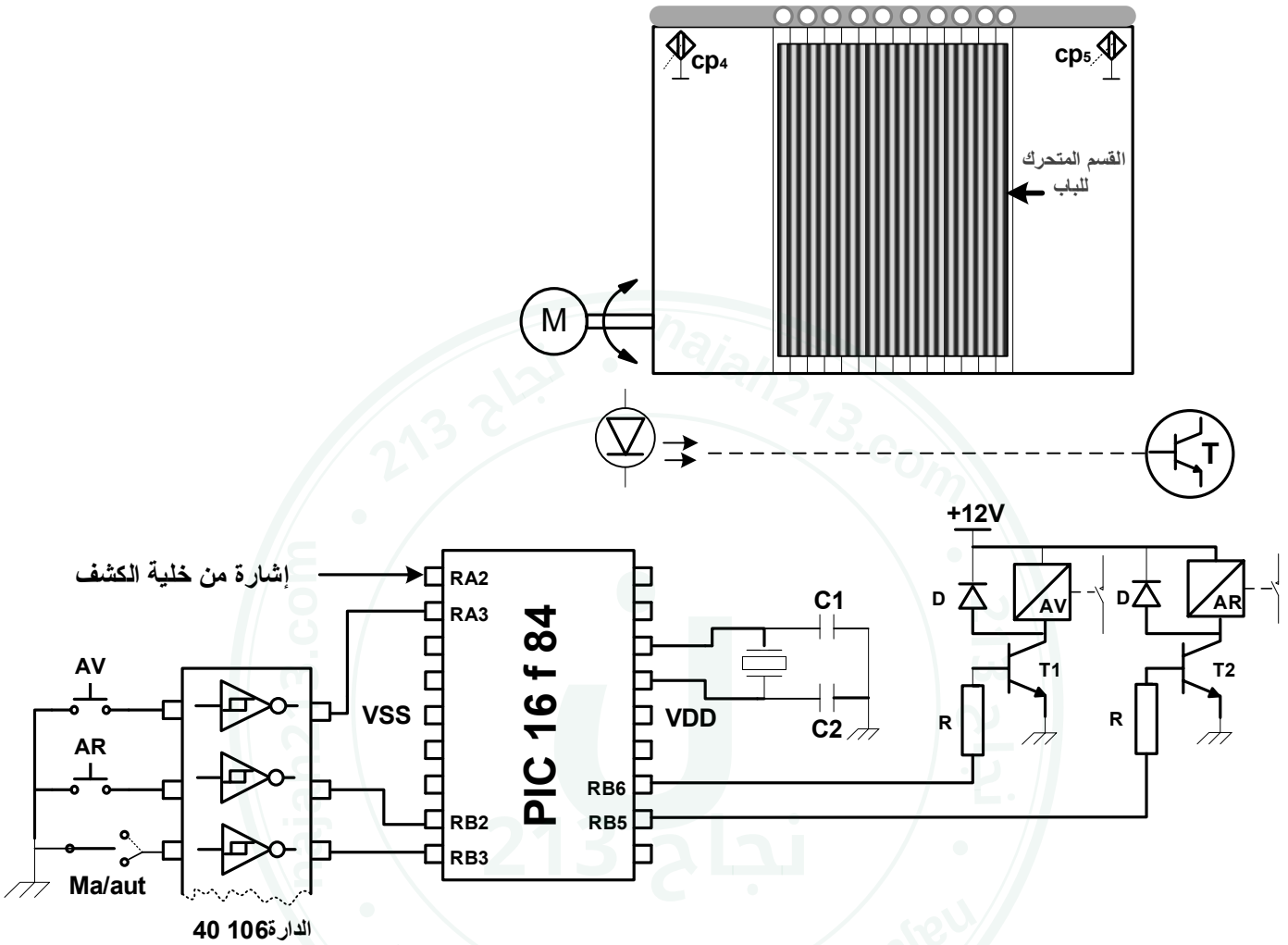- دارة التحكم في فتح وغلق الباب بطريقة مبرمجة : شكل 10



الدارة 106 40

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


7. الوثائق التقنية:


- **الدارة المندمجة 74LS90 :**

- **جدول الحقيقة:**


INPUTS				OUTPOUTS			
R0(1)	R0(2)	R9(1)	R9(2)	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
X	L	X	L	COUNT			
L	X	L	X	COUNT			
L	X	X	L	COUNT			
X	L	L	X	COUNT			

- **التمثيل المبسط:**

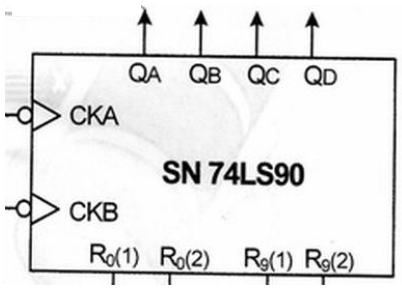


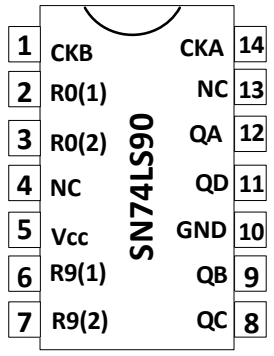

- **الدارة المندمجة NE555 :**

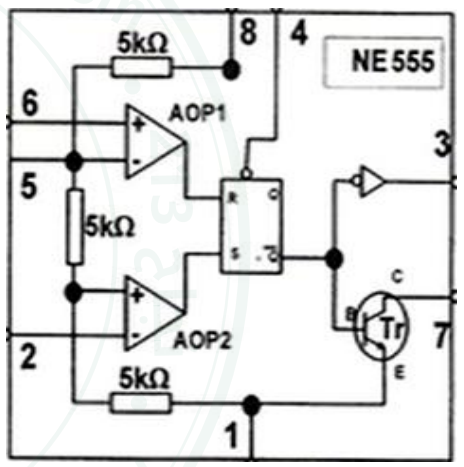


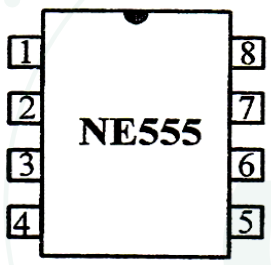1:Gnd
2:Trigger
3:Output
4:Clear
5:Control
6:Threshold
7:Discharge
8:Vcc




صانع:
NATIONAL SEMICONDUCTOR

- **دارة الميكرومراقب PIC 16F84A:**

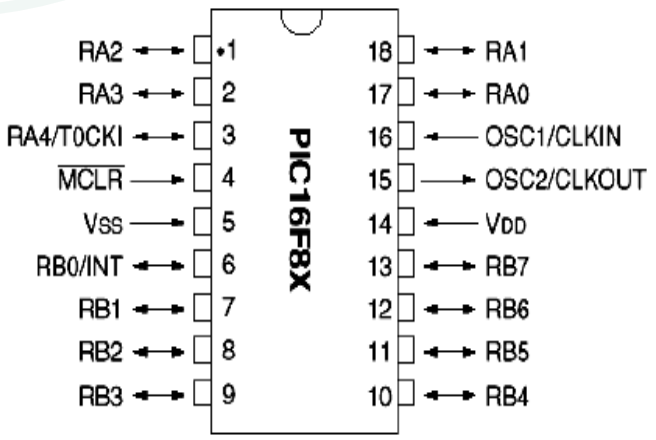

- **المضخم العملي LM741**

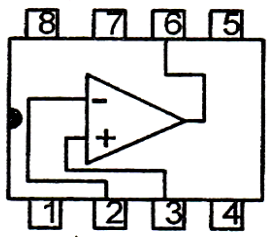1: Offset
2: Input(-)
3: Input(+)
4: -Vcc
5: Offset
6: Output
7: +Vcc
8: NC



LM 741 مضخم عملي

صانع:
NATIONAL SEMICONDUCTOR

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الأسئـــــلة:

I) التحليل الوظيفي :

س1- أكمل المخطط الوظيفي التنازلي للنشاط البياني A-0 على وثيقة الإجابة -1- صفحة 11 من 13.

II) التحليل الزمني:

س2- أوجد متمن الأشغولة (2):ملء العلب من وجهة نظر جزء التحكم وفقا لدفتر الشروط.

س3- اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل لمراحل الأشغولة (3): غلق العلب(شكل6) وللمراحل X_{102} و X_{103} لمتمن القيادة والتهيئة GCI (شكل5).

س4- في متمن تنسيق الأشغولات GCI (شكل5)، ما هي الاستقبالية المرتبطة بالانتقال "نهاية الغلق"؟

س5- ارسم مخطط تدرج المتامن ثم فسر الأمر (100) F/GCI

س6- أكمل مخطط دليل أنماط التشغيل والتوقف GEMMA على وثيقة الإجابة -1- صفحة 11 من 13 حسب معطيات دفتر الشروط.

III- إنجازات تكنولوجية:

س7- ما نوع الملتقطين cp_1 ، cp_2 و cp_3 المستعملة للكشف عن العلب ؟ علل .

س8- أكمل رسم المعقب الكهربائي للأشغولة (3): غلق العلب (شكل6) على وثيقة الإجابة -2- صفحة12 من 13، مع تمثيل دارة التحكم والاستطاعة للرافعة A.

❖ **دارة الكشف وعد العلب : شكل -7- صفحة 7 من 13**

س9 : أكمل الجدول الذي يوضح تشغيل الدارة على وثيقة الإجابة -1- صفحة 11 من 13 .

- العداد المستعمل لعد 12 علبة يتكون أساسا من دارتين مندمجتين من نوع 74LS90 (وثيقة الصانع صفحة 8 من 13)

س10: أكمل رسم دارة هذا العداد على وثيقة الإجابة -2- صفحة 12 من 13 .

❖ **دارة التحكم في المقاومة الحرارية R_θ : شكل -8- صفحة 7 من 13**

-بعد تنشيط المرحلة X_{32} من أشغولة الملء، يتم التحكم في تغذية المقاومة الحرارية R_θ لمدة 5 ثواني وهذا بواسطة مقداح (ثايرستور) الذي بدوره يستقبل نبضات تحكم موجبة انطلاقا من دارة اللامستقر بالدارة المندمجة NE555.

س11- أحسب قيمة المقاومتين Ra و Rb للحصول في مخرج دارة الساعة على إشارة دورها T=10ms نبيضة موجبة مدتها t_H=0.5ms

س12- أحسب قيمة زاوية تأخر القدح α للحصول على شدة التيار المتوسط المار في الحمولة R_θ يساوي 1A، ثم استنتج زاوية التمرير ß.

س13- أكمل رسم المخططات الزمنية للتوترات $U_2(t)$، $U_{R\theta}(t)$، $U_{AK}(t)$ ونبضات التحكم ig(t) على وثيقة الإجابة 2 صفحة 12 من 13 .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

❖ **دارة التحكم في المنبه الصوتي: شكل –9– صفحة 7 من 13**

س14– ما هو دور كل من الطابقين 1 و 2 و الثنائيتين D_2 و D_3 والمكثفة C_2؟

س15: أوجد العلاقة التي تربط التوتر Ve والتوتر Ve' ثم العلاقة بين التوتر Vs و Ve'.

س16: استنتج العلاقة التي تربط بين Vs و Ve ثم أحسب قيمة Ve للحصول على Vs=15V.

س17: أحسب الإستطاعة الأعظمية المقدمة من التغذية للمضخم قسم B والاستطاعة الأعظمية المقدمة للحمولة R_{ch} من طرف نفس المضخم ثم استنتج المردود الأعظمي.

❖ **دارة التحكم في فتح وغلق الباب بطريقة مبرمجة: شكل –10– صفحة 7 من 13**

س18– عين المنافذ التي برمجت كمداخل والمنافذ التي برمجت كمخارج ثم حدد حالة أبيات السجلين TRISA و TRISB على وثيقة الإجابة 3 صفحة 13 من 13 .

س19– فسر التعليمات الواردة على وثيقة الإجابة – 3 – صفحة 13 من 13 والتي تمثل جزء من برنامج الميكرومراقب الخاص بفتح وغلق باب المخزن آليا.

❖ **دراسة المحرك اللاتزامني ثلاثي الطور M2:**

اعتمادا على خصائصه المدونة في جدول الاختيارات التكنولوجية.

س20– ما هو الإقران المناسب للفائف المحرك على الشبكة ؟ علل ؟

س21–* استنتج سرعة التزامن n_S

* أحسب الإنزلاق g

* أحسب الاستطاعة الممتصة من طرف المحرك.

* استنتج شدة التيار الممتصة من طرف المحرك.

- بالتوفيق -


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


وثيقة الإجابة - 1 -

الإسم و اللقب:.....

ج1: التحليل الوظيفي التنازلي

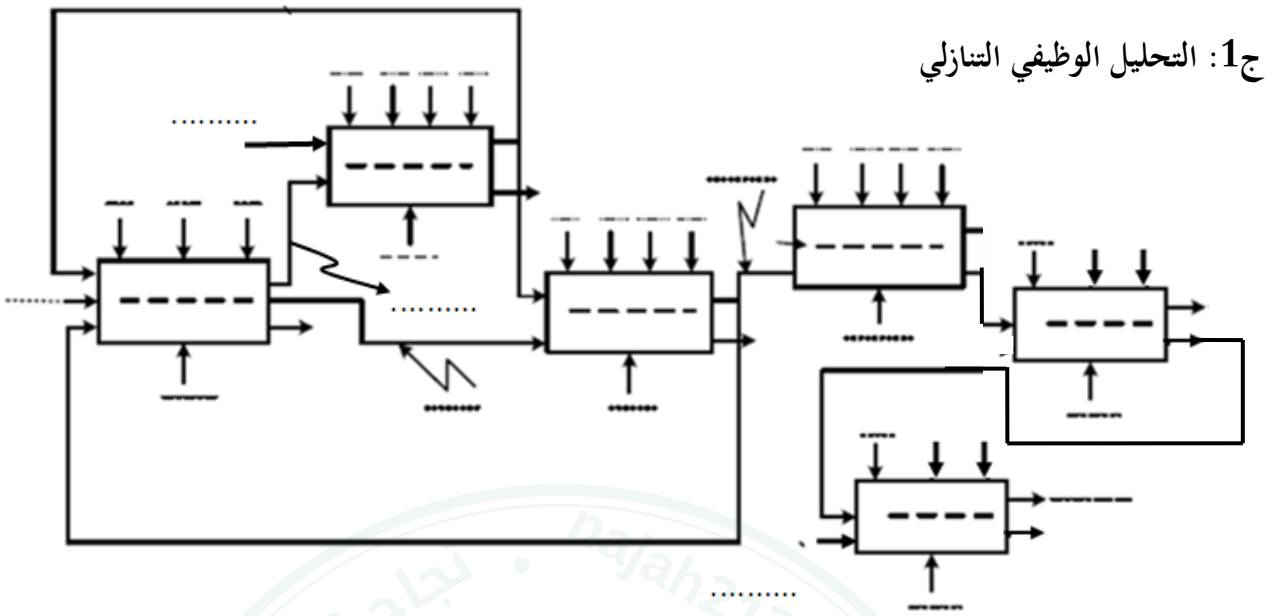

ج6: مخطط GEMMA

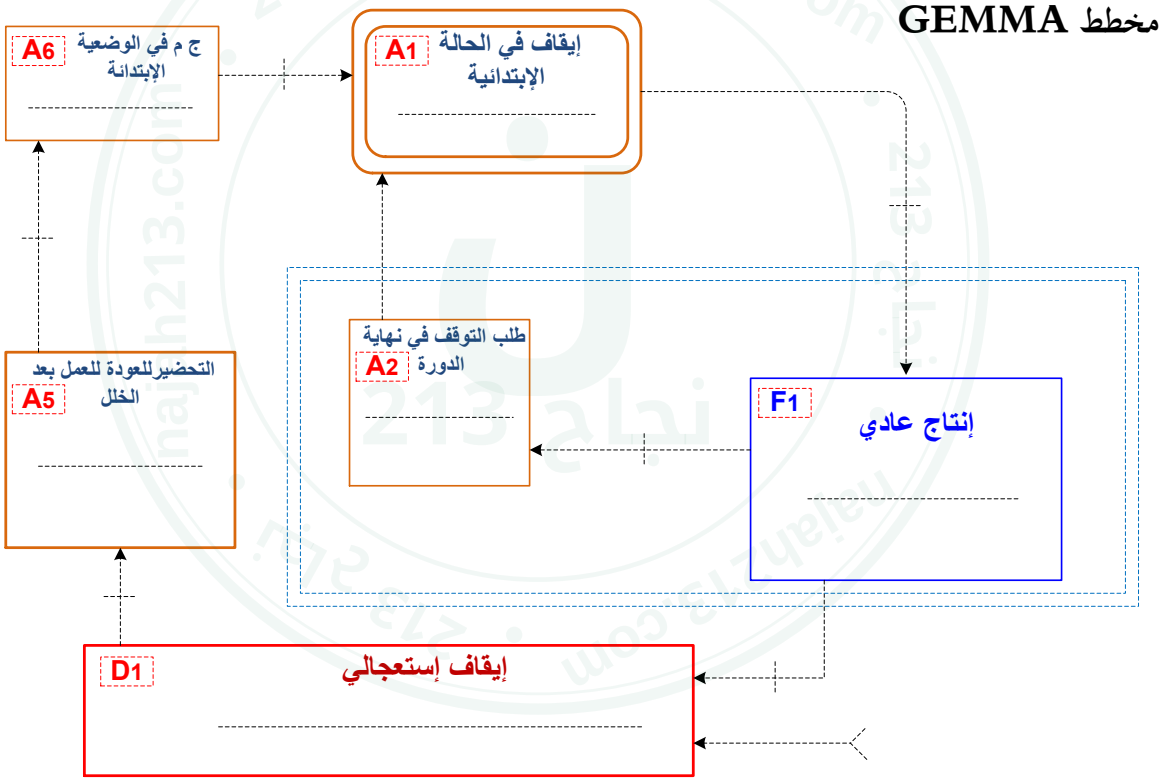

ج9: جدول تشغيل دارة الكشف

	المقحل T_1	المقحل T_2	التوتر بين طرفي المرحل	المستوى المنطقي H
غياب العلبة				
حضور العلبة				


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة - 2 -

الاسم و اللقب:.....

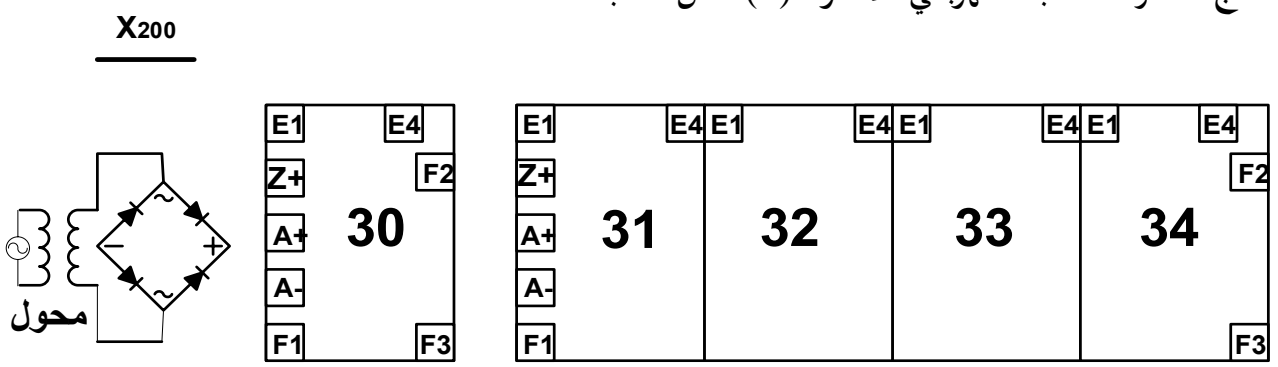
ج8: دارة المعقب الكهربائي للأشغولة (3): غلق العلب



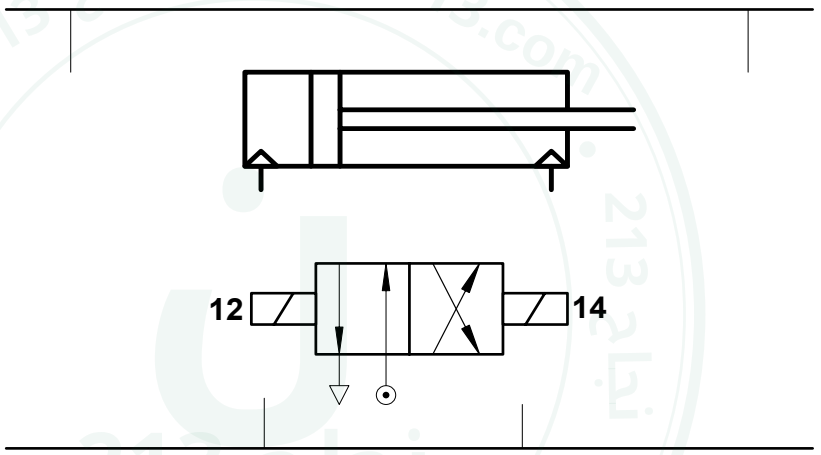

دارة التحكم و الاستطاعة للرافعة B

ج10: دارة العداد لعد 12 علبة

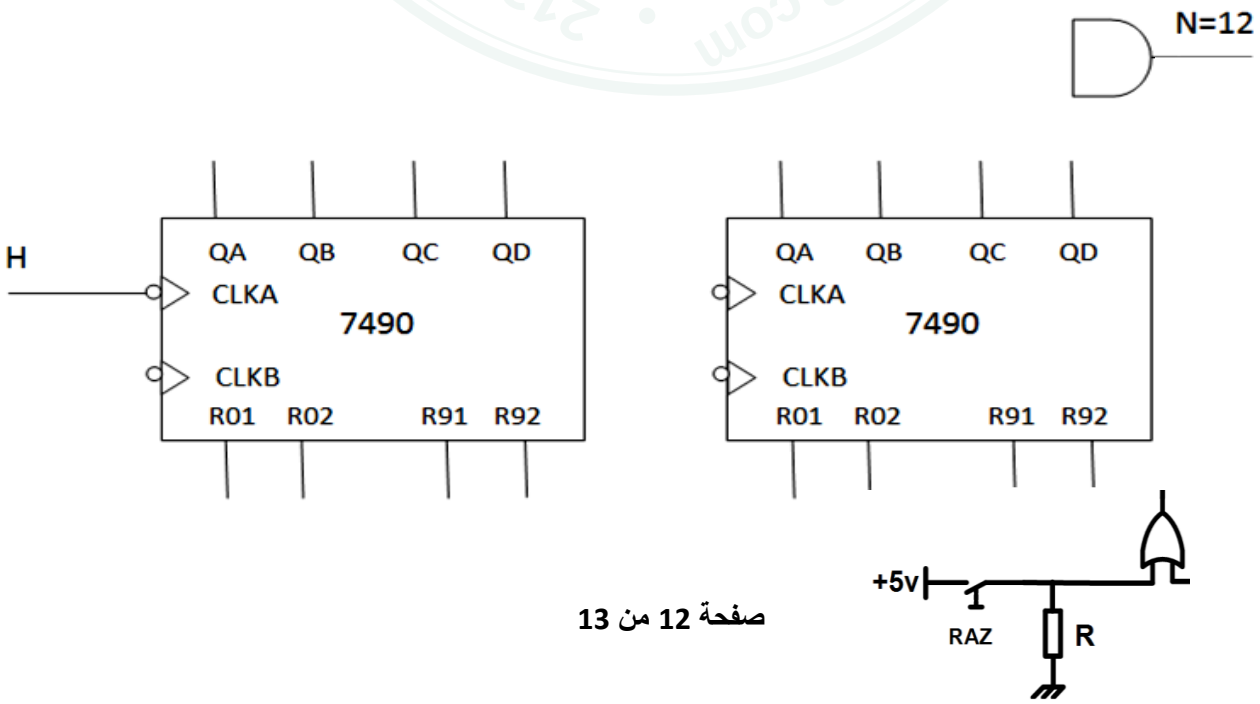


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

وثيقة الإجابة - 3 -

الإسم و اللقب:.....


ج13: رسم منحنيات اشارات دارة التسخين:

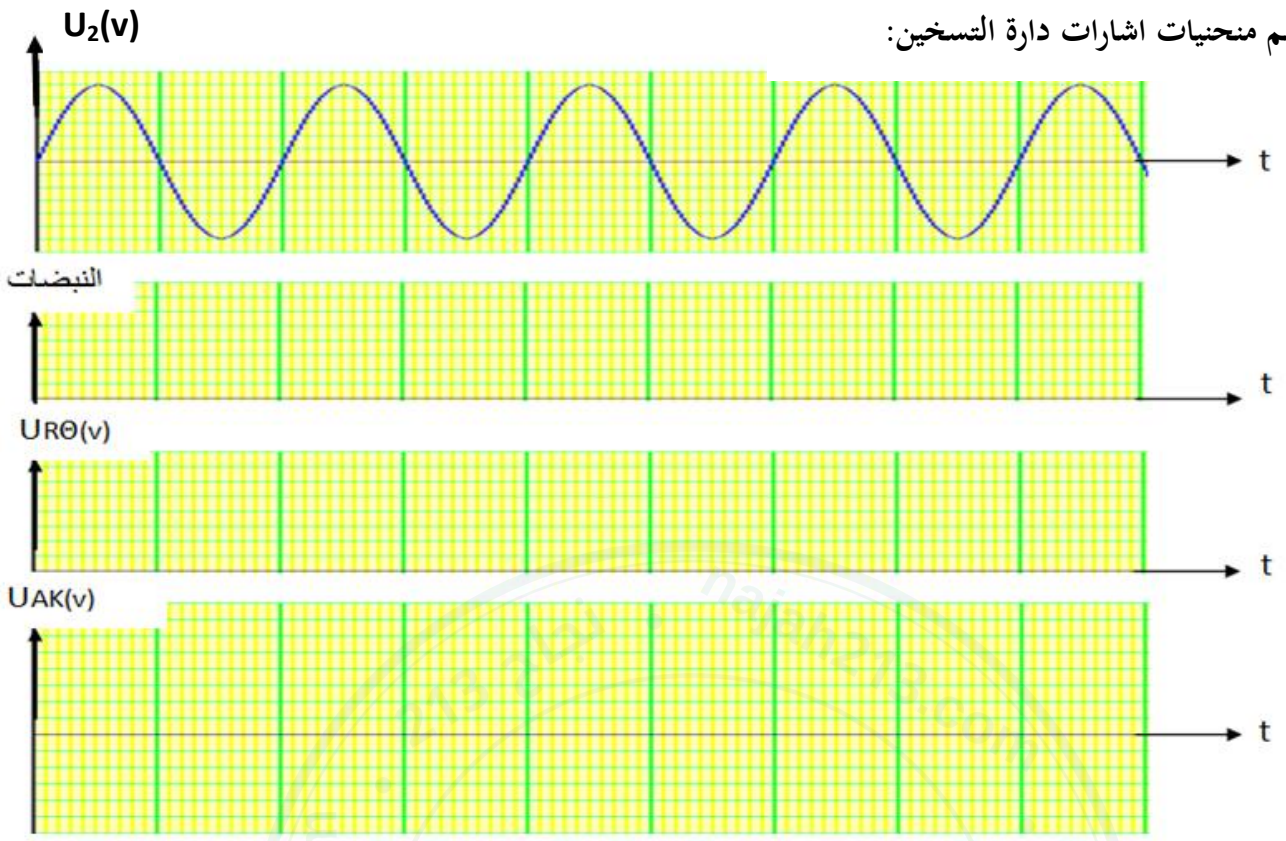

ج18:تعيين منافذ المدخل والمخرج وحالة السجلين TRISA و TRISB:

المنافذ المبرمجة كمداخل: .....

المنافذ المبرمجة كمخارج: .....

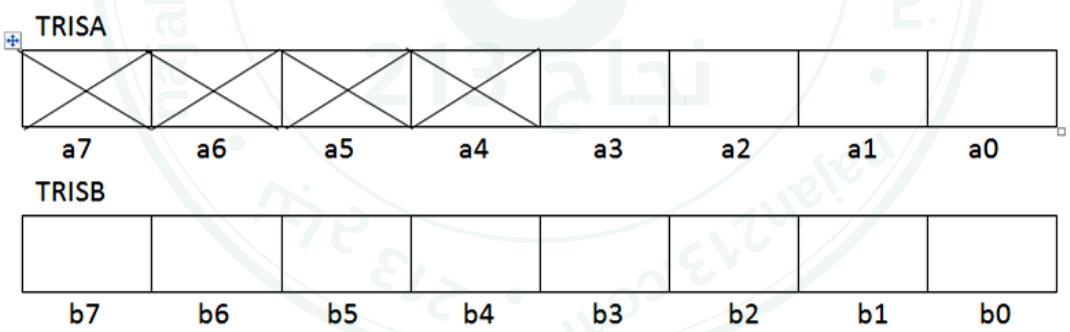

ج19: جزء من برنامج الميكرومراقب الخاص بفتح وغلق باب المخزن آليا:

```
org 0x000      ;  vecteur RESET  .....
.....          ;  START  اذهب إلى
START  bsf  STATUS,RP0  ;  .....
.....          ;  ( برمجة البيت 2 للسجل  PORTA  كمدخل)
       bcf  STATUS , RP0  ;  .....
.....          ;  AR  غلق تماسات المرحل
```


فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


الاجابة النموذجية وسلم التنقيط


امتحان البكالوريا التجريبي دورة :2017

المادة:تكنولوجيا **الشعبة:**تقني رياضي هندسة كهربائية

محاور	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة المجمع
ج1	**- مخطط النشاط البياني A-0:انظر وثيقة الاجابة 1**	0.05 X 25	1.5
ج2	- حلقة الـ GEMMA انظر وثيقة	0.125 X 10	1.25



وثيقة الإجابة 1

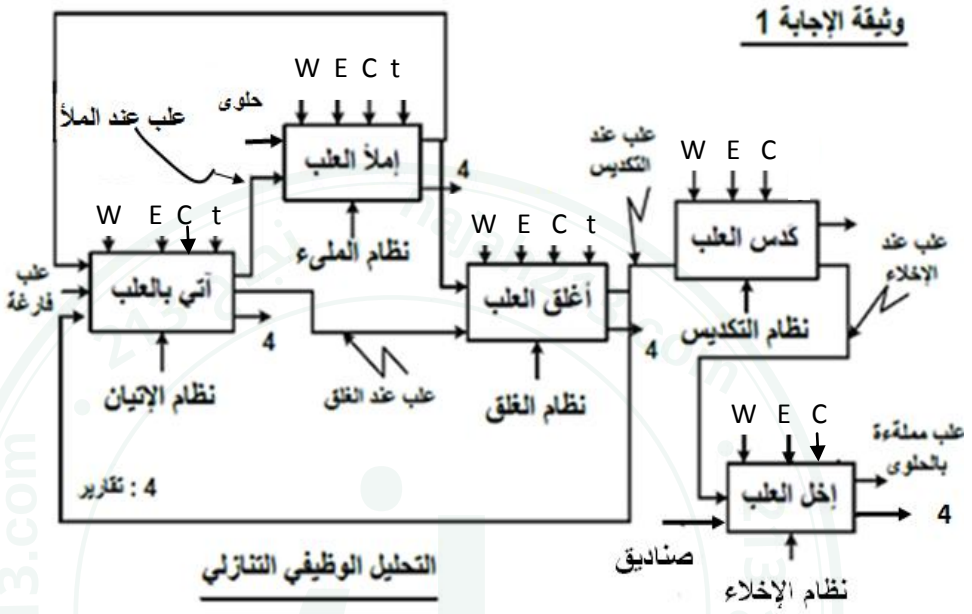

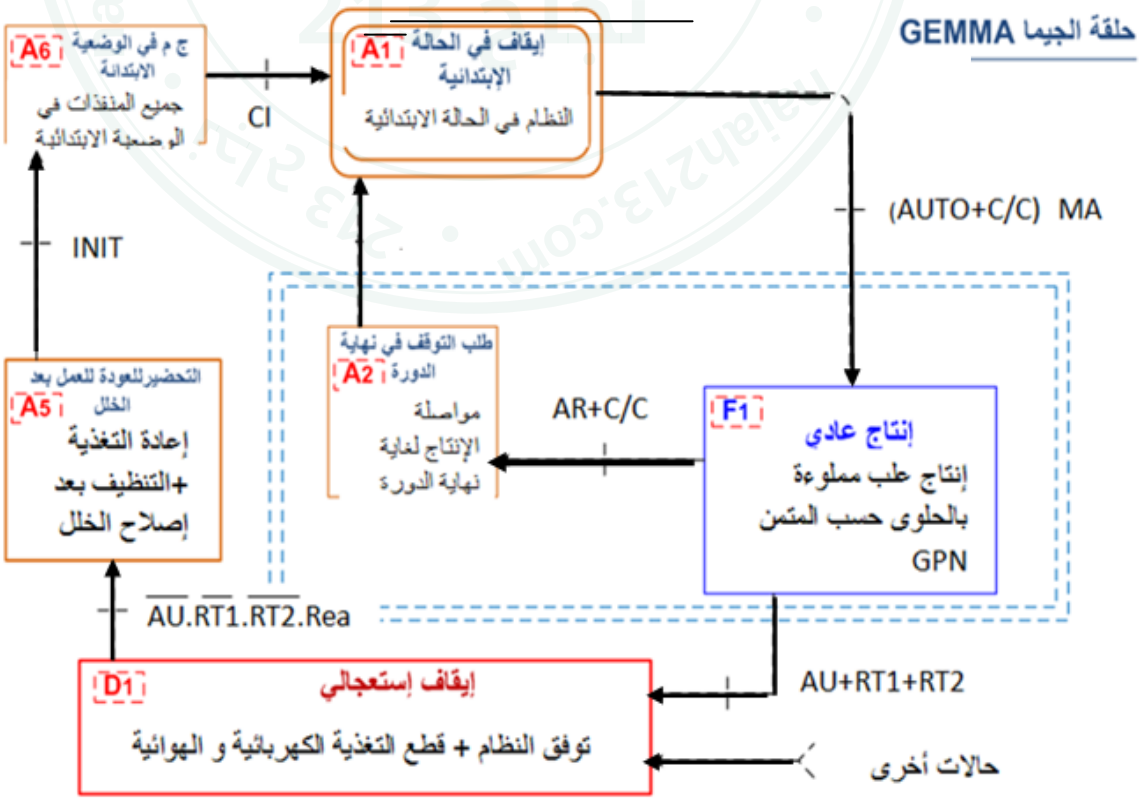

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

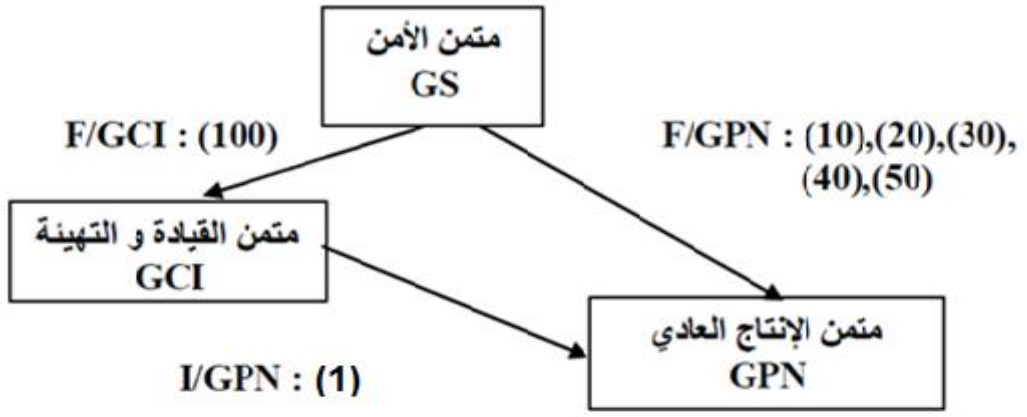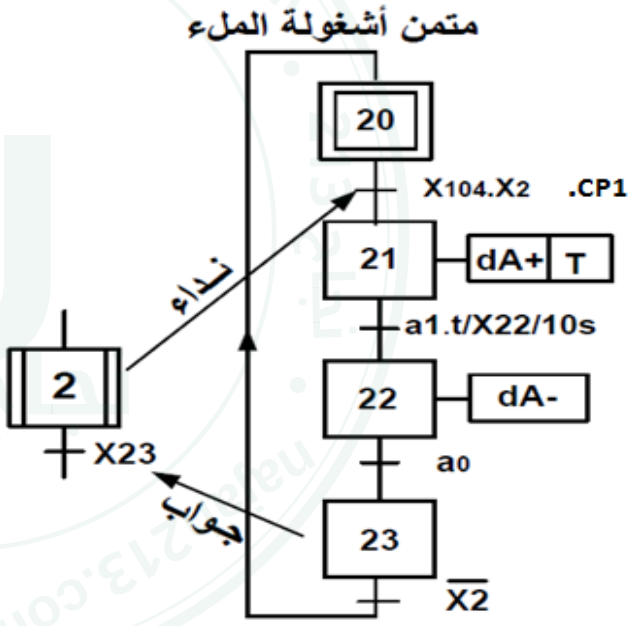1	0.1 X 10	ج3 - رسم مخطط تدرج المتامن: 	
0.5	0.25	ج4 **تفسير الامر(FGCI(100)** :أمر من متمن الأمن لإرغام متمن القيادة والتهيئة بتنشيط المرحلة X100 وتخميل بقية مراحله.	
	0.25	ج5 -الاستقبالية المرتبطة بالانتقال "نهاية الغلق" في متمن تنسيق الاشغولات **GCI** هي: **X34**	
1	0.1 X 10	**متمن اشغولة الملأ من وجهة نظر جزء التحكم:** 	
0.25	0.25	ج6 - نوع الملتقطات cp1 cp2 وcp3 هي سيعية لأنها تكشف عن علب عازلة من الكرتون والبلاستيك	
1.5	0.1 X 15	ج7 **-جدول معادلات التنشيط والتخميل:**	

المراحل	معادلات التنشيط	معادلات التخميل	الأفعال
X30	X34.X3+X200	X31	/
X31	X30.X104.X2.CP2	X32+X200	db+
X32	X32.b1	X33+X200	Rθ T
X33	X32.t	X34+X200	db-
X34	X33.b0	X30+X200	/
X102	X100.MA.C/C	X100+X200	C/C
X103	X100.CI	X104+X200	I/GPN(1)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

8ج	**-حساب قيمة المقاومتين RA وRB:** -**قيمةRA لدينا** : $tH = 0.5ms$ و $tH = 0.69\ RA.C$ ومنه $RA = tH / 0.69C = 536\Omega$ -**قيمة RB لدينا** : $tL = 069\ RB.C$ حيث $tH = 10-0.5 = 9.5\ ms$ ومنه $tL / 0.69C = RB = 10.19K\Omega$	0.5 X 2	1
9ج	H-**ملا الجدول لحالة المقحلين و التوتر في المرحل + حالة التوقيتية:**	0.125 X 8	1
10ج	**- قيمة زاوية القدح α:**	0.5 X 2	1
11ج		0.25 X 3	0.75

	المقحل T1	المقحل T2	التوتر بين طرفي المرحل	المستوى المنطقي H
حضور العلبة	مانع	مانع	0v	1
غياب العلبة	مشبع	مشبع	5v	0


$\overline{U} = R\,\overline{I} = 10 \cdot 1 = 10v$

$\overline{U} = \hat{U}\,(1 + \cos\alpha)/2\pi \cos\alpha$



$\cos\alpha = (2\pi\overline{U}/\hat{U})\text{-}1 = (6.28.10/24\sqrt{2})\text{-}1 = 0.86$

$\alpha = 32° \longrightarrow t\,\alpha = 32.10/180° = 1.78ms$

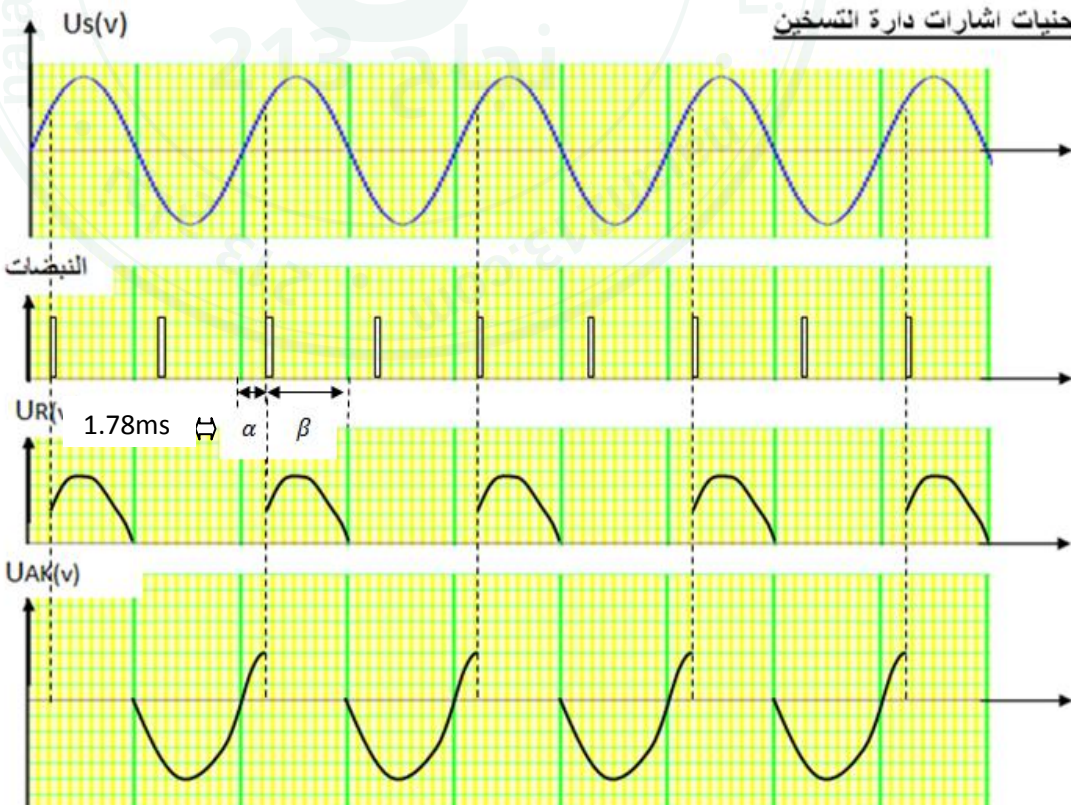$\beta = 180° - 32° = 148° \longrightarrow 14.10/180 = 8.22ms$



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

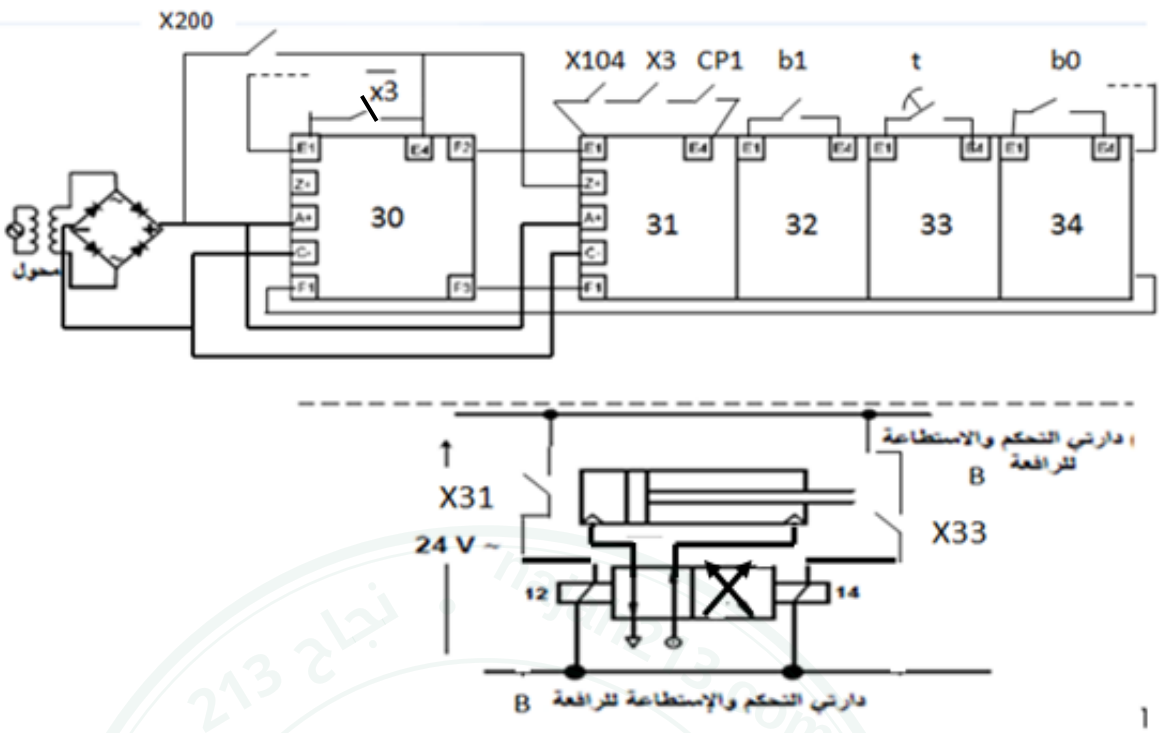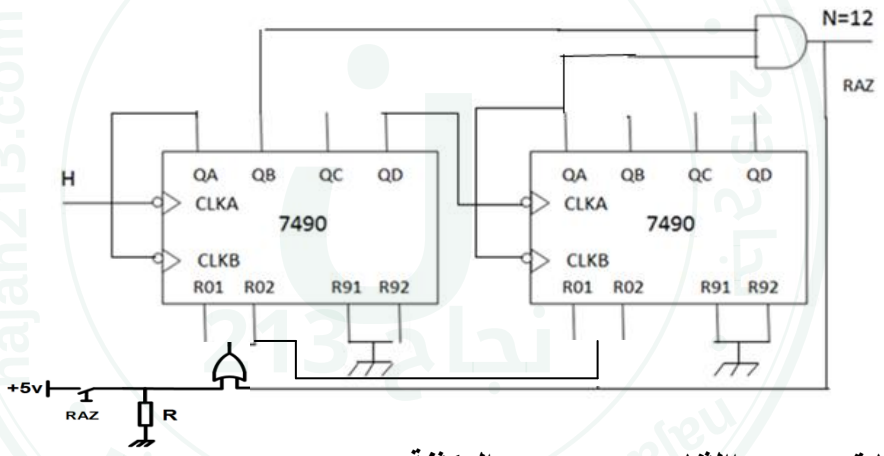1.5	0.1 X 15	ج12 **المعقب الكهربائي:** 	
1	0.1 X 10	ج13 **رسم دارة العداد:** 	
0.5	0.125 X 4	ج14 **دور كل من الطابقين 1,2 والثنائيين D5, D6 والمكثفة C:** -الطابق 1: تضخيم التوتر -الطابق2 :تضخيم التيار -المكثفة: منع التيار المستمر المستقطب للثنائيين بالمرور في المضخم العملي. - الثنائيين D5, D6 دورهما إزالة التشوهات الناتجة عن توتري عتبة المقحلين.	
		ج15 العلاقة التي تربط بين التوتر Ve و V'e : $V'e=((R2+R1)/R1)Ve=11Ve$	
0.75	0.25 X 3	ج16 $Vs=V'e=11Ve$; $Vs=15v \Longrightarrow Ve= Vs/11=15/11=1,36v$	
		ج17 -الاستطاعة المقدمة من طرف مصدر التغذية: $Pf_{max}=2V^2cc/\pi R_{ch}=8,95W$	
1	0.5 X 2	- الاستطاعة المقدمة Rch للحمولة : $Ps_{max}=V^2cc/2R_{ch}=15^2/2.16=7,03w$	
		-استنتاج المردود: $\eta= Ps_{max}/Pf_{max}=0,785 \Longrightarrow \eta = 78,5\%$	

1.25	0.125 X 6	ج18	**المكرومراقب:** المنافذ التي برمجت مداخل هي RA2 ,RA3 ,RB2,RB3 المنافذ التي برمجت مخارج هي :RB5,RB6

TRISA

a7	a6	a5	a4	a3	a2	a1	a0
0	0	0	0	1	1	0	0

TRISB

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	0	0	0	1	1	0	0

1	0.125 X 4	ج19	البرنامج:

```
org 0x000      ;  vecteur RESET        عنوان بداية تطبيق البرنامج
GO TO START;      START  اذهب إلى
START  bsf   STATUS,RP0  ; 1 الذهاب إلى البنك
       bSf   TRISA,2     ;        (كمدخل  PORTA  برمجة البيت 2 للسجل )

       bcf  STATUS , RP0      ; 00 الرجوع إلى بنك
       bsf  PORTA , 5;        AR   غلق تماسات المرحل
```

1	0.25 X 4		
0.25	0.25	ج20	**المحرك:** الإقران المناسب للفائف المحرك هو إقران نجمي لأن كل لفين تحت جهد مركب.
	0.25	ج21	**-سرعة التزامن:** Ns=1500tr/mn **-حساب الانزلاق:g** g=(Ns-N)/Ns=(1500-1430)/1500=0,046=4,6%
1	0.25		**-حساب الاستطاعة الممتصة من طرف المحرك** $\eta=P_U/P_A \Longrightarrow P_A=Pu/\eta=1380/0,88=1568,18W$
	0.25		**- شدة التيار الممتصة :** $I = Pa/\sqrt{3}\, U\cos\varphi=1568,18/\sqrt{3}.380.0.8=2,97A$
	0.5		